

# 전기회로 (가, 나)

## *Chapter 3 : Methods of Analysis*

2017. 1학기

윤영식 교수

글로벌브레인홀 204호

ysyoun@ssu.ac.kr

# Learning Goals

- Nodal analysis
  - without voltage sources
  - with voltage sources
- Mesh analysis
  - without current sources
  - with current sources


## 3.1 Introduction

### ○ 옴의 법칙

- 전자 회로 전 분야에서 가장 기본적이며 강력한 법칙

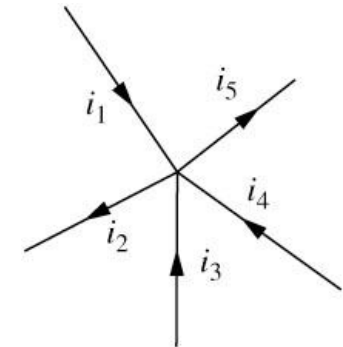
### ○ 키르히호프의 전류 법칙

- 한 개의 노드를 (들어가는 전류의 합) = (나오는 전류의 합)
- 절점 해석 (Nodal Analysis)에 이용


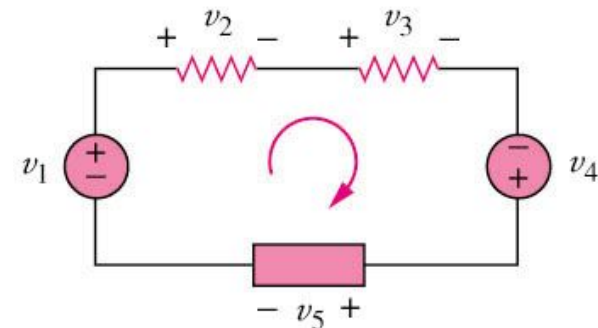
### ○ 키르히호프의 전압 법칙


- 폐 경로에서 (전압 강하의 합) = (전압 상승의 합)
- 망로 해석 (Mesh Analysis)에 이용



## 3.2 Nodal Analysis
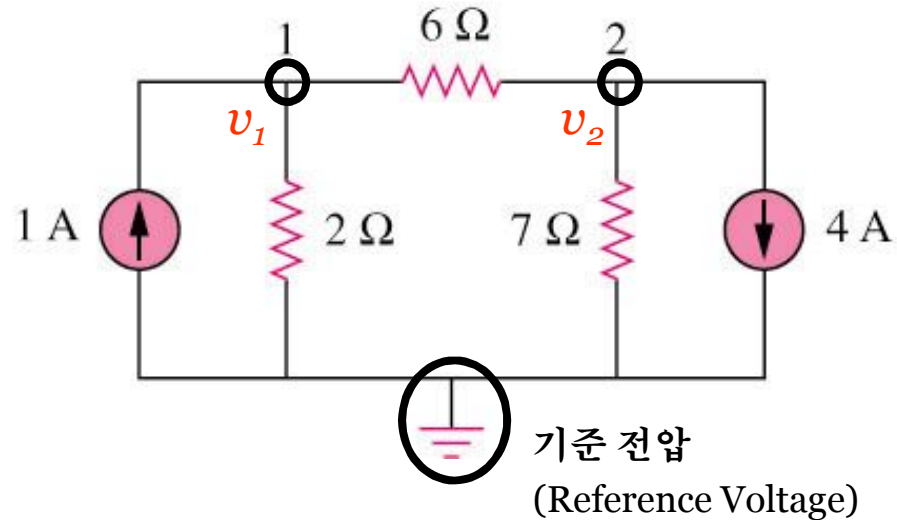
### ● Nodal Analysis


- 식의 표현 : **KCL** 이용 (  $\sum I_k = 0$  )
- 각 branch에 흐르는 **전류**  $I_k$  : Ohm의 법칙 (  $I_k = v/R$  ) 을 이용하여 계산  
→ 각 **node** 의 **전압**을 변수로 사용



기준 전압 대비 각 노드의 전압



## 3.2 Nodal Analysis

- 각 node의 전압

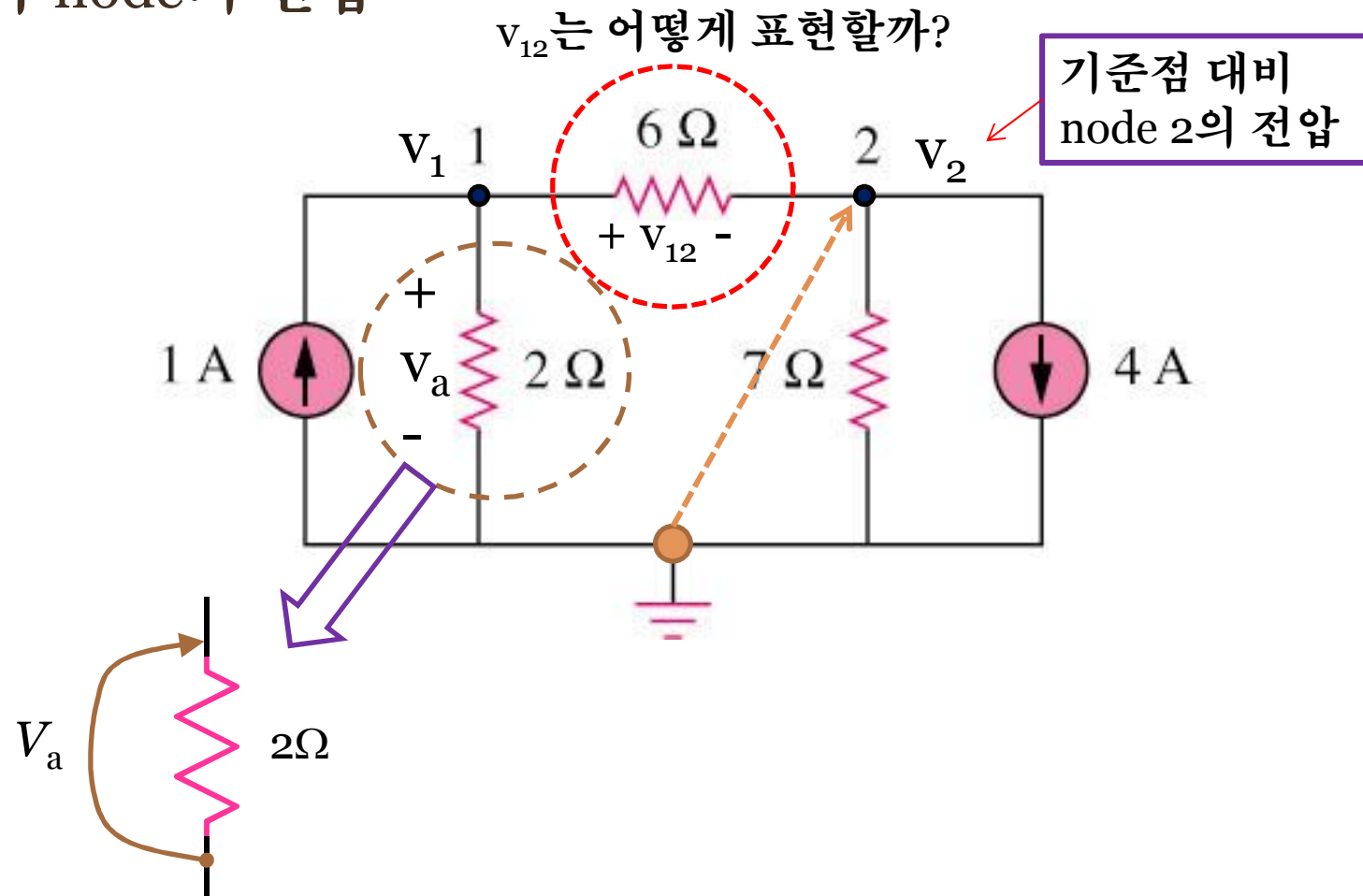

## 3.2 Nodal Analysis

- 전류와 node 전압과의 관계

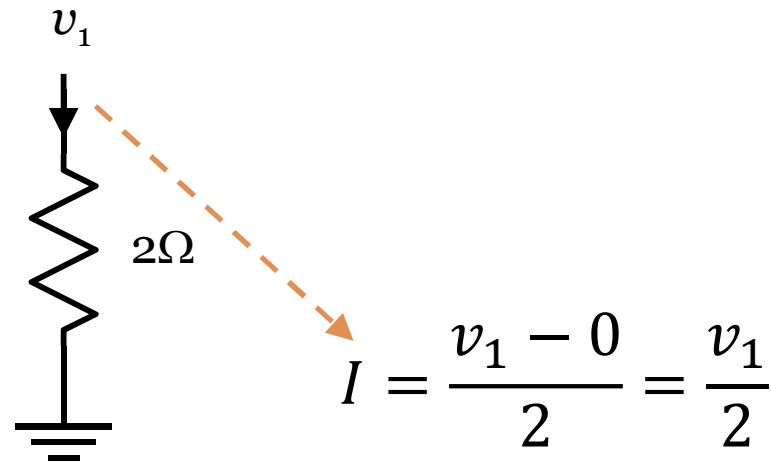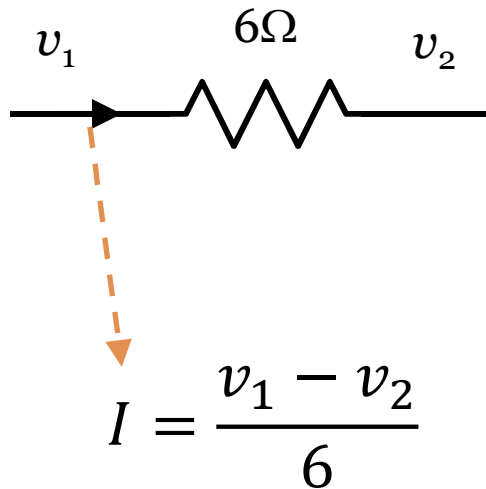

## 3.2 Nodal Analysis without voltage sources

### ◉ Nodal Analysis

- Step 1 :

기준 node (예: GND)의 선택

나머지 node는  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ 으로 표시


- Step 2 :

기준 node가 아닌 node에 KCL 적용

전류는  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ 과 저항으로 표현 (옴의 법칙)

- Step 3 :

연립 방정식 계산

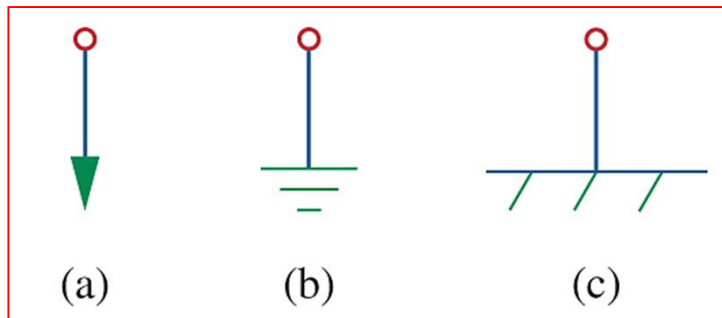

일반적으로 기준 node는 0V의 전위로 가정


→ 접지 (Ground, GND)

(b)의 기호가 가장 흔히 사용 됨

## 3.2 Nodal Analysis without voltage sources
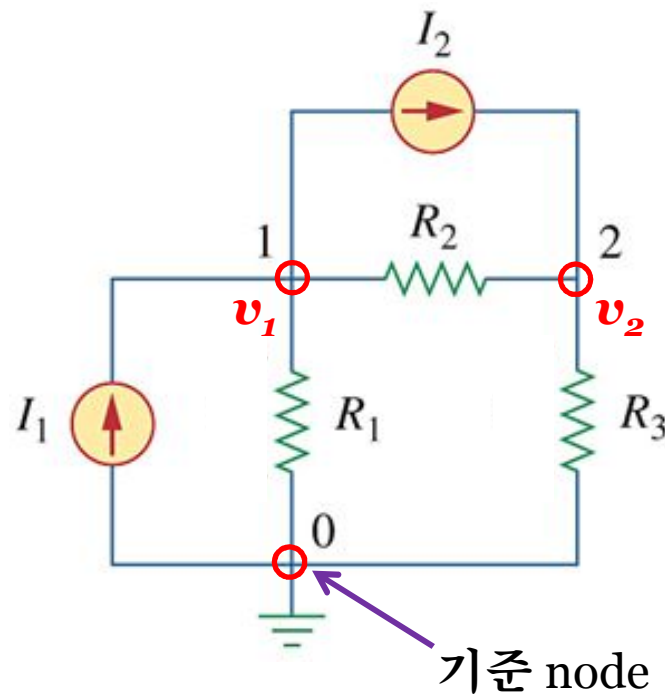
### • Step 1

- 기준 node의 선택
- 나머지 node에  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$  할당 (기준 node에 대한 상대전압)






## 3.2 Nodal Analysis without voltage sources
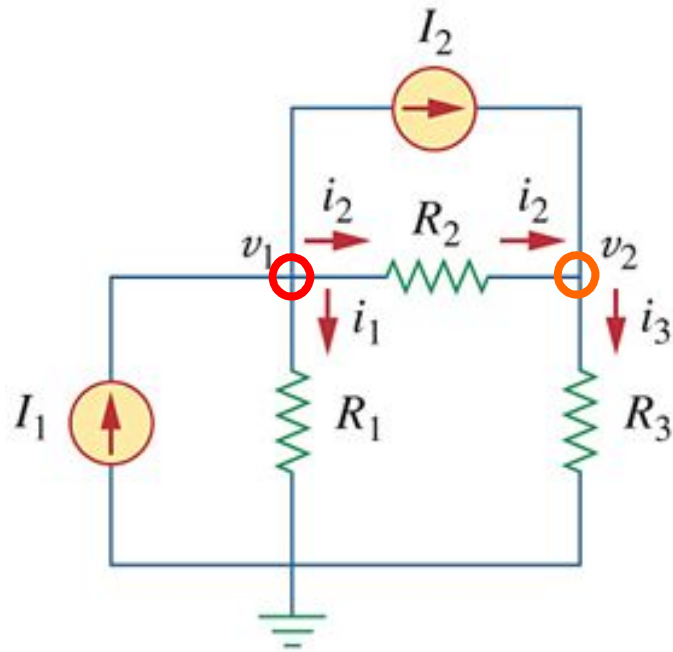
### • Step 2

- 각 node에 KCL 적용
- 전류는 node전압과 저항을 이용하여 계산  $\leftarrow$  Ohm's law



at node #1 :

$$I_1 = I_2 + i_1 + i_2$$

$$I_1 = I_2 + (v_1 - 0)/R_1 + (v_1 - v_2)/R_2$$

at node #2 :


$$I_2 + i_2 = i_3$$

$$I_2 + (v_1 - v_2)/R_2 = (v_2 - 0)/R_3$$

## 3.2 Nodal Analysis without voltage sources

- Step 3

- 연립방정식 풀이

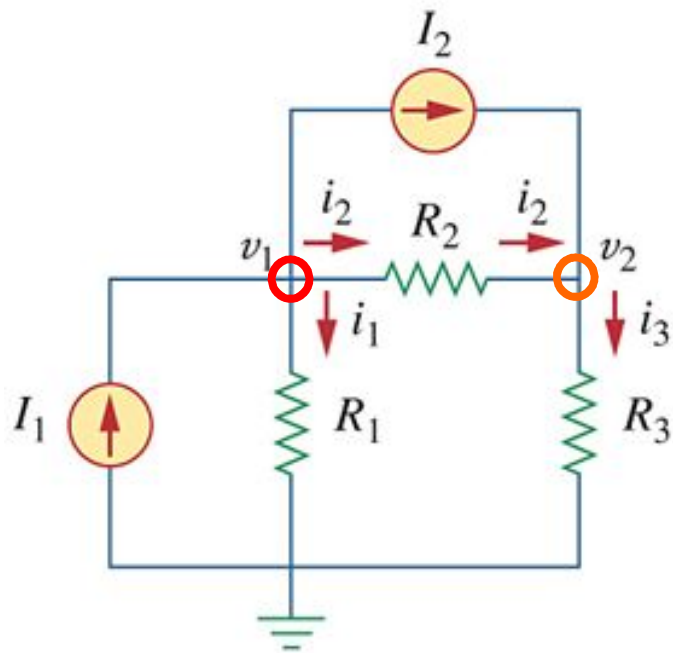

$$I_1 = I_2 + (v_1 - 0)/R_1 + (v_1 - v_2)/R_2$$

$$I_2 + (v_1 - v_2)/R_2 = (v_2 - 0)/R_3$$

or

$$I_1 = I_2 + v_1 G_1 + (v_1 - v_2) G_2$$

$$I_2 + (v_1 - v_2) G_2 = v_2 G_3$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

# 연립방정식 풀이 방법 – Cramer's rule

[ 2원 1차 연립방정식 ]

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, y = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} u & b \\ v & d \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a & u \\ c & v \end{vmatrix}$$

$$ad - bc$$

$$ud - bv$$

$$av - uc$$

# 연립방정식 풀이 방법 – Cramer's rule

[ 3원 1차 연립방정식 ]

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$


$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, y = \frac{\Delta_2}{\Delta}, z = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} u & b & c \\ v & e & f \\ w & h & i \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a & u & c \\ d & v & f \\ g & w & i \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b & u \\ d & e & v \\ g & f & w \end{vmatrix}$$



The determinants  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2$ , and  $\Delta_3$  are shown with red X marks over them, indicating they are not to be calculated. The determinant  $\Delta$  is shown with blue circles around the elements  $a, b, c$  and  $d, e, f$ , and red X marks over the other elements, indicating it is the determinant to be calculated.
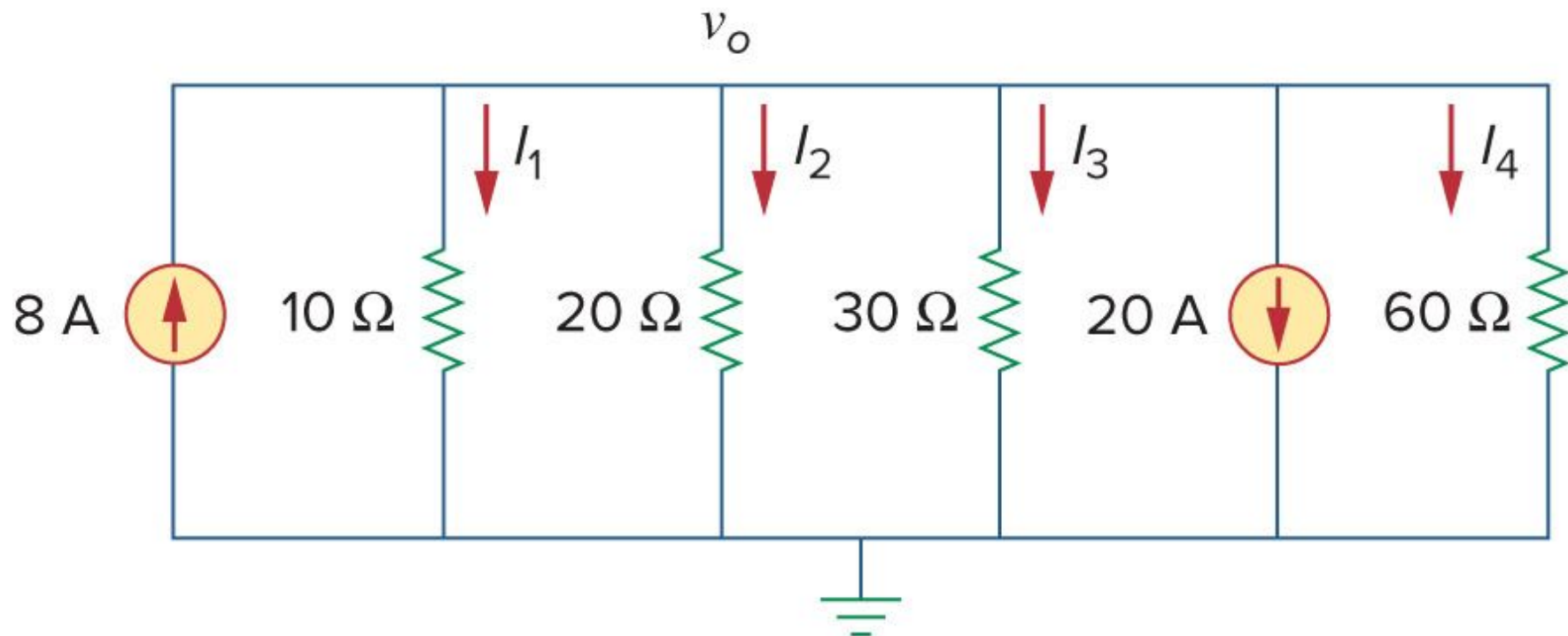
## Problem 3.3

- 다음에서 전류  $I_1, I_2, I_3, I_4$  와  $v_o$ 를 구하라




## Example 3.1

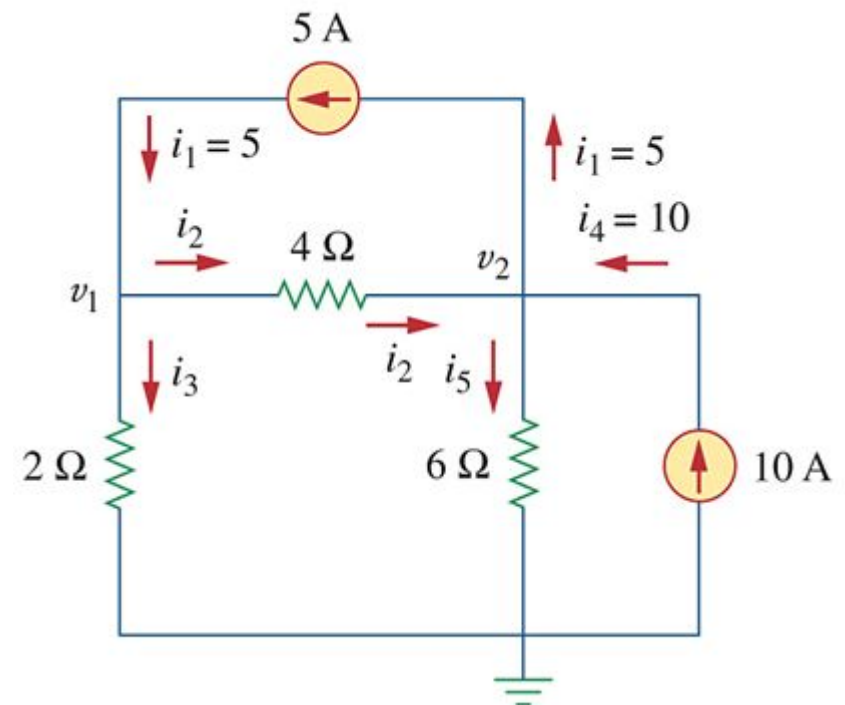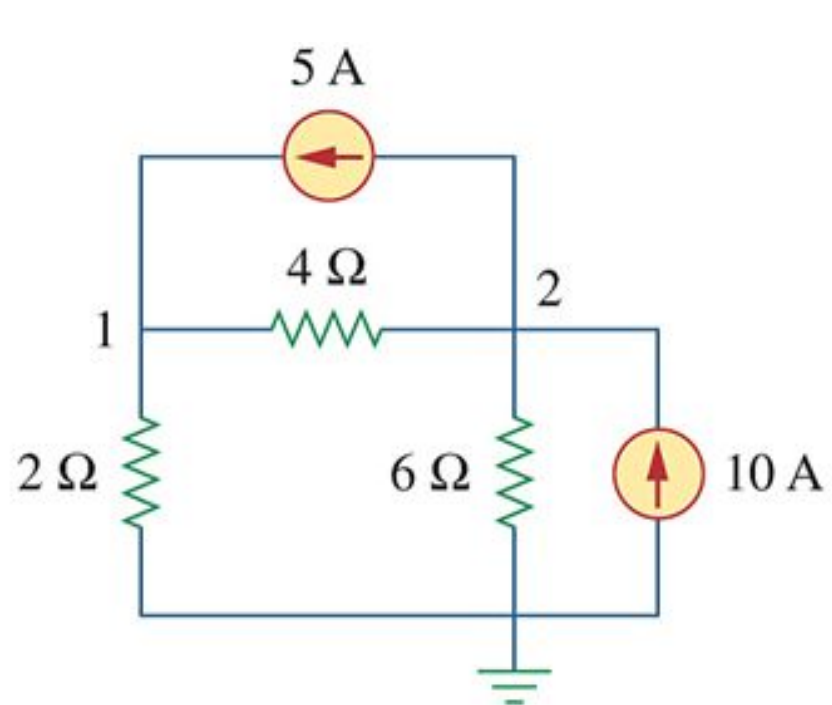



## Practice 3.1

- 다음에서 노드 전압을 구하라

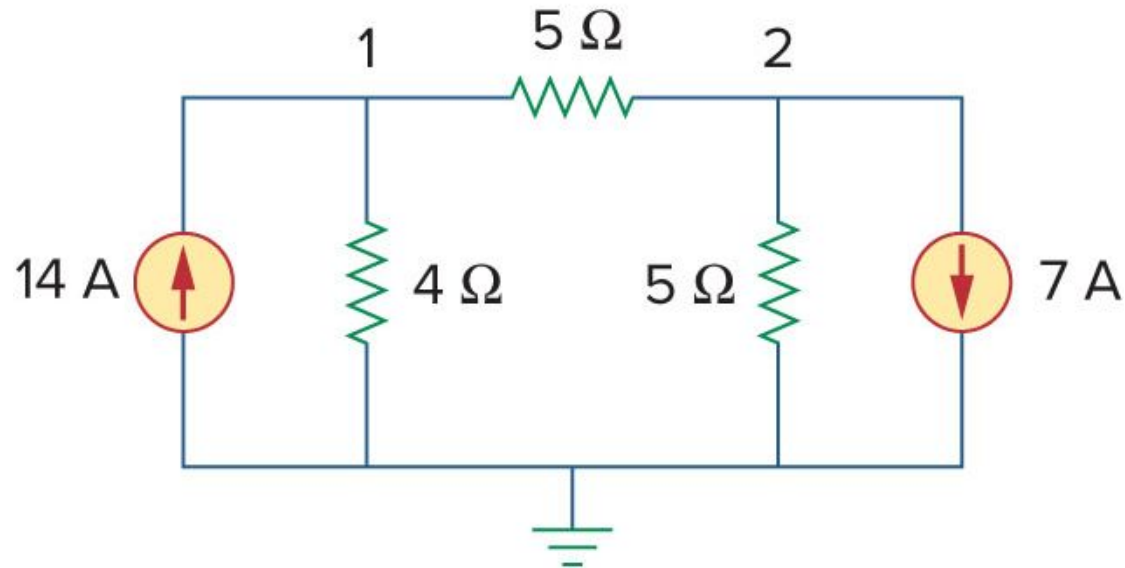

## Example 3.2


- 다음에서 노드 전압을 구하라

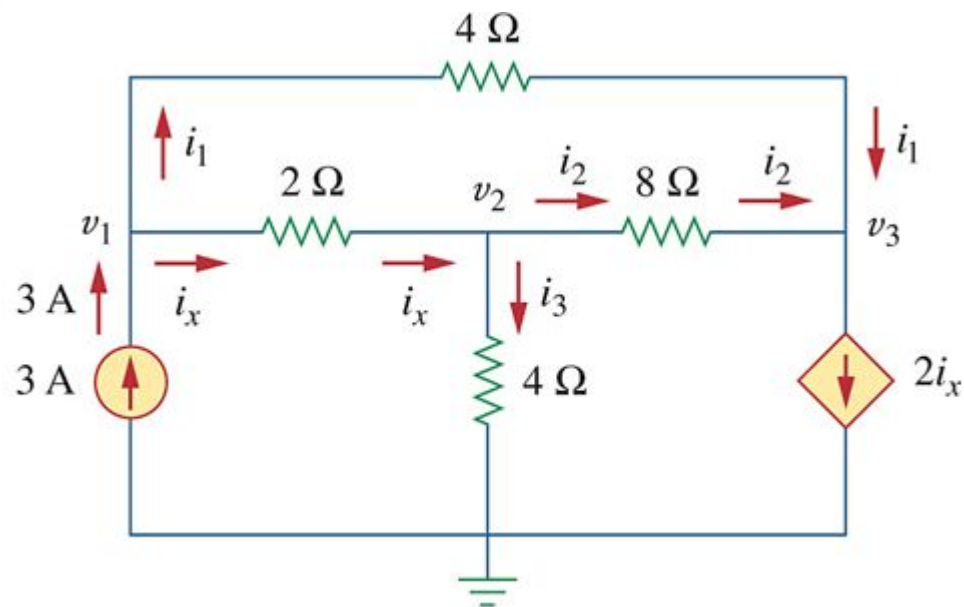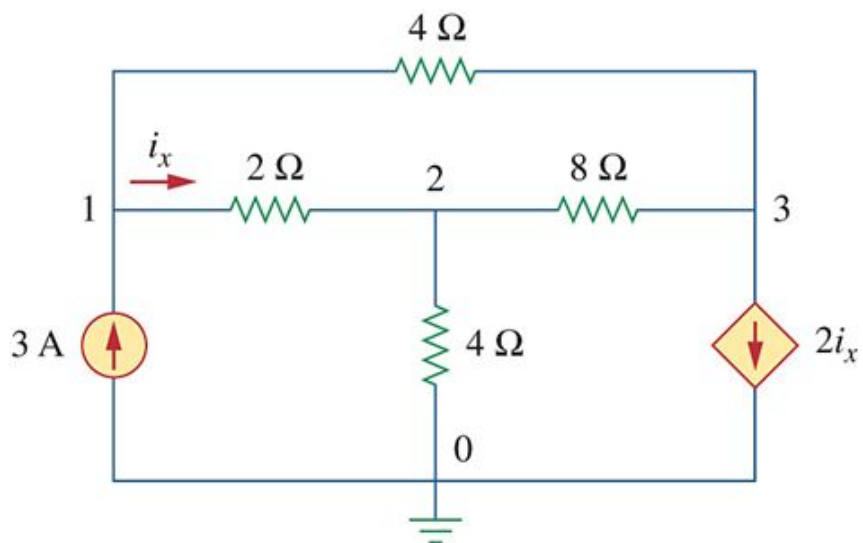




## Practice 3.2

- 다음에서 노드 전압을 구하라

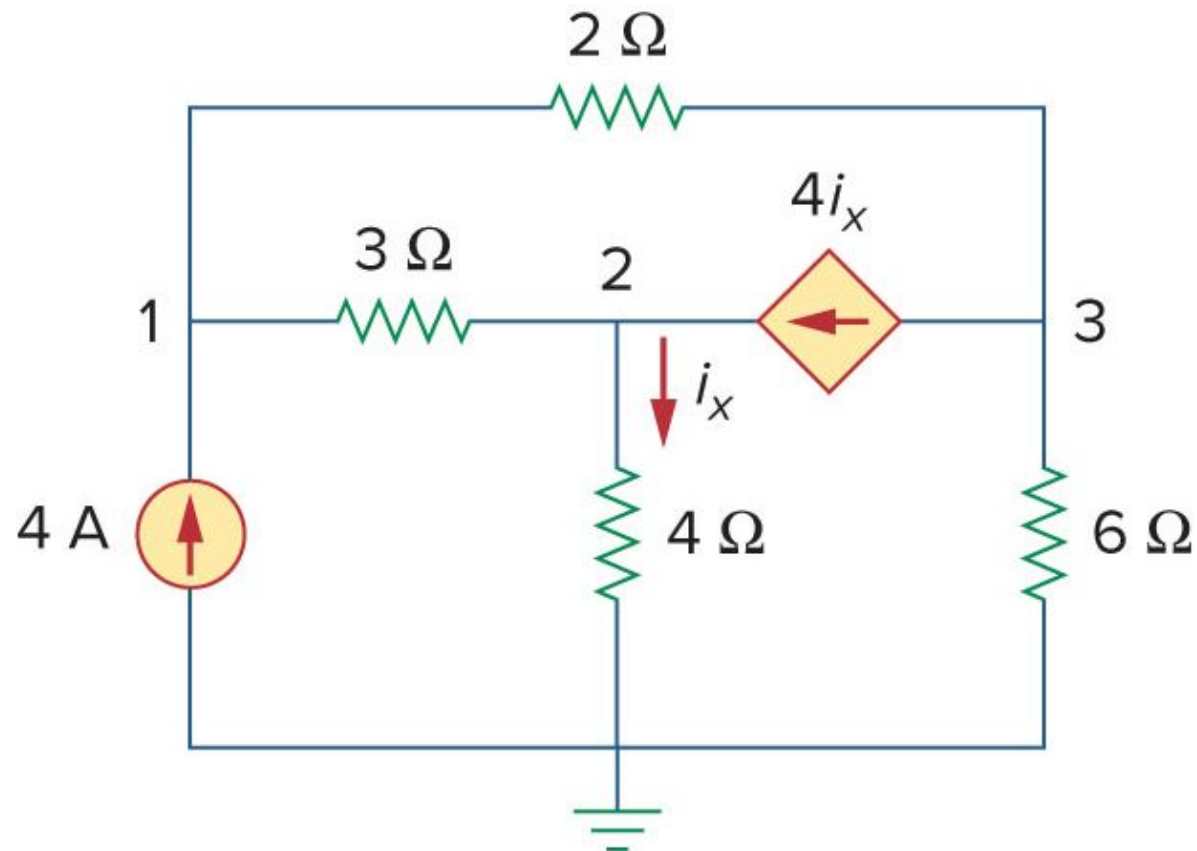


### 3.3 Nodal Analysis with voltage sources

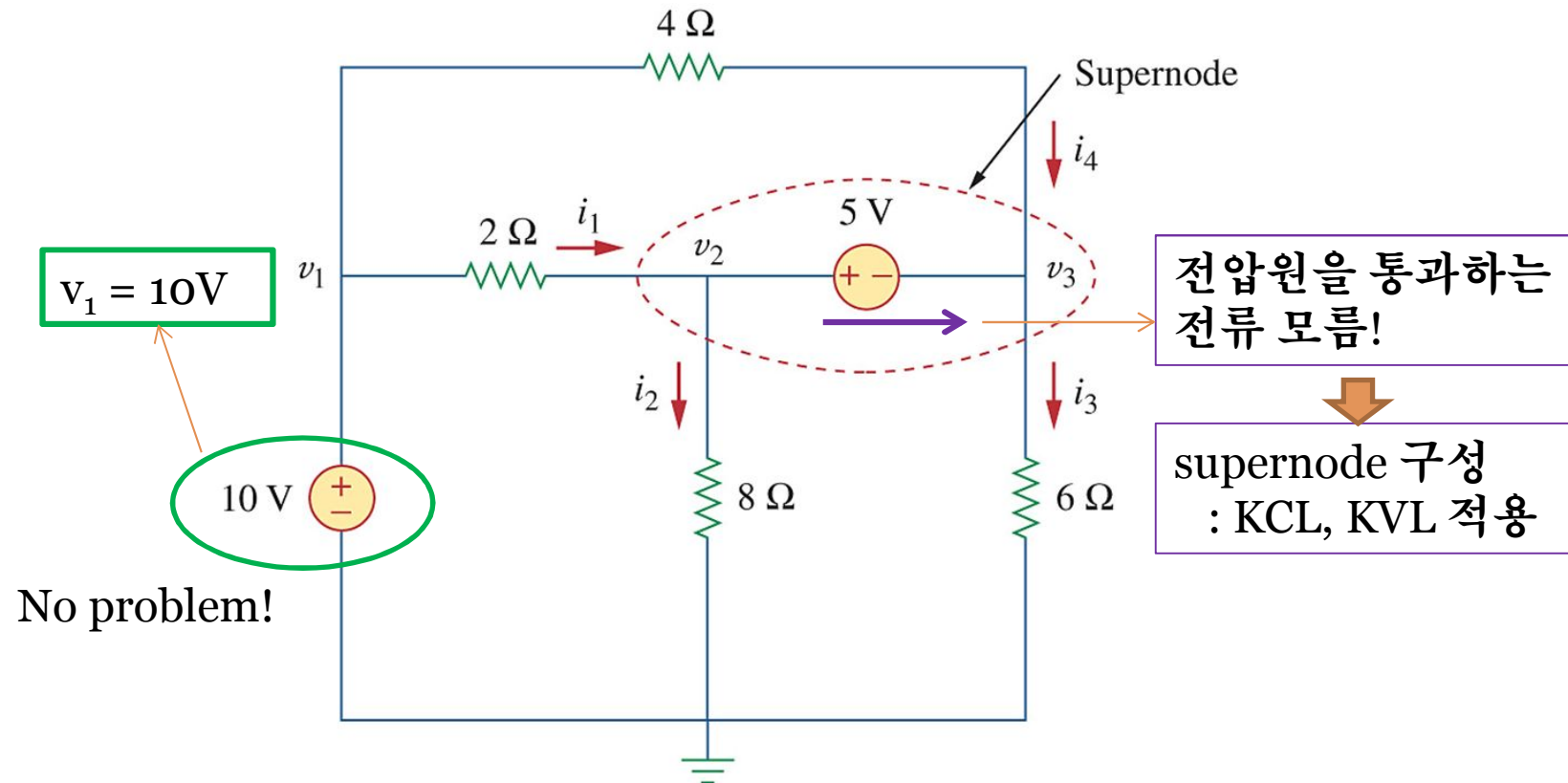

Case 1 : V source is between reference node & nonreference node


Case 2 : V source is between 2 nonreference nodes

## Problem 3.x

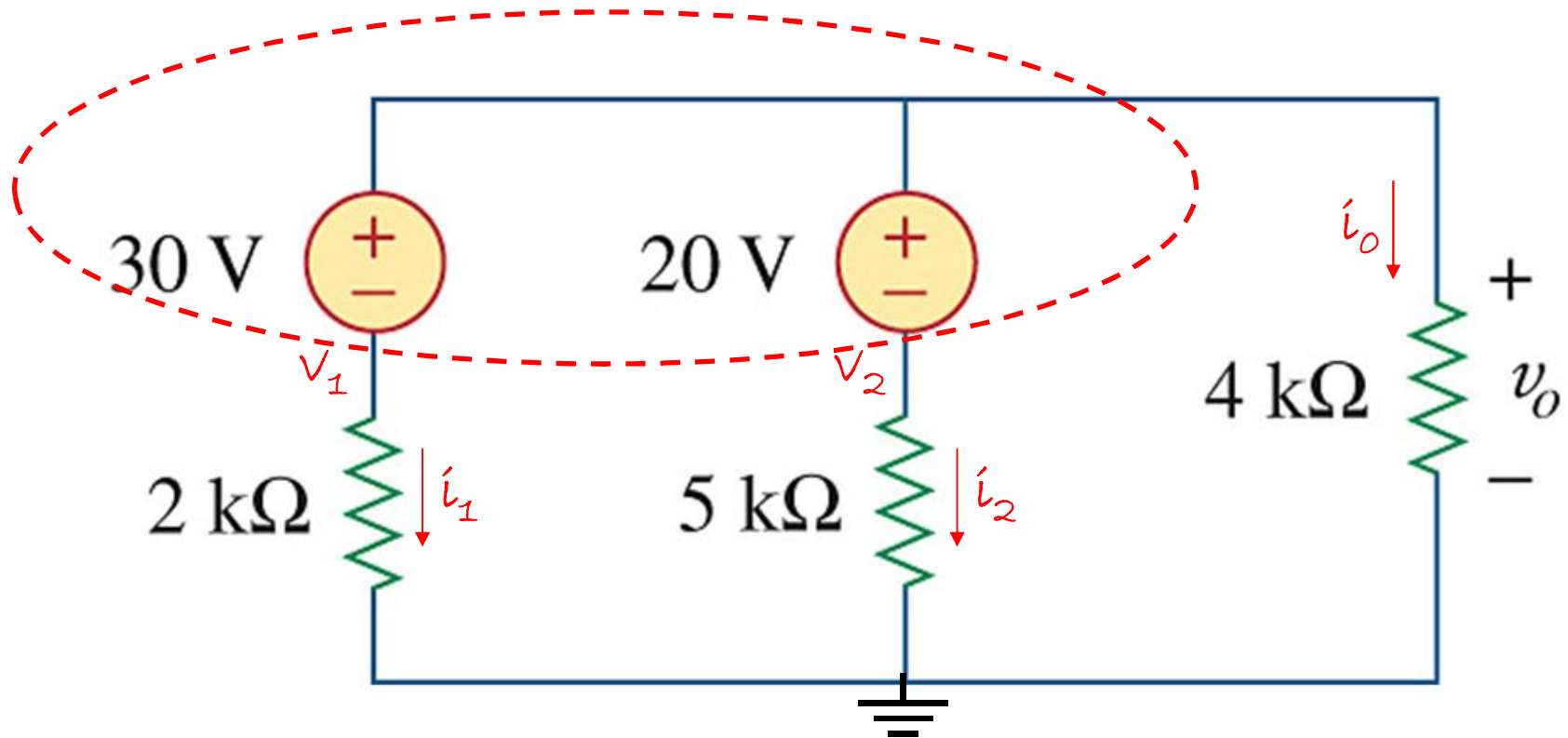


Case 3 : V source가 저항과 직렬 연결을 구성할 때


## Example 3.3

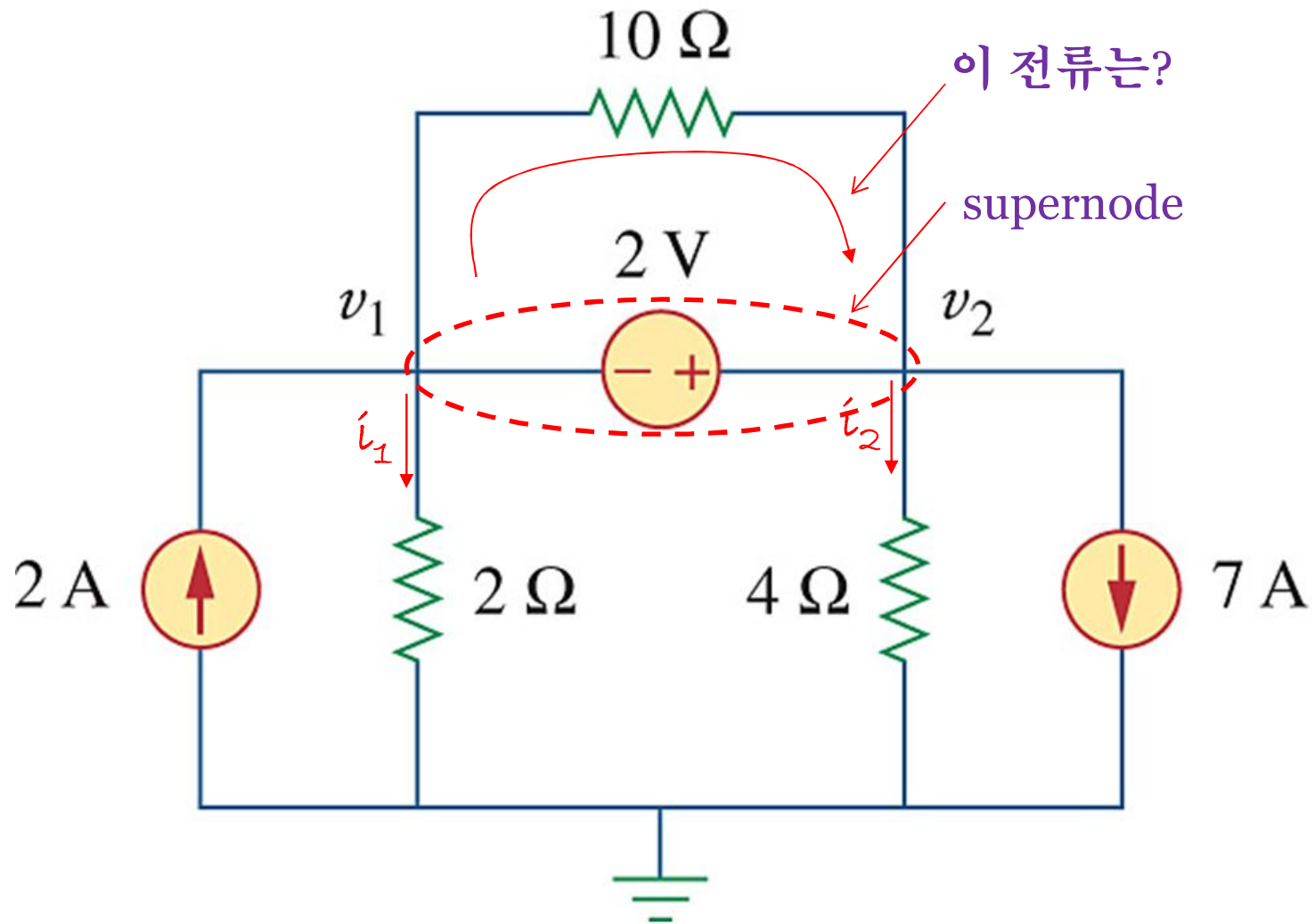


## Practice 3.3

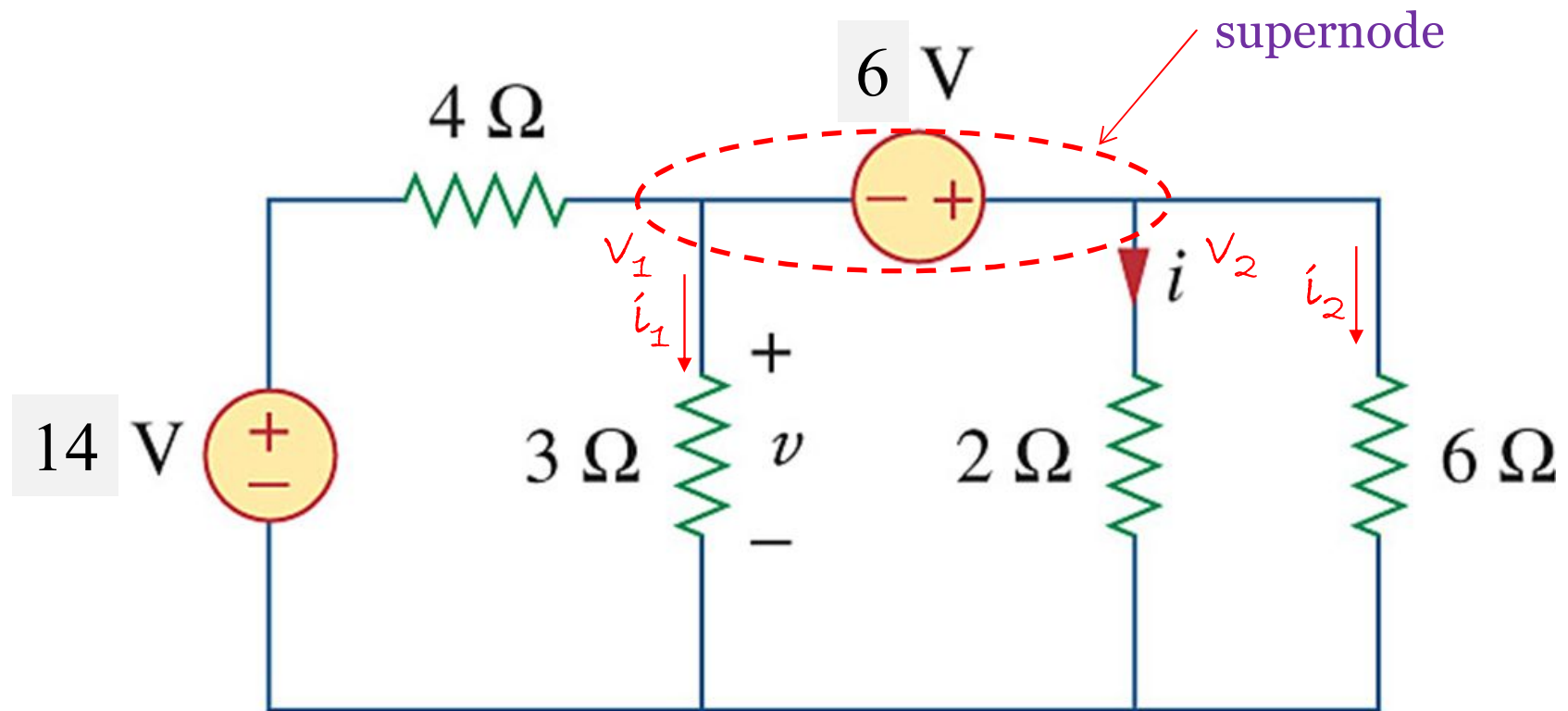


## Example 3.4

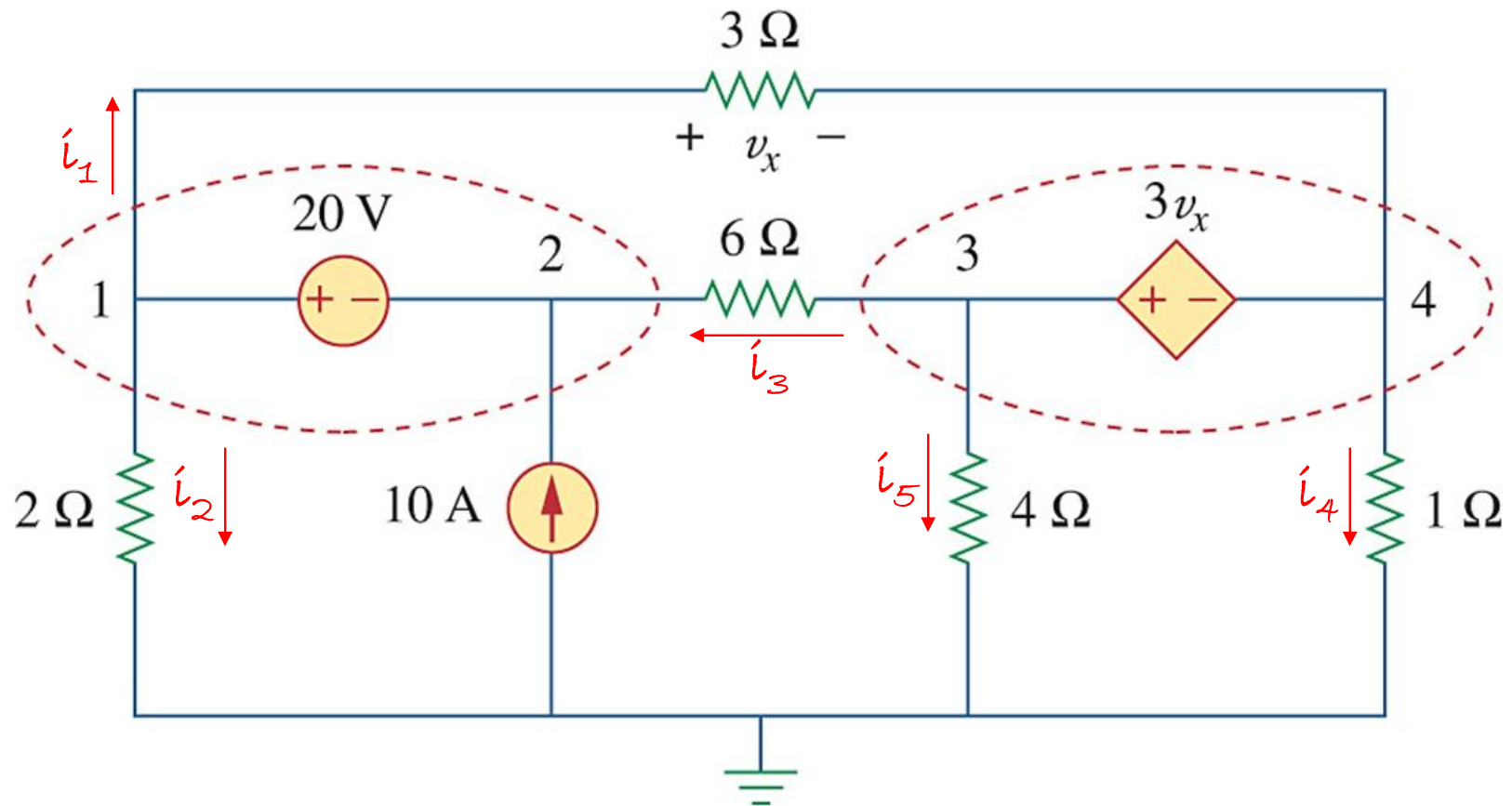

## Practice 3.4

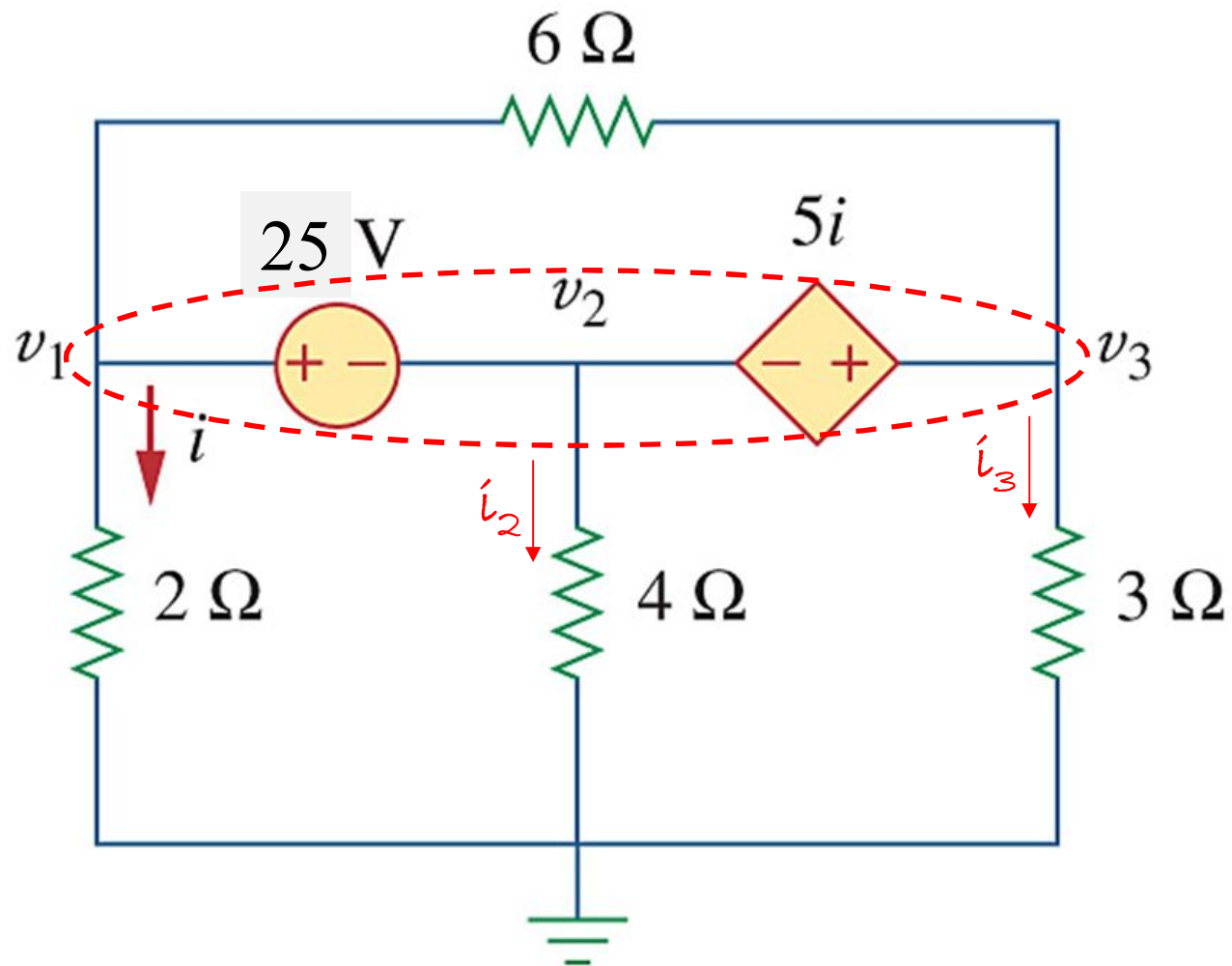


## Problem 3.14

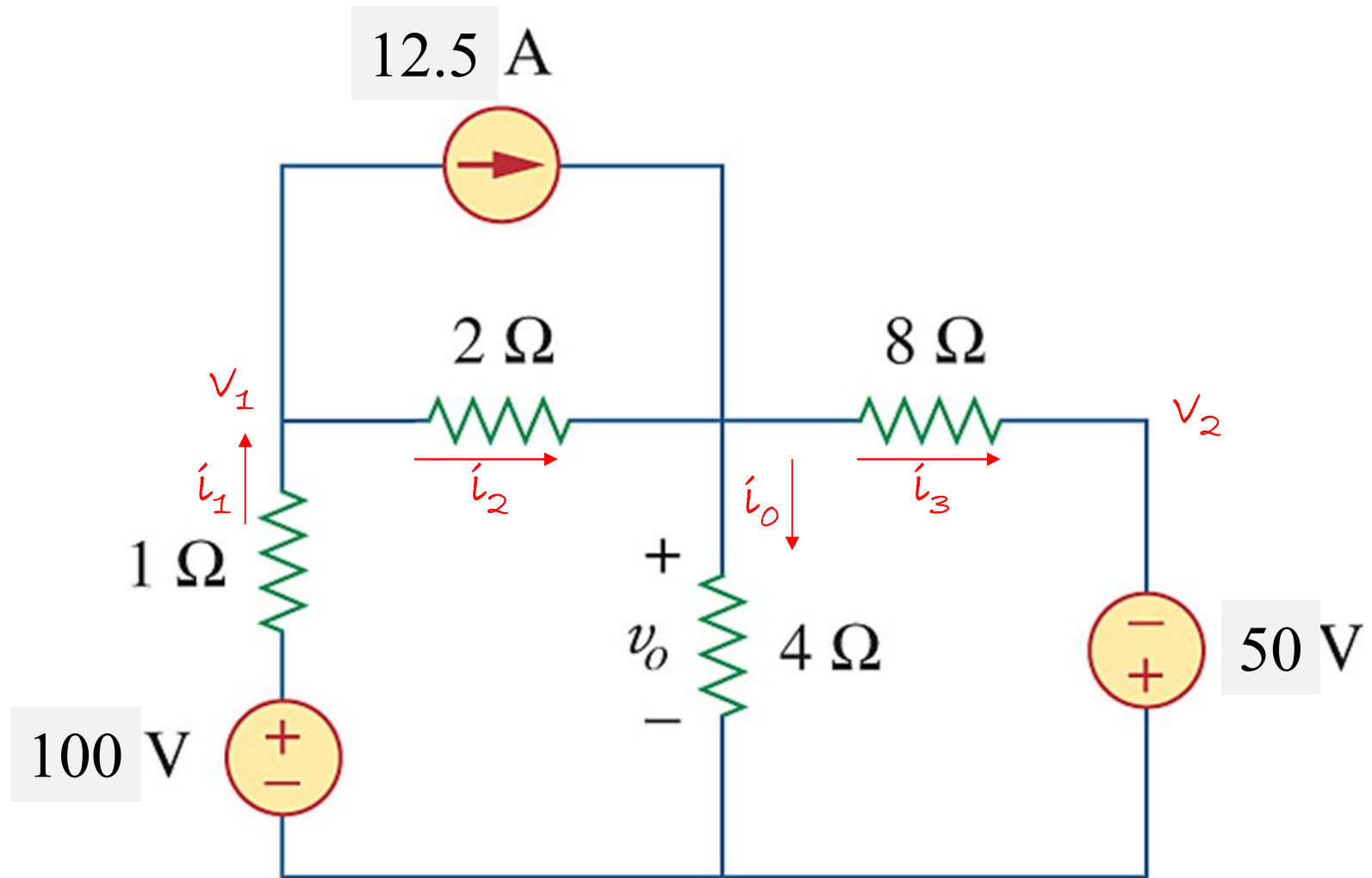




## Problem 3.30

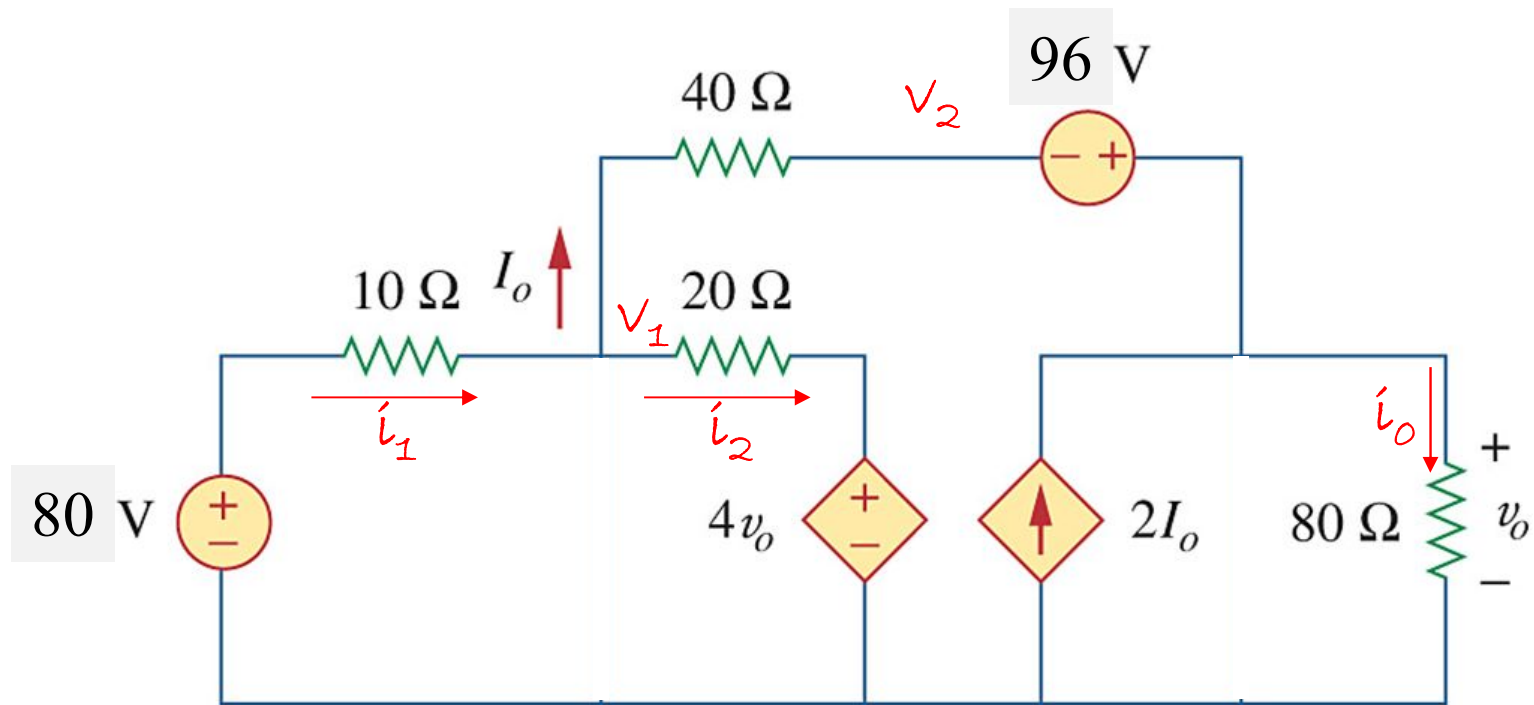

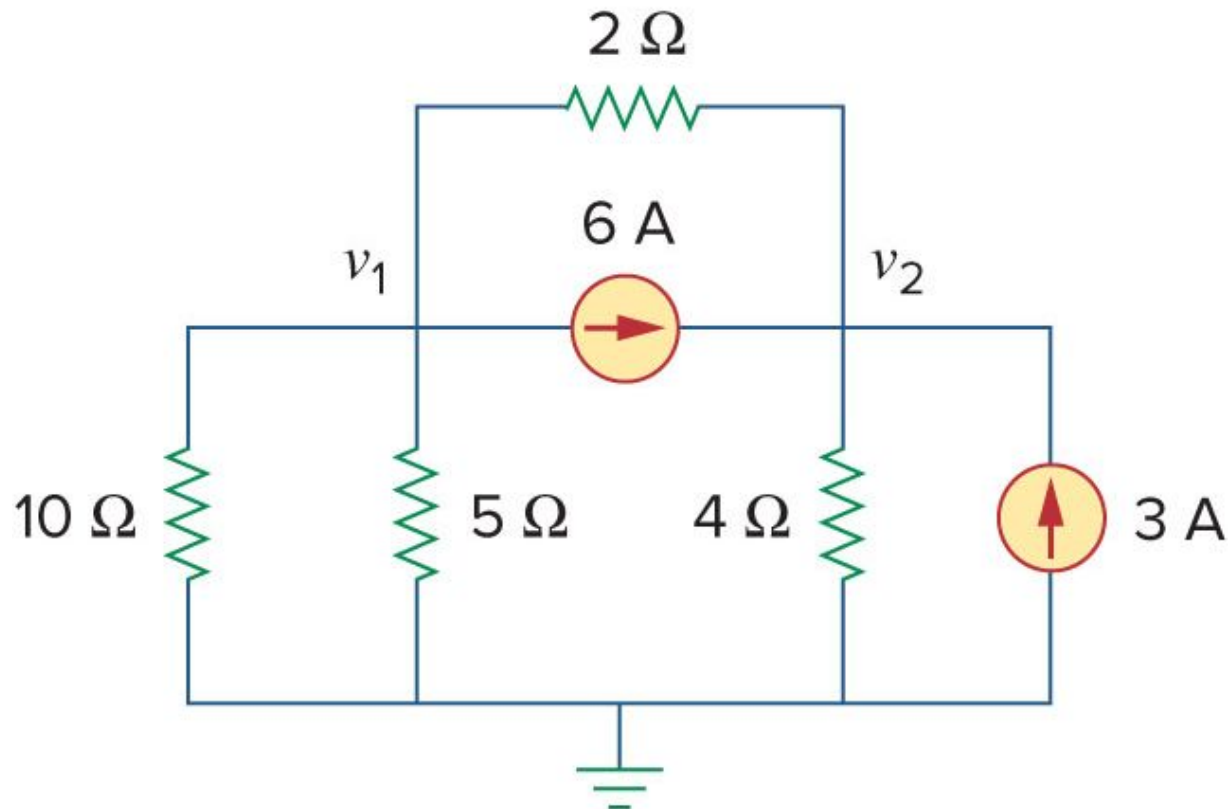
## Homework #4

- 다음 수업 시간까지 (5문제)
- #1. Problem 3.2, 다음 회로에서  $v_1, v_2$ 를 구하라




## Homework #4

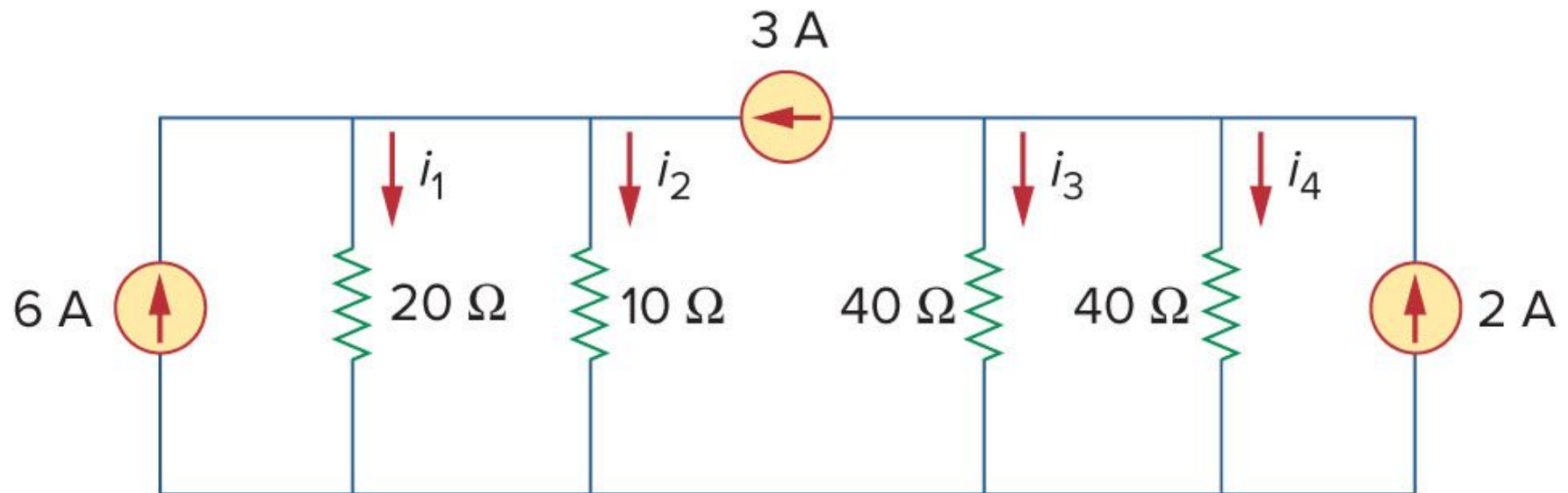- #2. Problem 3.4, 다음 회로에서  $i_1 \sim i_4$ 를 구하라



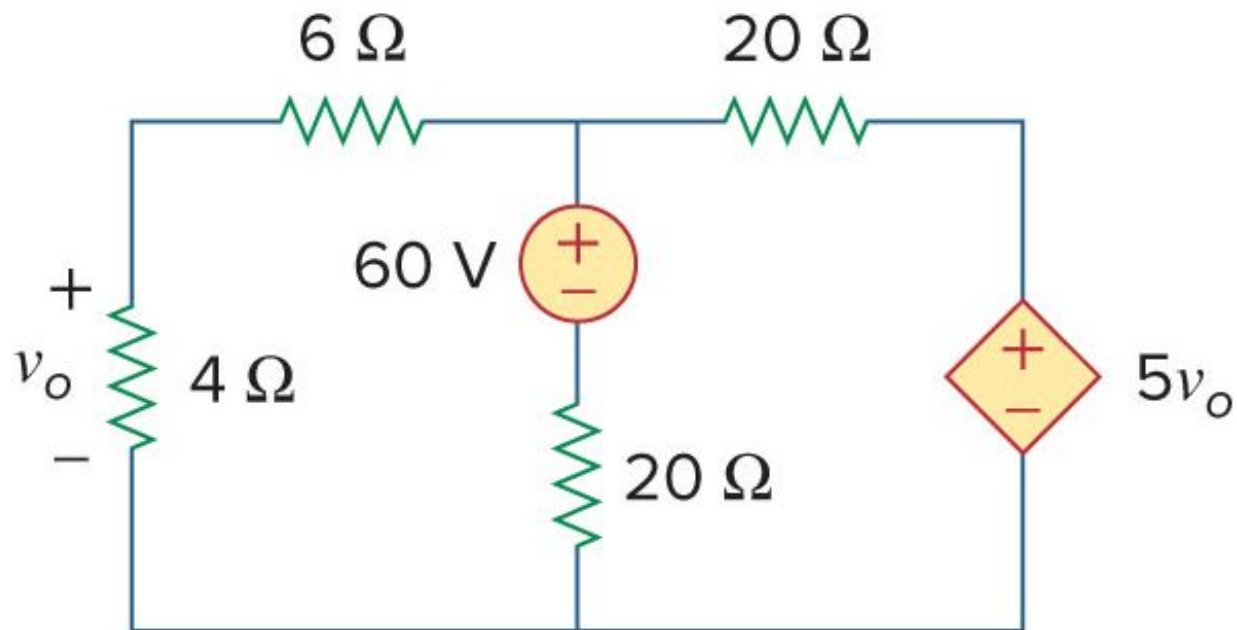
## Homework #4

- #3, Problem 3.8 노드 해석을 이용하여  $v_o$ 를 구하라



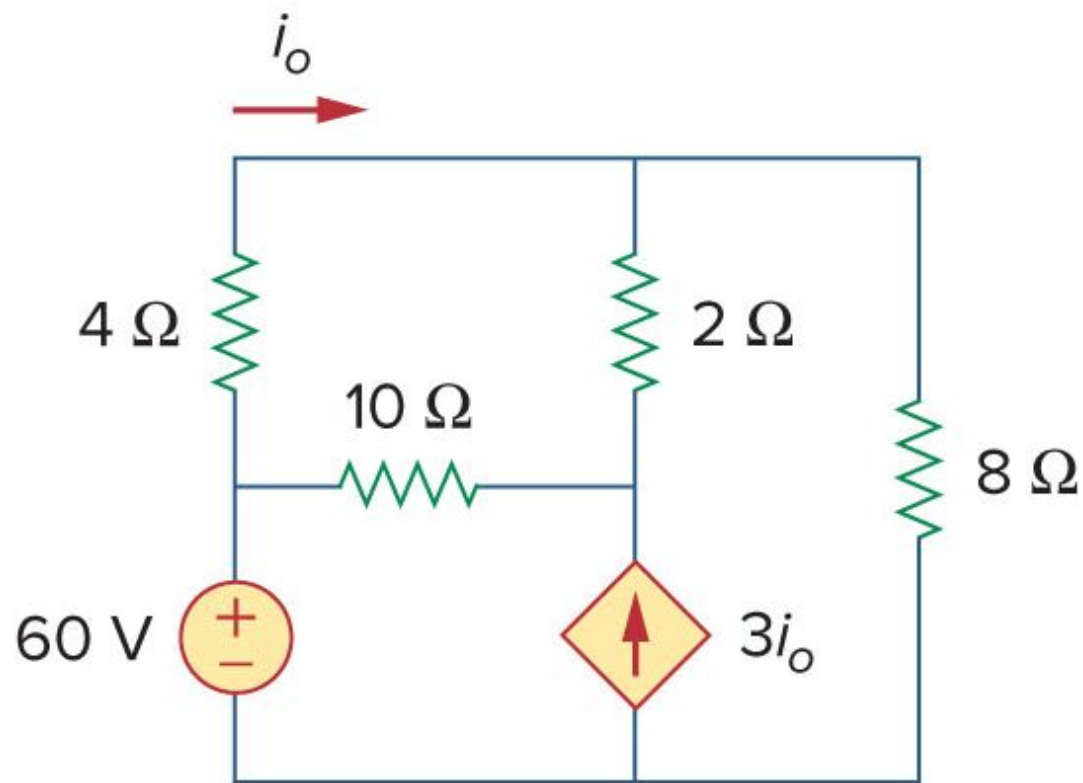
## Homework #4

- #4, Problem 3.17 노드 해석을 이용하여  $i_o$ 를 구하라


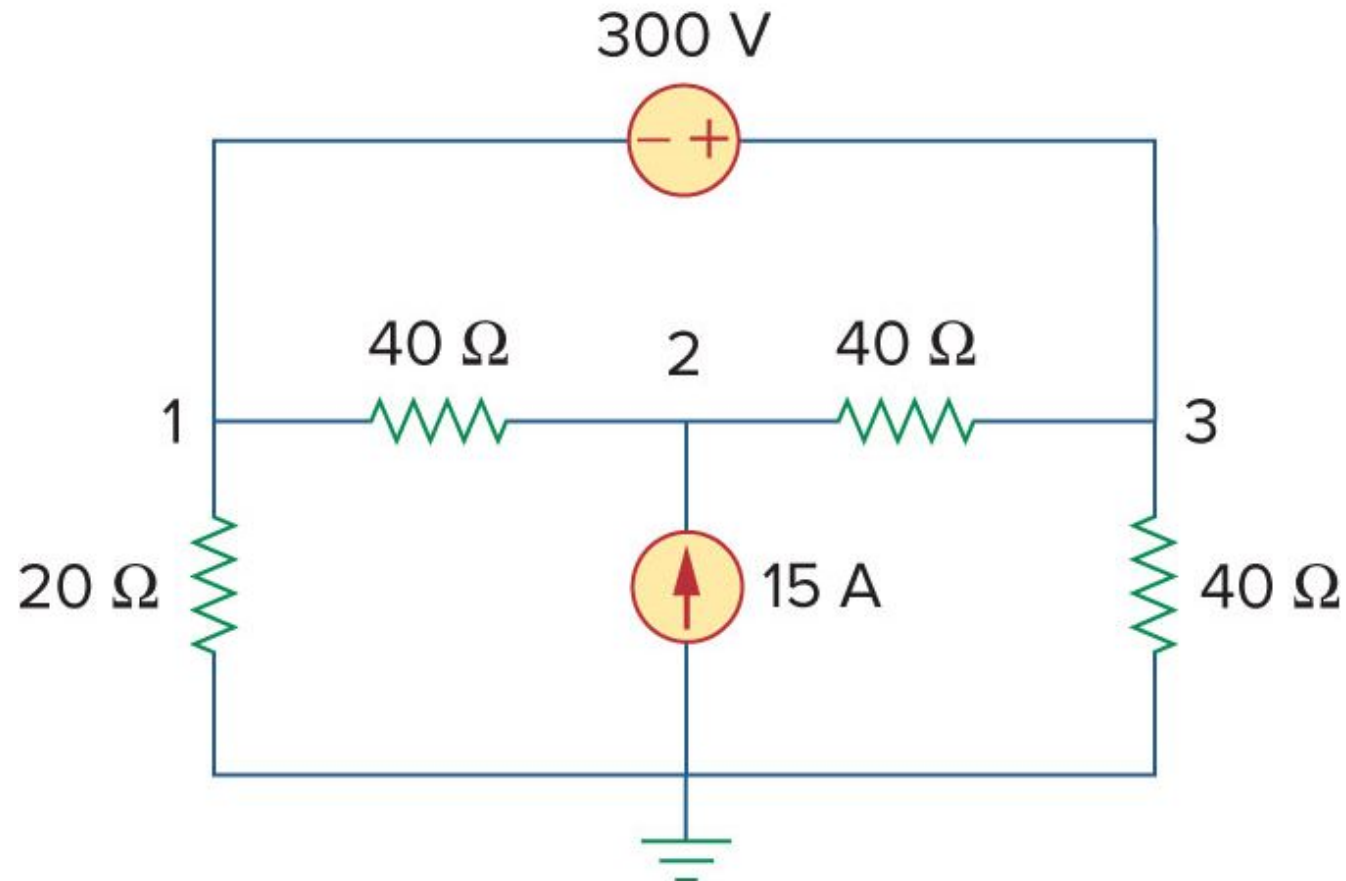
## Homework #4


- #5, Problem 3.18 노드 해석을 이용하여 노드 전압을 구하라



## 3.4 Mesh Analysis
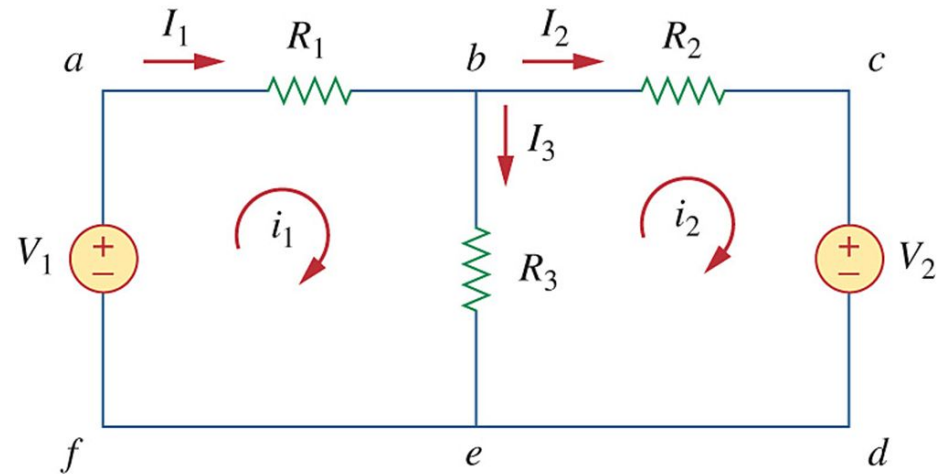
### • Mesh Analysis

- Mesh (망로) : 내부에 다른 루프를 포함하지 않는 루프
- 방법 : KVL 사용 ( $\sum v_k = 0$ )
- 변수 : mesh current  
(옴의 법칙에 의해  
 $v_k = iR$  이므로)



#### Step 1 :

n 개의 Mesh 에 대해 Mesh Current  $i_1, i_2, \dots, i_n$ 을 할당

#### Step 2 :

n개의 Mesh 각각에 KVL을 적용  $\leftarrow$  ohm의 법칙 이용


#### Step 3 :

연립 방정식 계산
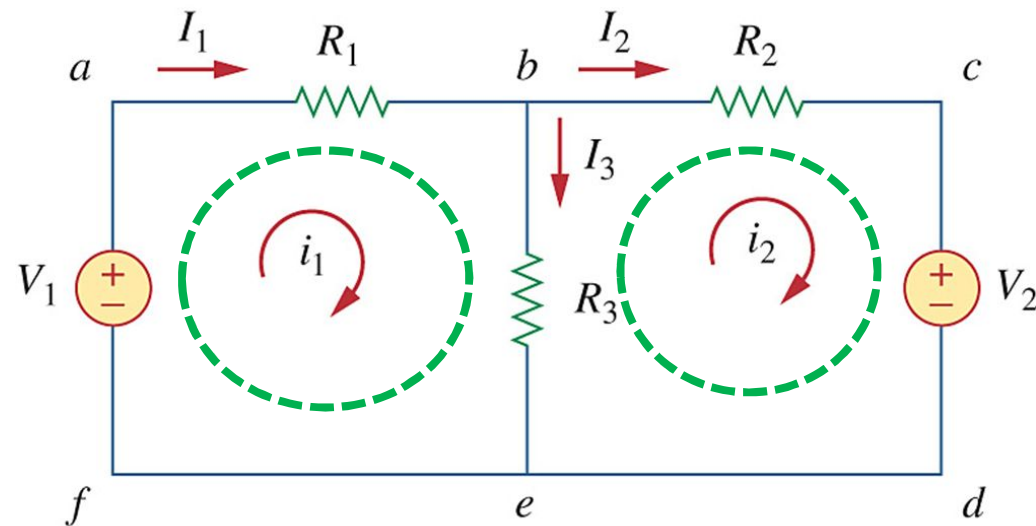
## 3.4 Mesh Analysis without current sources

- Step 1

- 각 mesh에 mesh current  $i_1, i_2, \dots, i_n$  할당



Note :


- $i_1, i_2$ : 실제 회로에 흐르는 전류와 다를 수 있음.  
(예)  $I_3 = i_1 - i_2$



## 3.4 Mesh Analysis without current sources

- Step 2

- 각 mesh에 KVL 적용

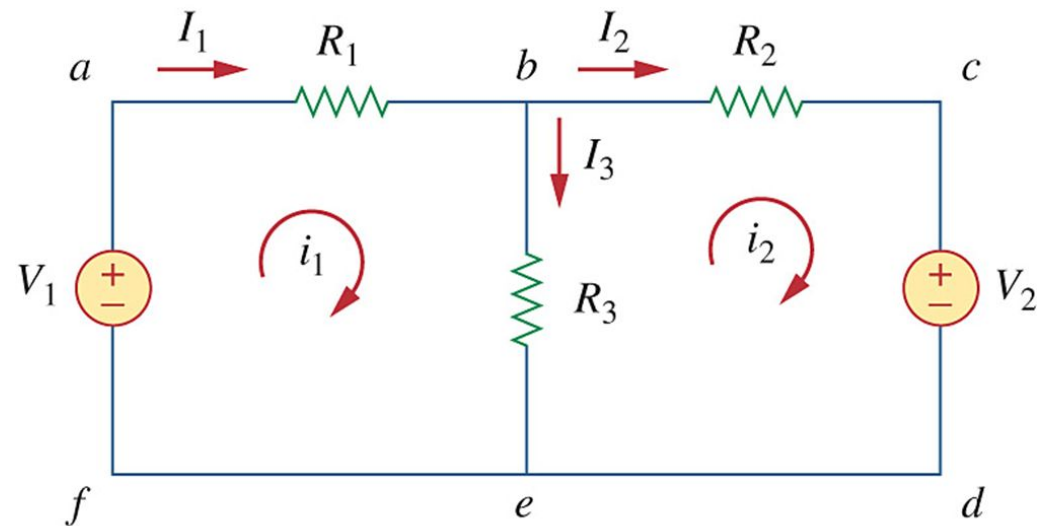

$$\begin{aligned} -V_1 + i_1 R_1 + (i_1 - i_2) R_3 &= 0 & i_2 R_2 + V_2 + (i_2 - i_1) R_3 &= 0 \\ i_1 (R_1 + R_3) - i_2 R_3 &= V_1 & -i_1 R_3 + i_2 (R_2 + R_3) &= -V_2 \end{aligned}$$

## 3.4 Mesh Analysis without current sources


### • Step 3

- 연립방정식 풀이


$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

- 실제 전류로 변환
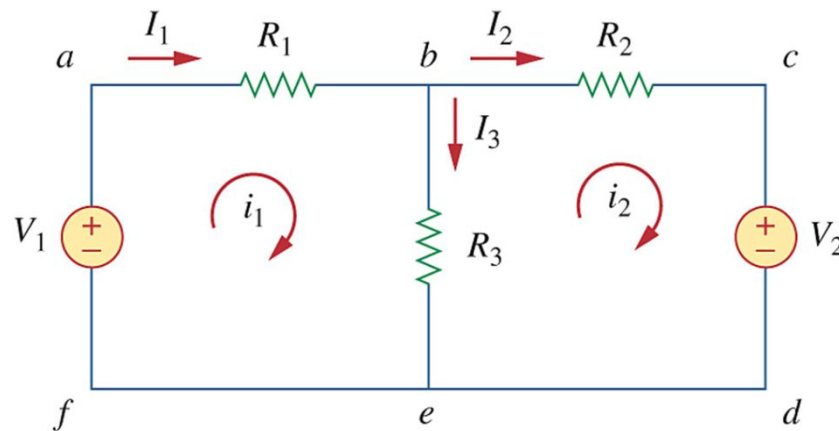
$$I_1 = i_1, \quad I_2 = i_2, \quad I_3 = i_1 - i_2$$




## Example 3.5

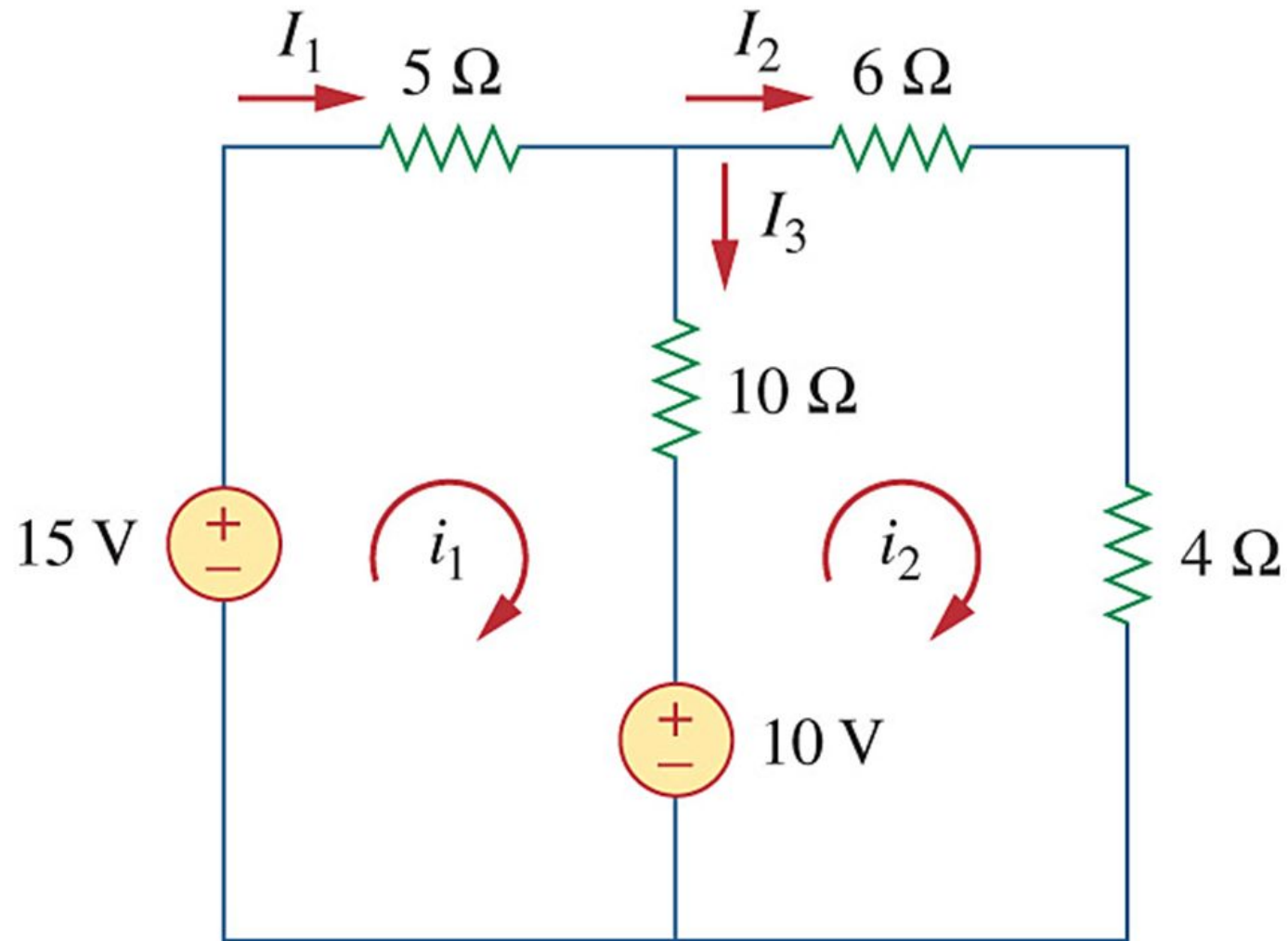


## Practice 3.5


- 메시 전류  $i_1, i_2$ 를 구하라

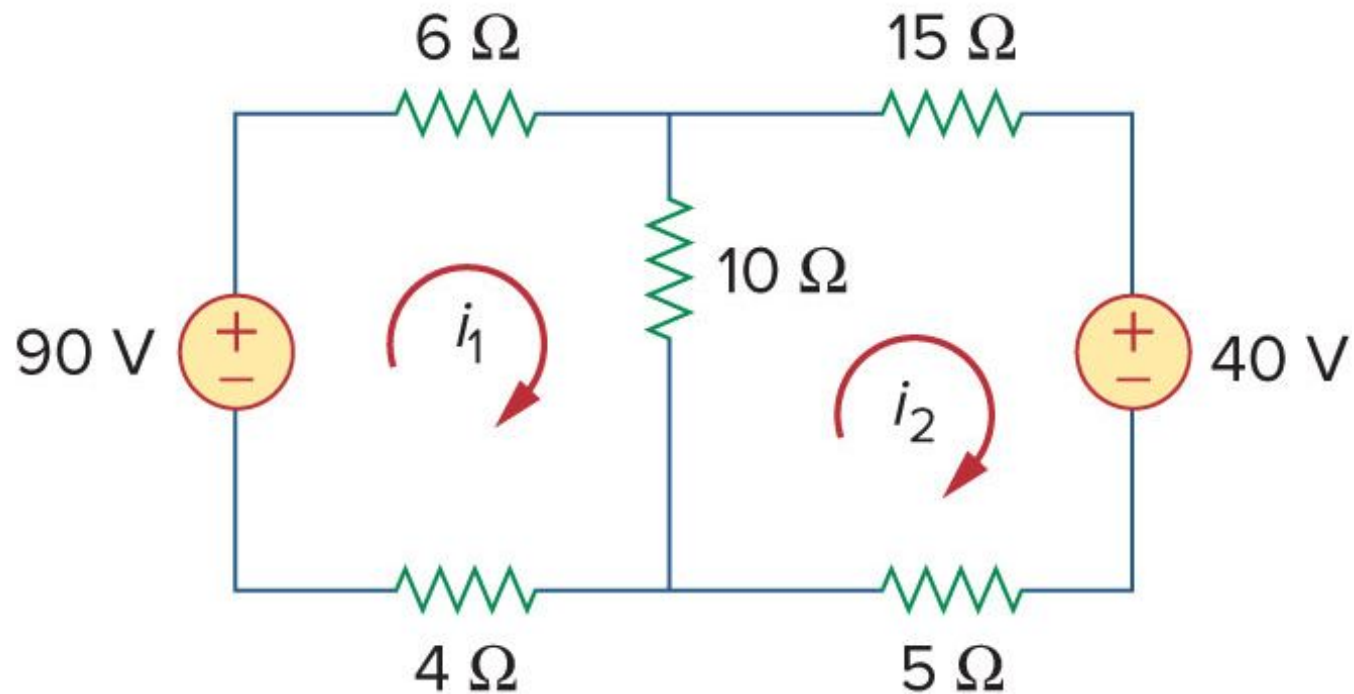

## Example 3.6

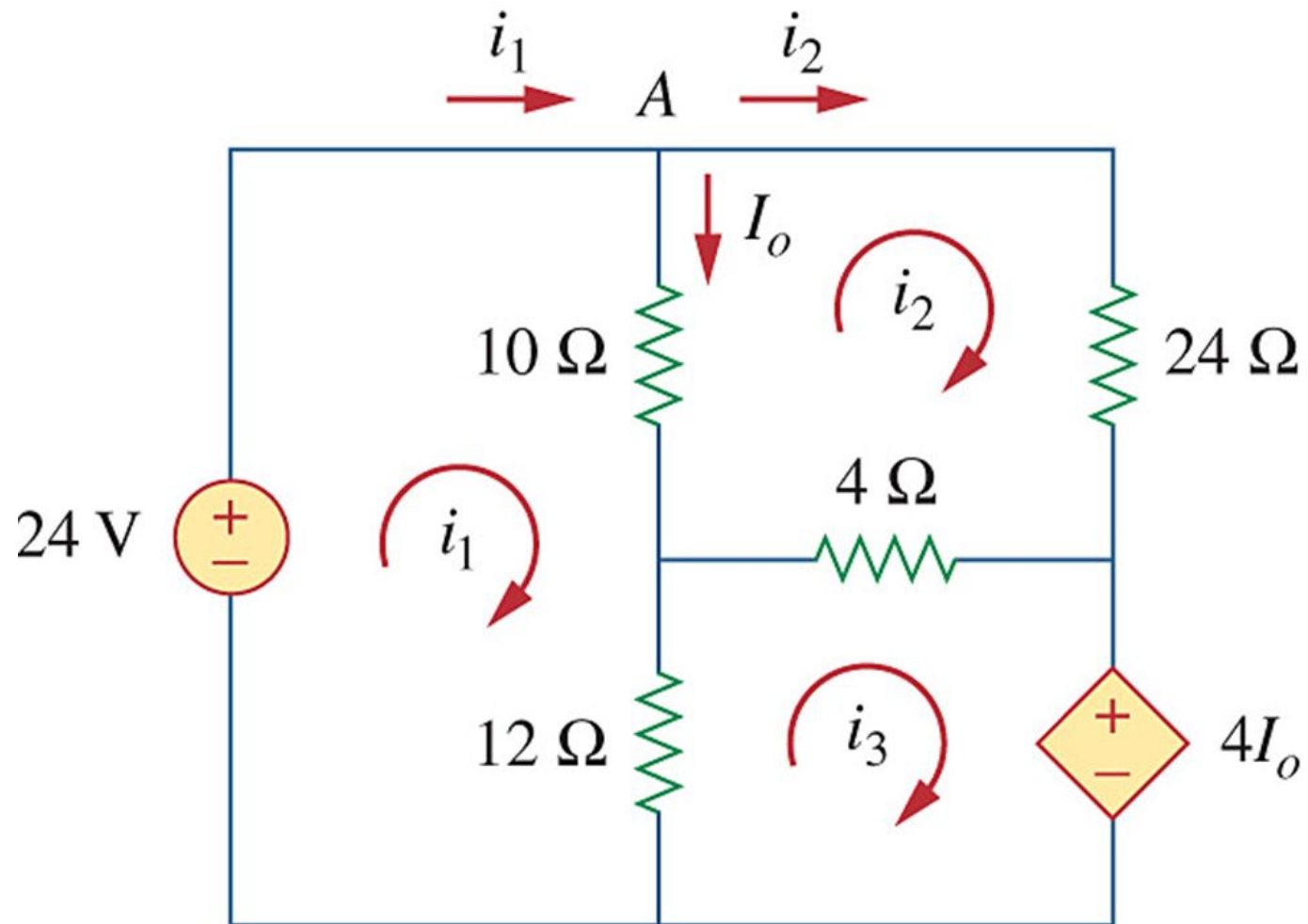


## Practice 3.6

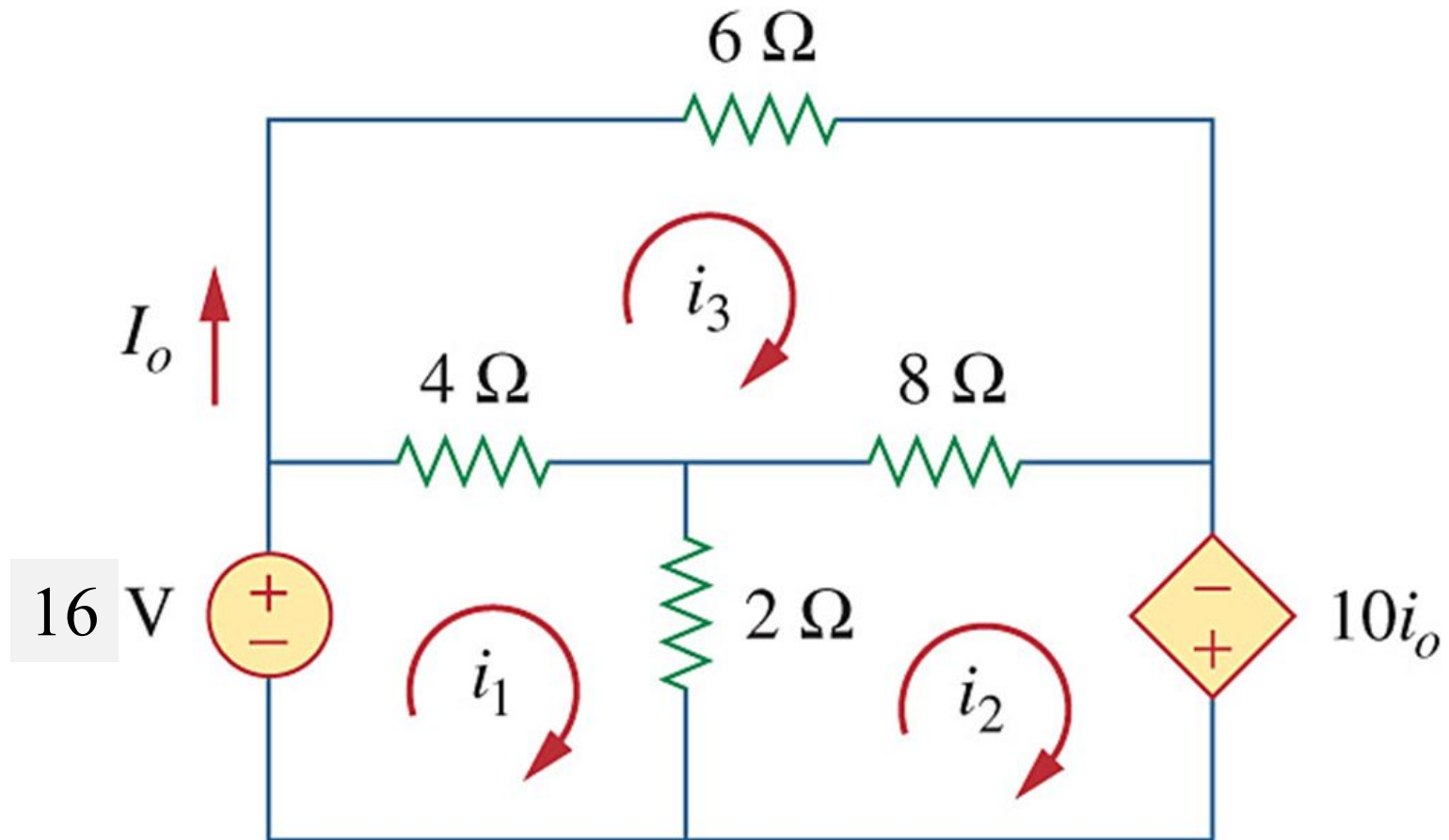


## Problem 3.x

- Using mesh analysis

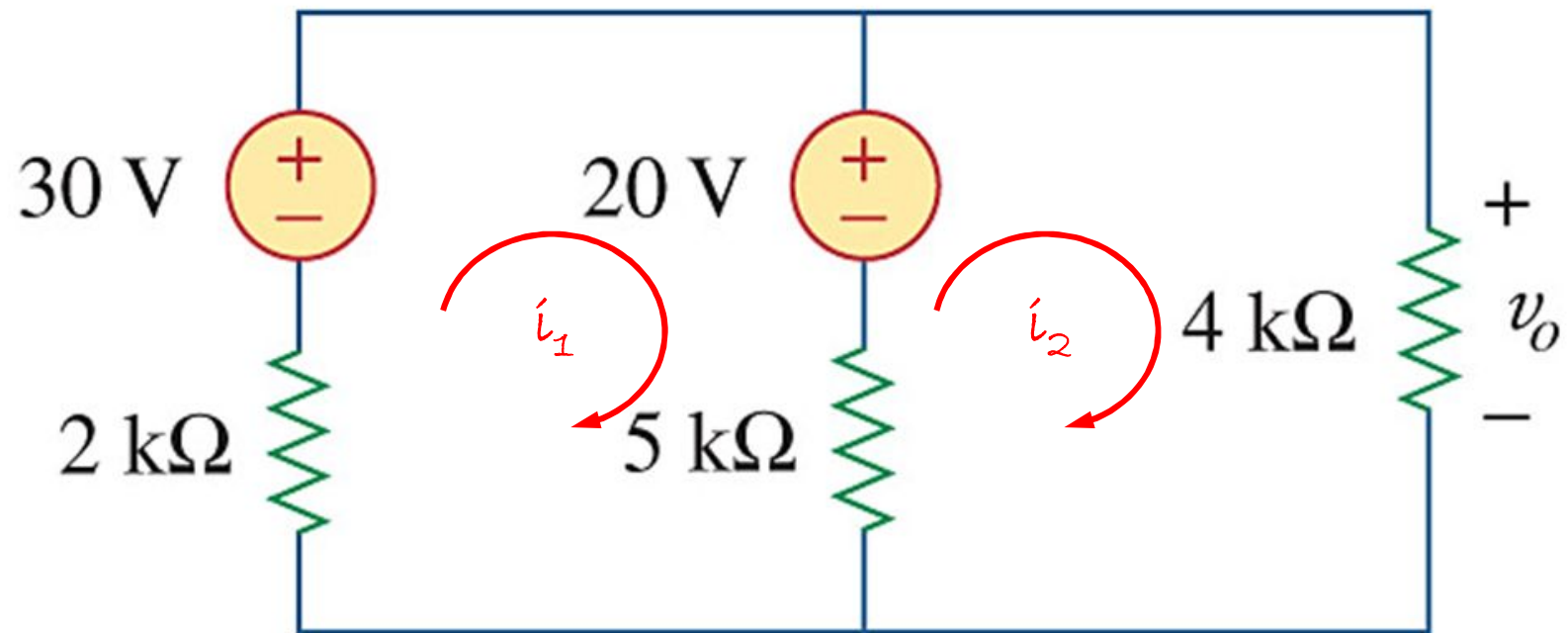

## Problem 3.40

- Using mesh analysis

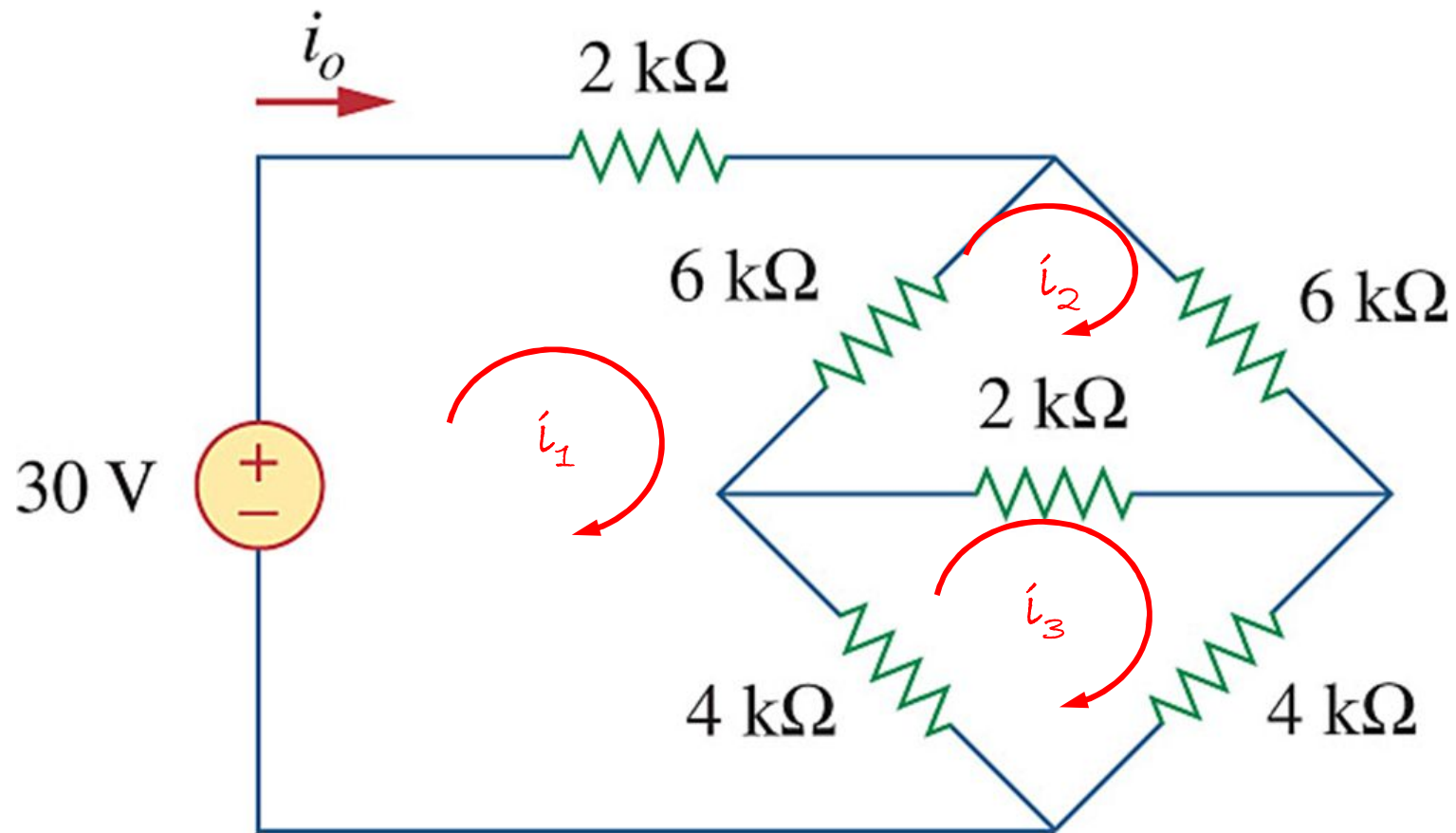




## 3.5 Mesh Analysis with current sources

### • Case 1

- 전류원이 하나의 mesh에 존재할 때

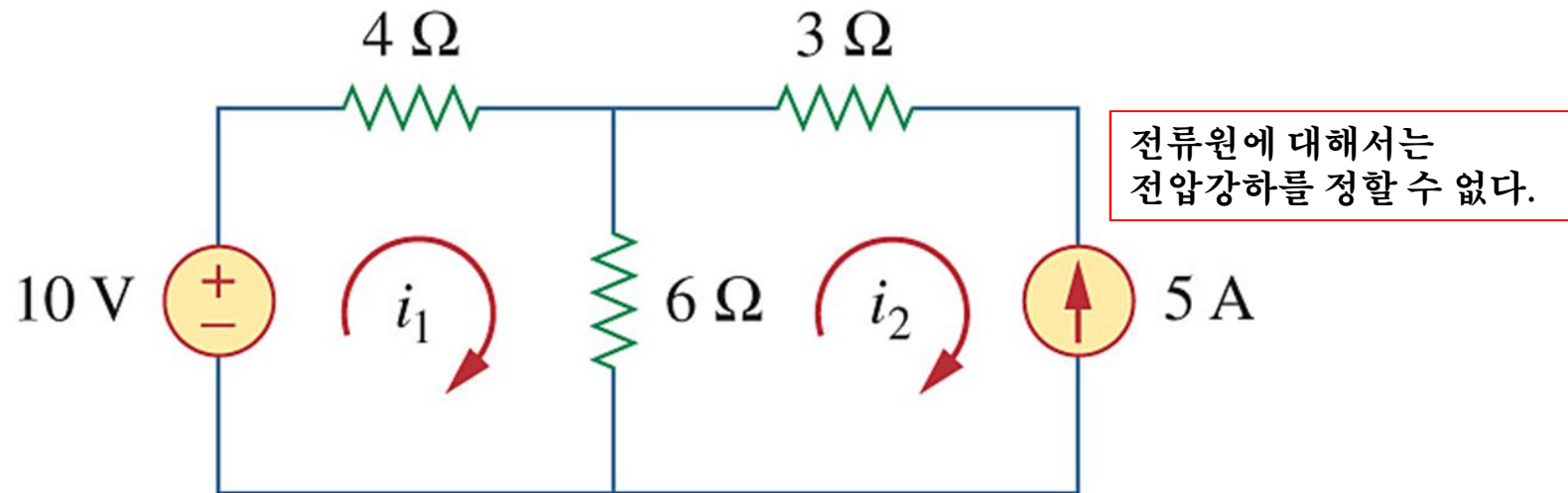

전류원에 대해서는  
전압강하를 정할 수 없다.



이 mesh에만 KVL 적용!

Just use  $i_2 = -5$ !  
Do not apply KVL!

## 3.5 Mesh Analysis with current sources
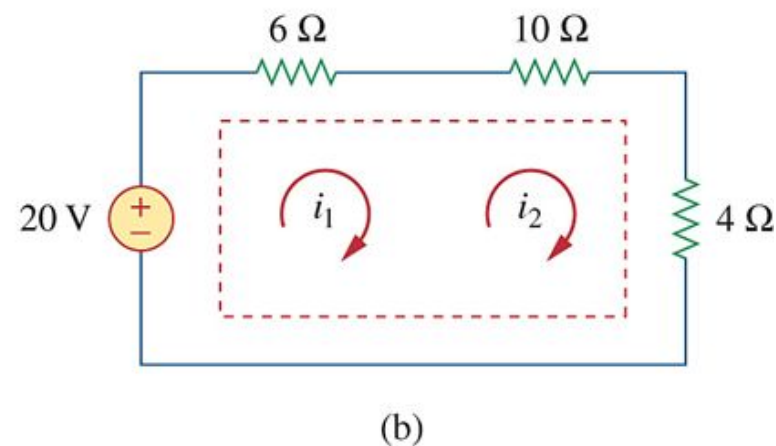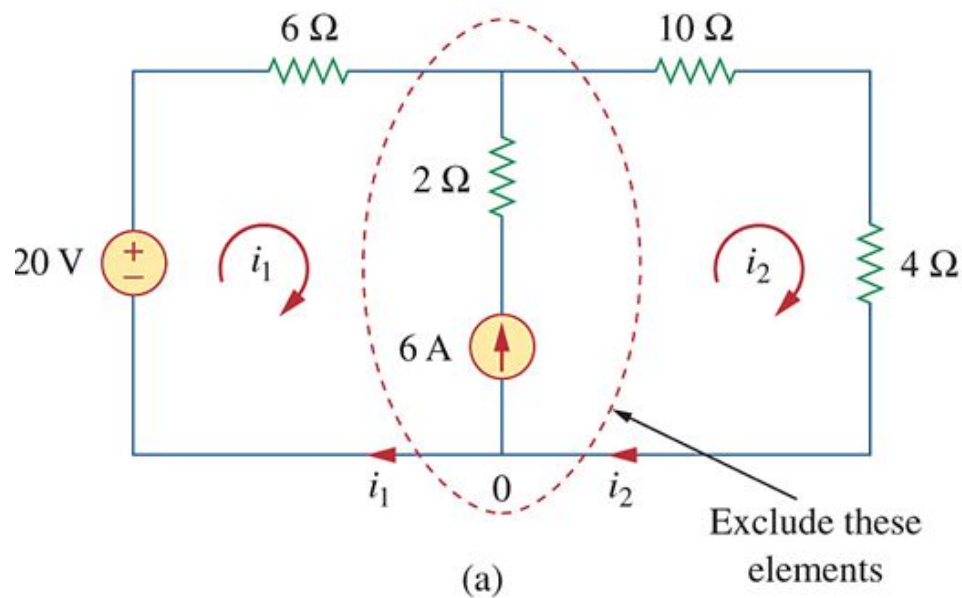
### Case 2


- 전류원이 2개의 mesh 사이에 존재할 때
- supermesh 형성 ( $\because$  전류원에 대해서는 KVL 적용 어려움)
- supermesh에 대하여 KVL 적용



$$\text{KVL : } 6i_1 + 14i_2 = 20$$


$$\text{KCL : } i_2 = i_1 + 6$$

## Example 3.7

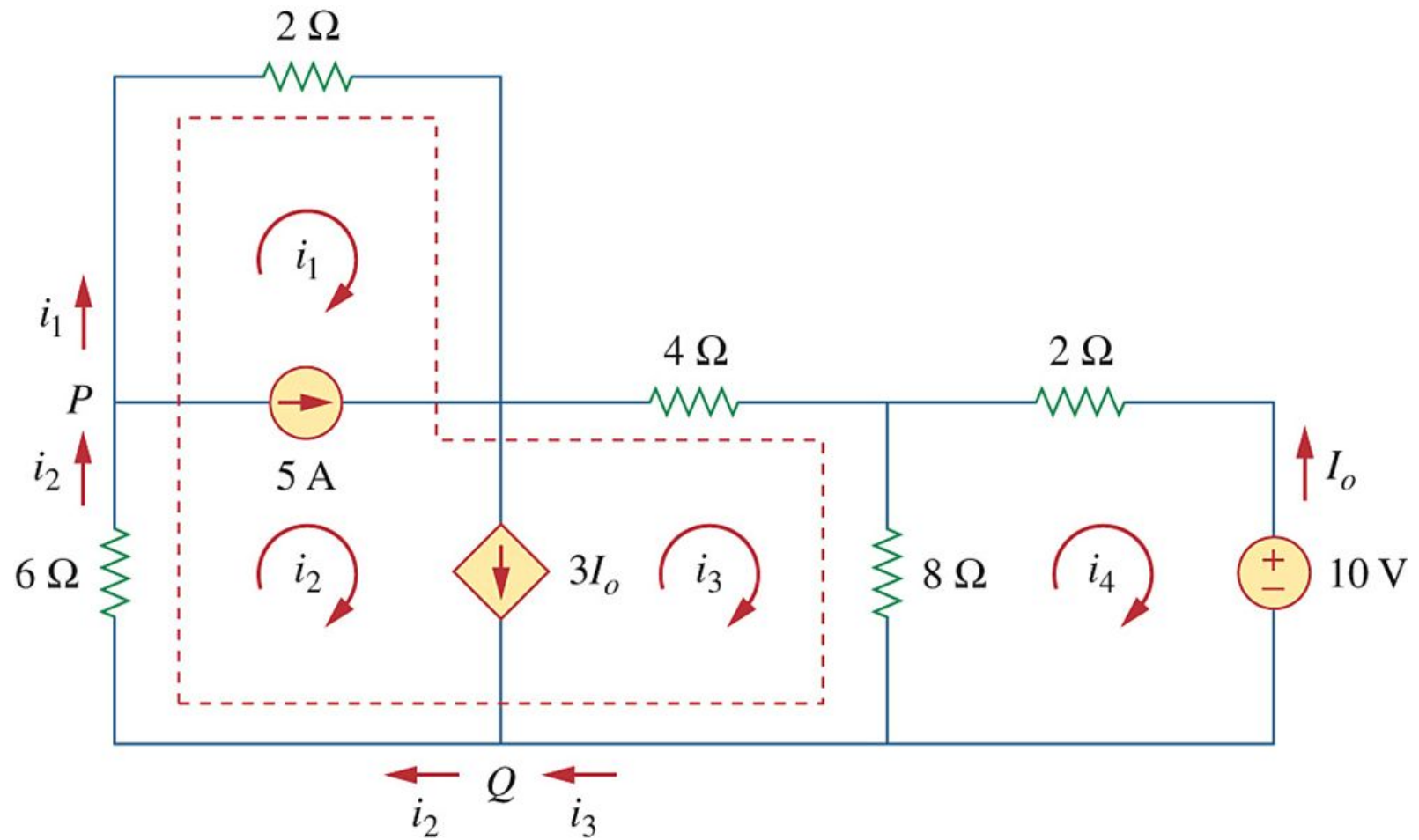


## Practice 3.7


- 메시 전류  $i_1, i_2, i_3$ 를 구하라

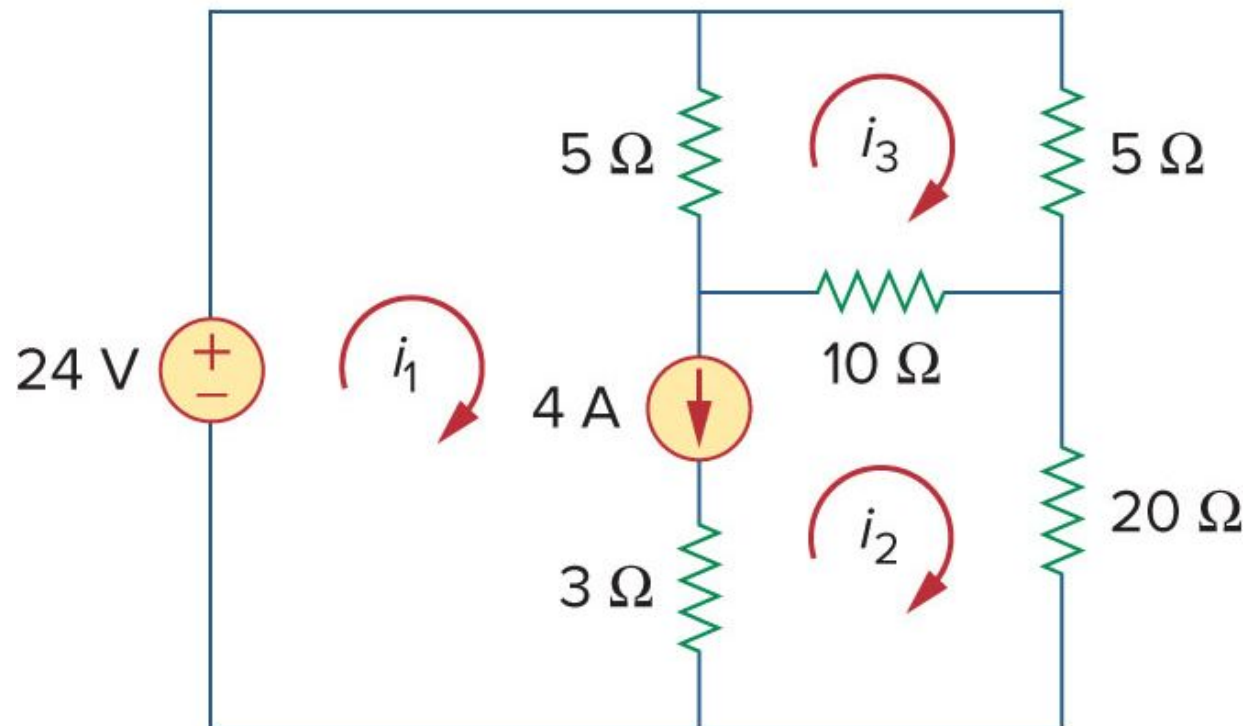

## Problem 3.38

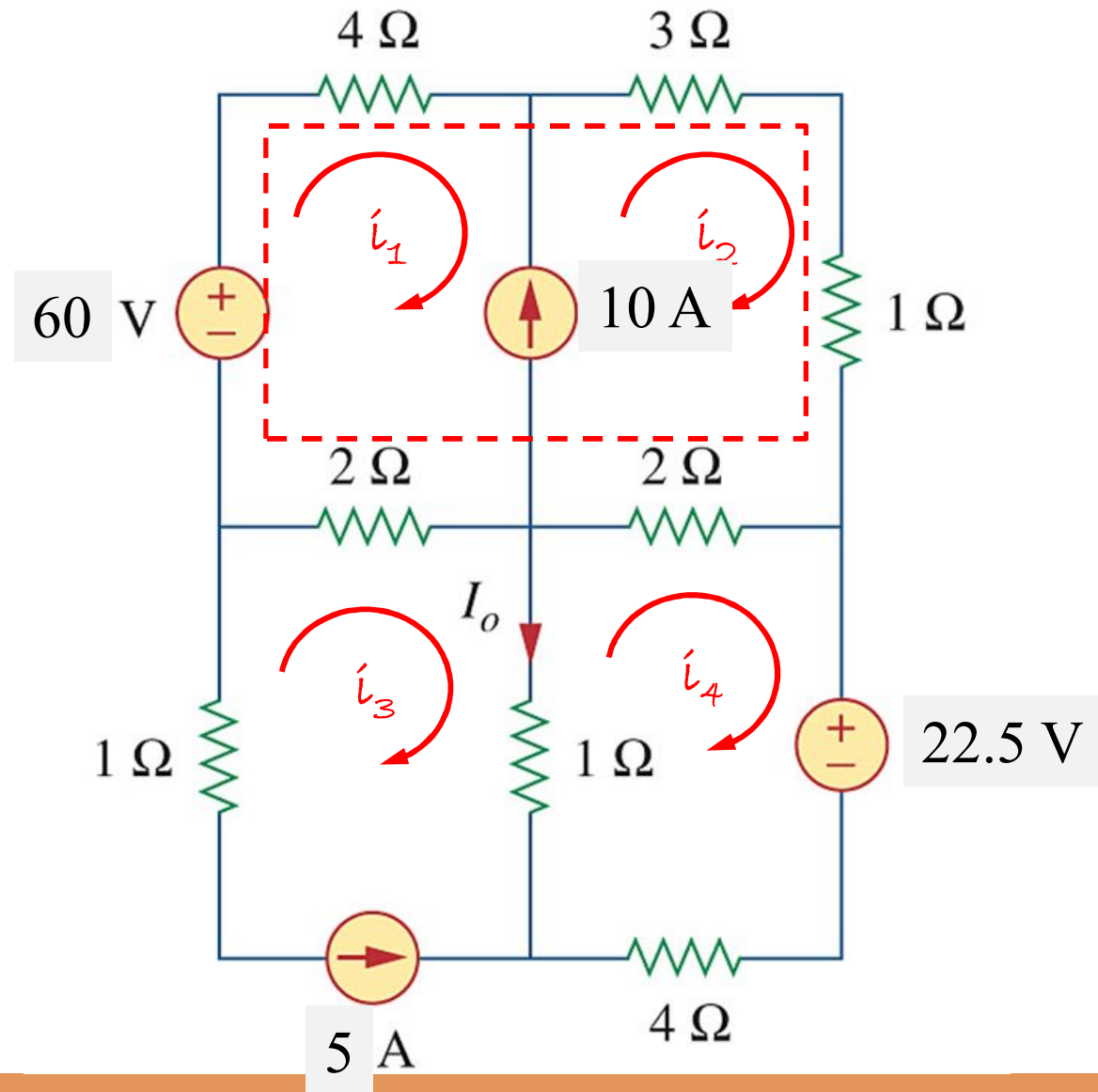


## Problem 3.49

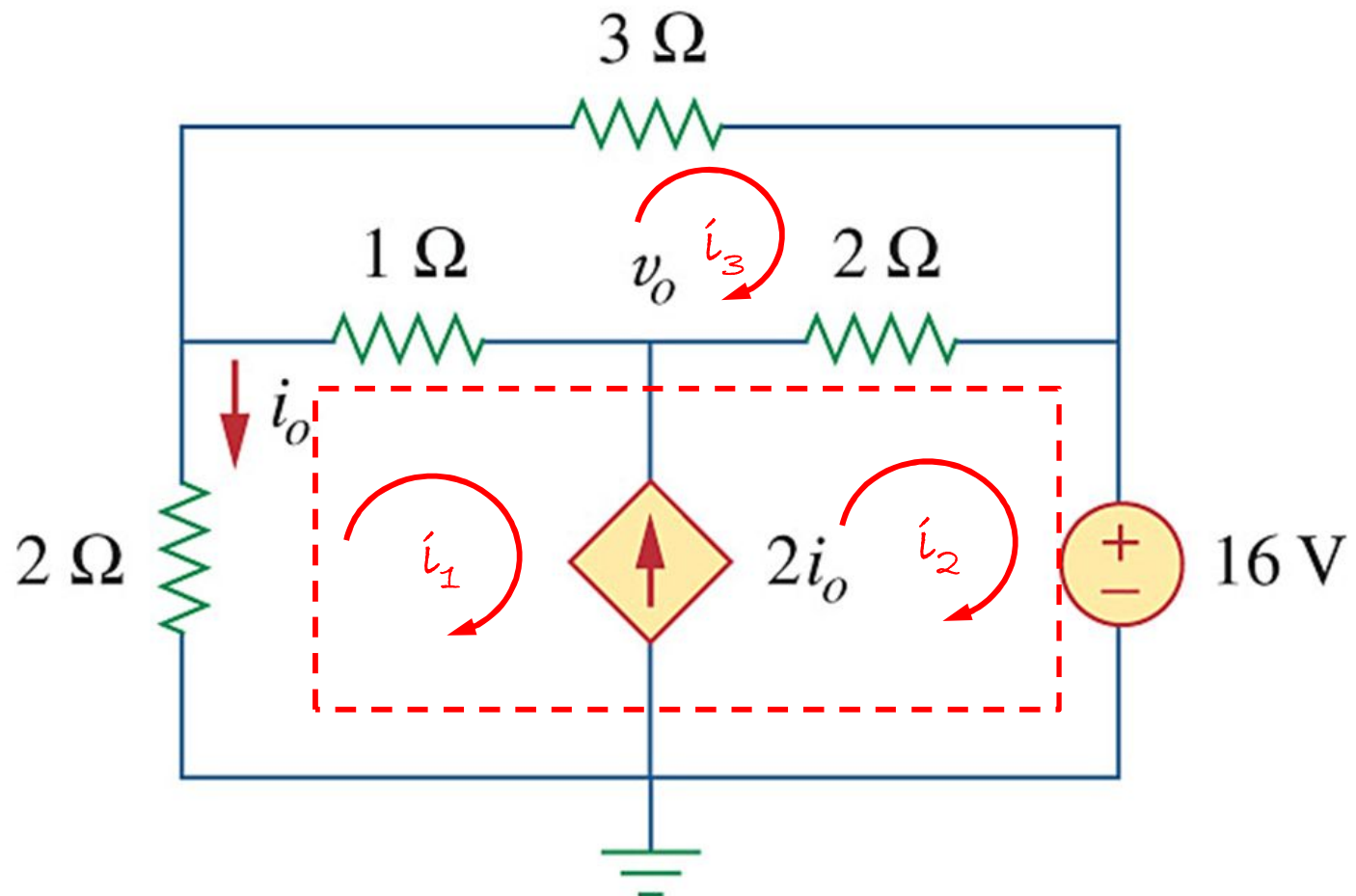

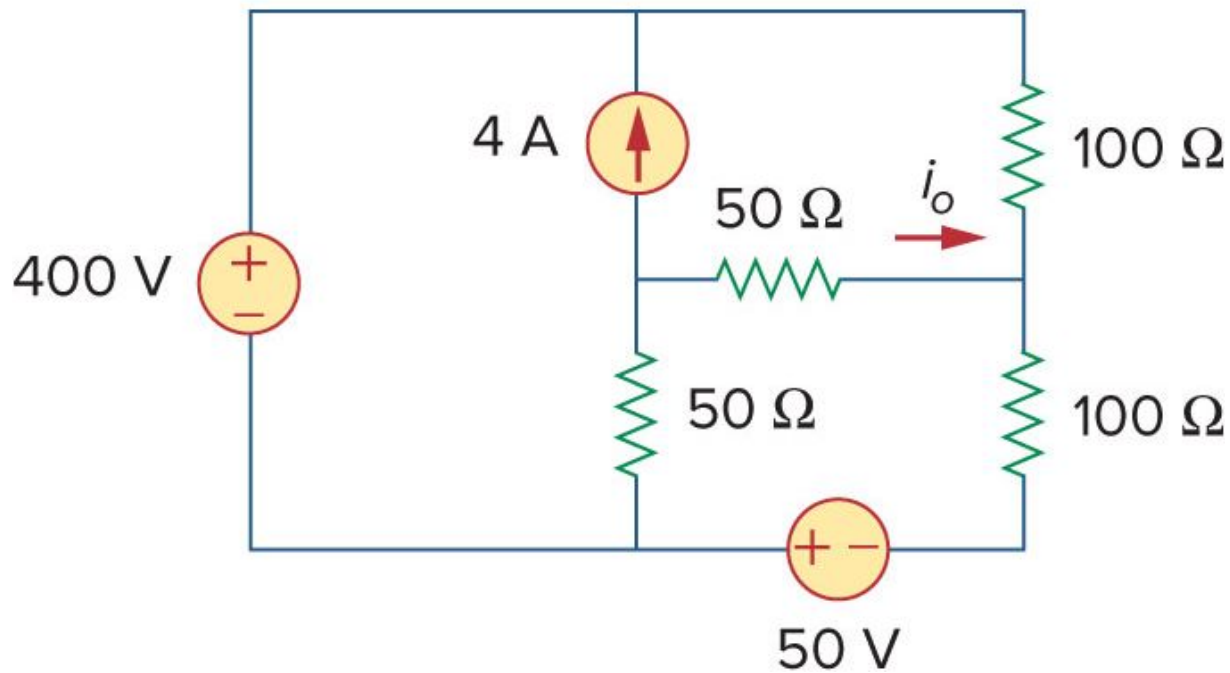
## Homework #5

- 다음 수업시간까지 (5문제) : mesh analysis 사용할 것!!!
- #1. Problem 3.44 다음에서  $i_o$ 를 구하라



## Homework #5


- #2. Problem 3.50 다음에서  $i_o$ 를 구하라

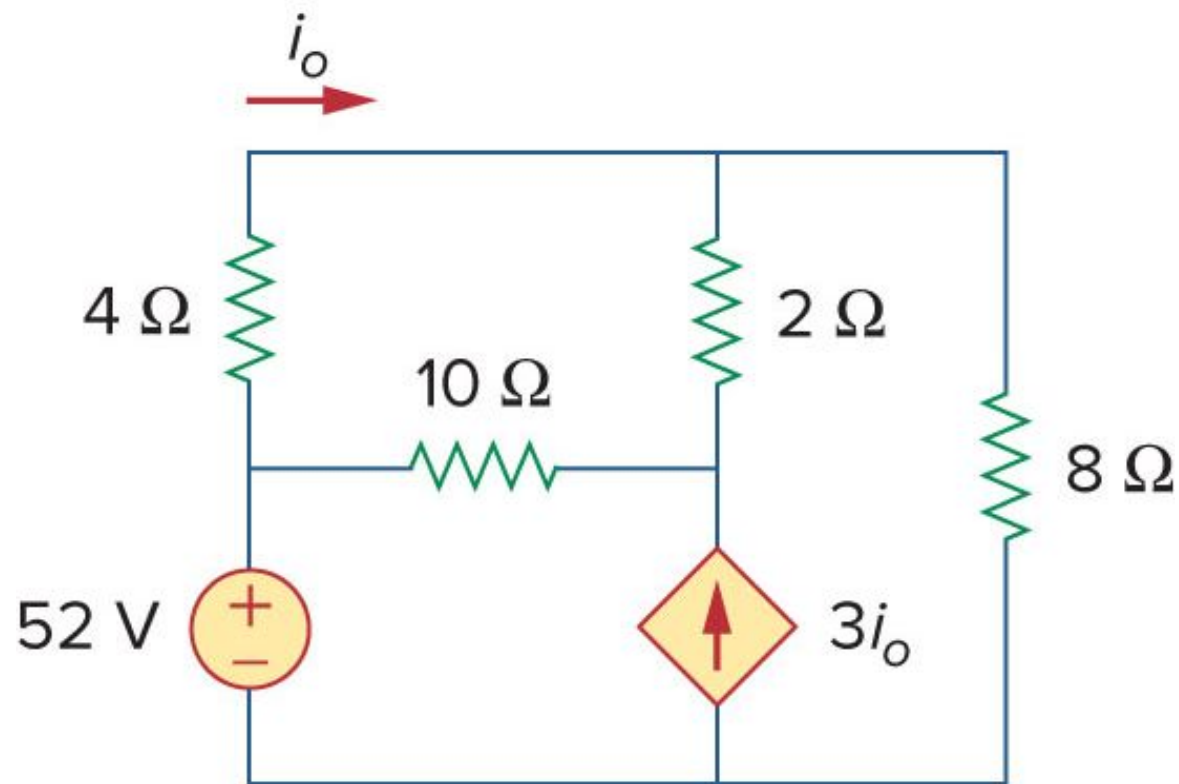




## Homework #5

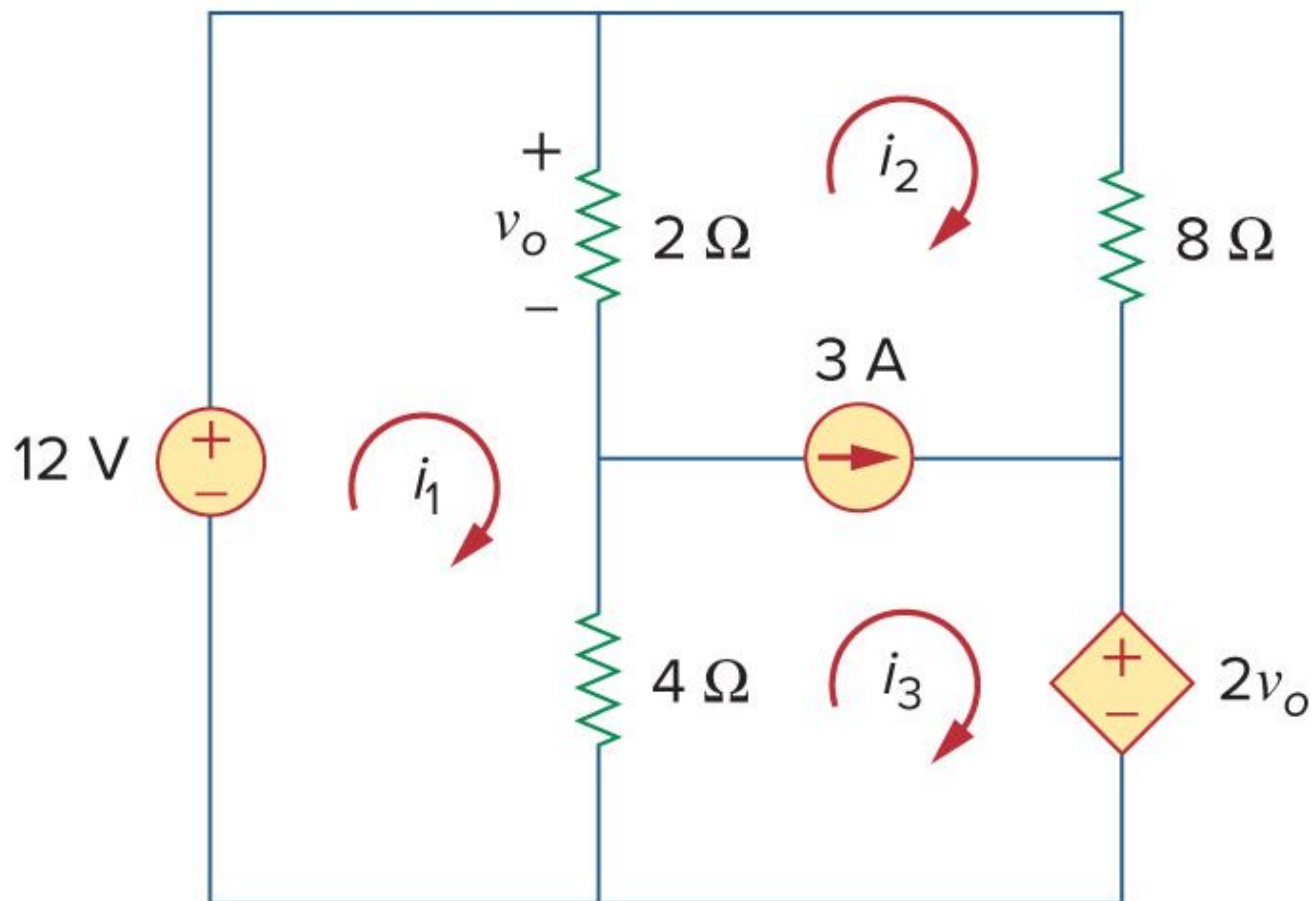- #3. Problem 3.52 다음에서  $i_1, i_2, i_3$ 를 구하라




## Homework #5

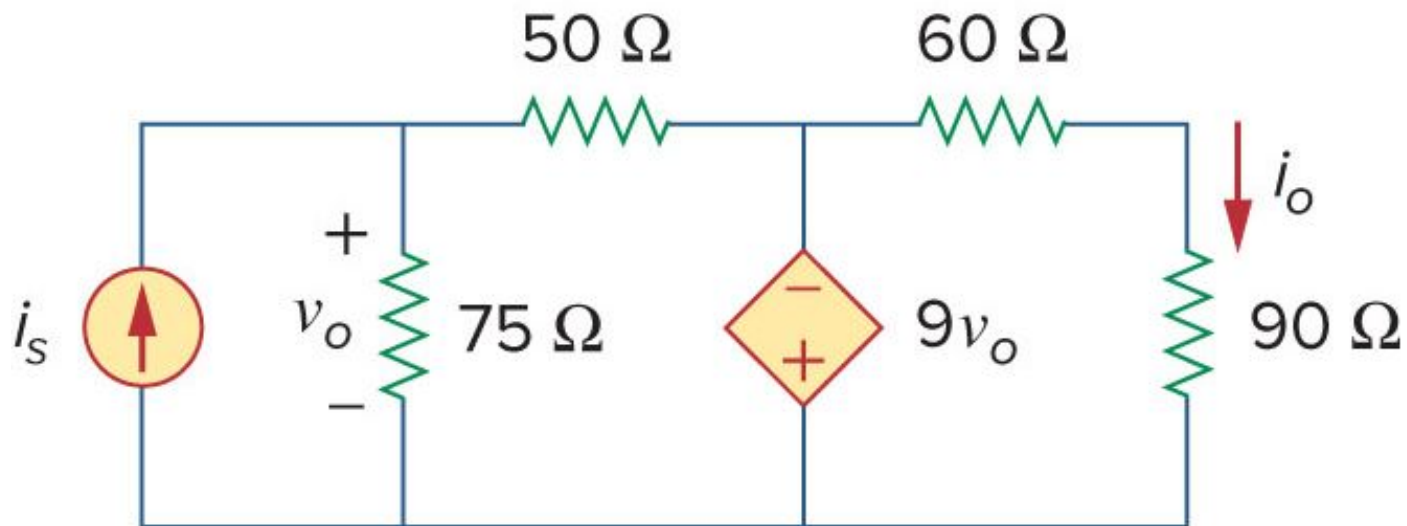- #4. Problem 3.61 다음 회로에서 전류이득  $i_o/i_s$  를 구하라



## Homework #5

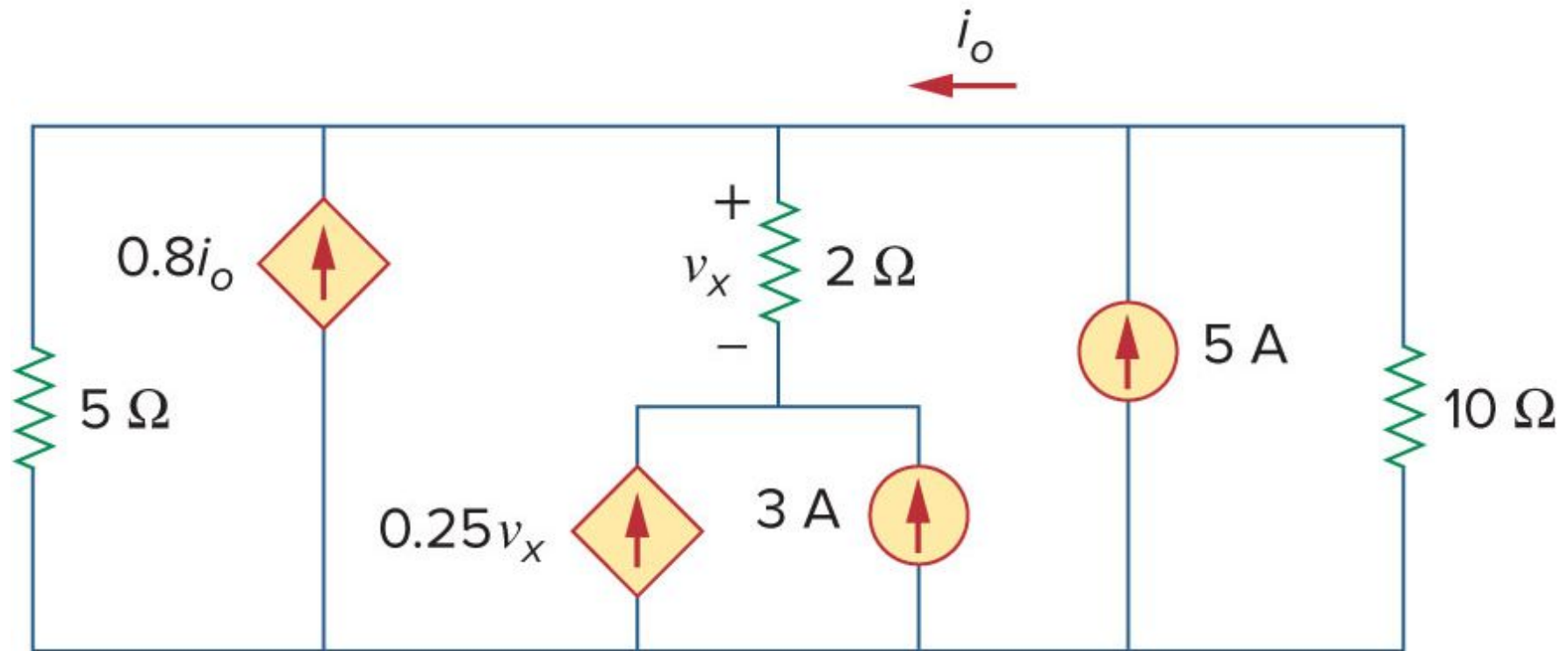- #4. Problem 3.63 다음 회로에서  $i_o$ ,  $v_x$ 를 구하라




## 3.7 Nodal vs. Mesh Analysis

- 어떤 방법을 선택할 것인가?
  - 회로의 형태
    - 직렬 vs. 병렬 →
    - 전압원 vs. 전류원 →
    - 변수 (또는 식)이 적은 방법 선택
  - 구하고자 하는 정보
    - node 전압 vs. mesh 전류 →
- 한 가지 방법만 적용되는 예
  - Transistor 회로 → mesh analysis만 가능
  - Op amp 회로 → nodal analysis만 가능
  - 비평면 회로 → nodal analysis만 가능
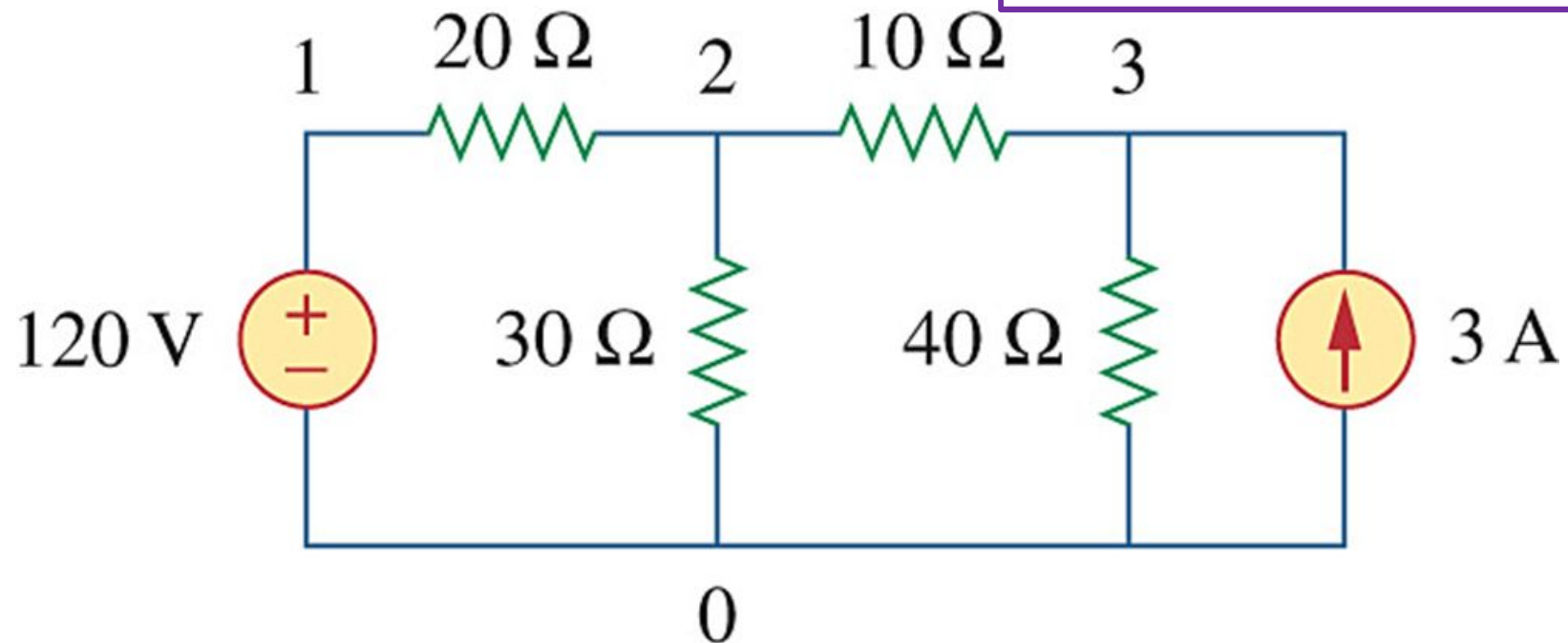
## 3.8 Circuit Analysis with *PSpice*

- pspice student version install!!

전압원 : **VDC, VAC, VSRC**  
전류원 : **IDC, IAC, ISRC**  
접지 : **AGND**  
전류관찰 : **iprobe**  
전압관찰 : **viewpoint**



## 3.8 Circuit Analysis with *PSpice*

