

# 전기회로 (가, 다)

## *Chapter 4 : Circuit Theorems*

2017. 1학기

윤영식 교수

글로벌브레인홀 204호

ysyoun@ssu.ac.kr

## 4.1 Introduction

- Nodal/mesh analysis + Ohm's law & KCL, KVL → good analysis method
- 아주 복잡하고 큰 회로에 대해서는 어떨까?
- 부하가 변경되는 경우는 그 때마다 다시 분석해야 할까?
- 좀 더 단순화할 수는 없을까?
- 몇 가지 방법 제시
  - 선형성
  - 중첩
  - 전원변환
  - Thevenin의 정리
  - Norton의 정리

## 4.2 Linearity (선형성)

### ○ 선형성

- 비례성 (scaling, homogeneity)


- 입력이 어떤 비율로 증가하면 출력도 같은 비율로 증가

$$v = iR \rightarrow (\text{전류가 } k\text{배 커지면}) \rightarrow v' = (ki)R = kv$$

- 가산성 (additivity)


- 입력의 합에 대한 응답은 각 입력에 대한 응답의 합
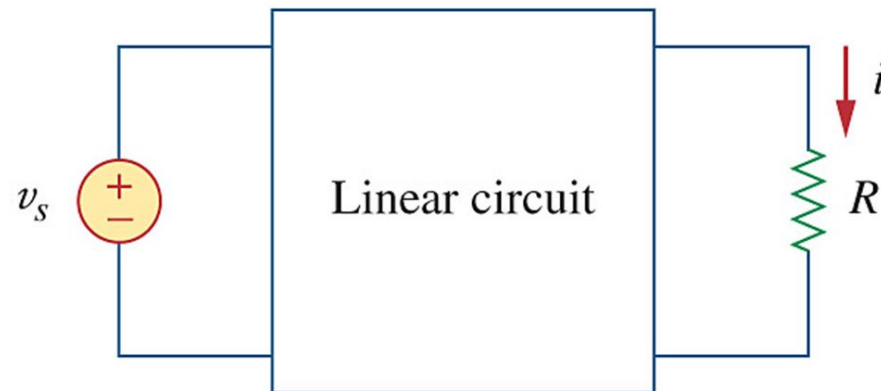
$$v_1 = i_1R, v_2 = i_2R \rightarrow v' = (i_1 + i_2)R = v_1 + v_2$$



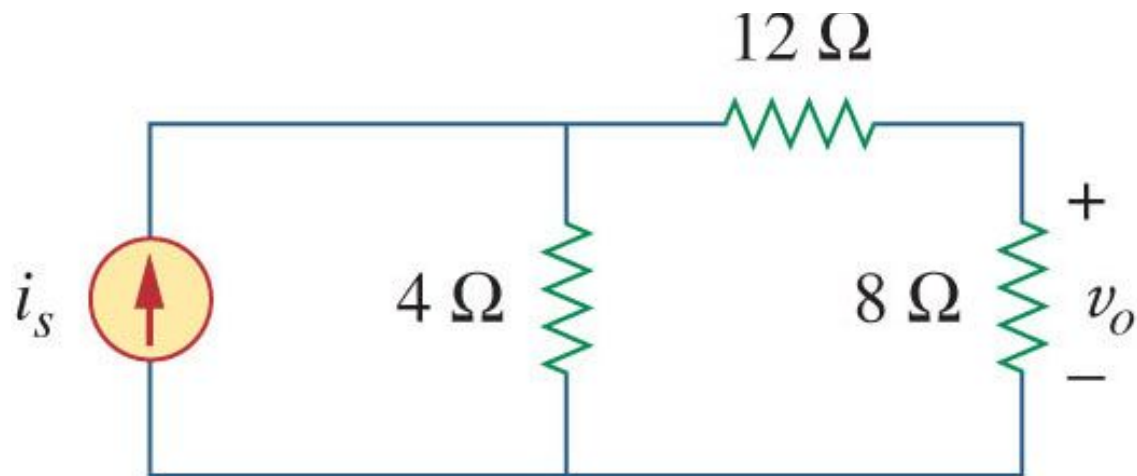
## Practice 4.1

각각  $i_s = 30A$ ,  $i_s = 45A$  일 때,  $v_o$  는?


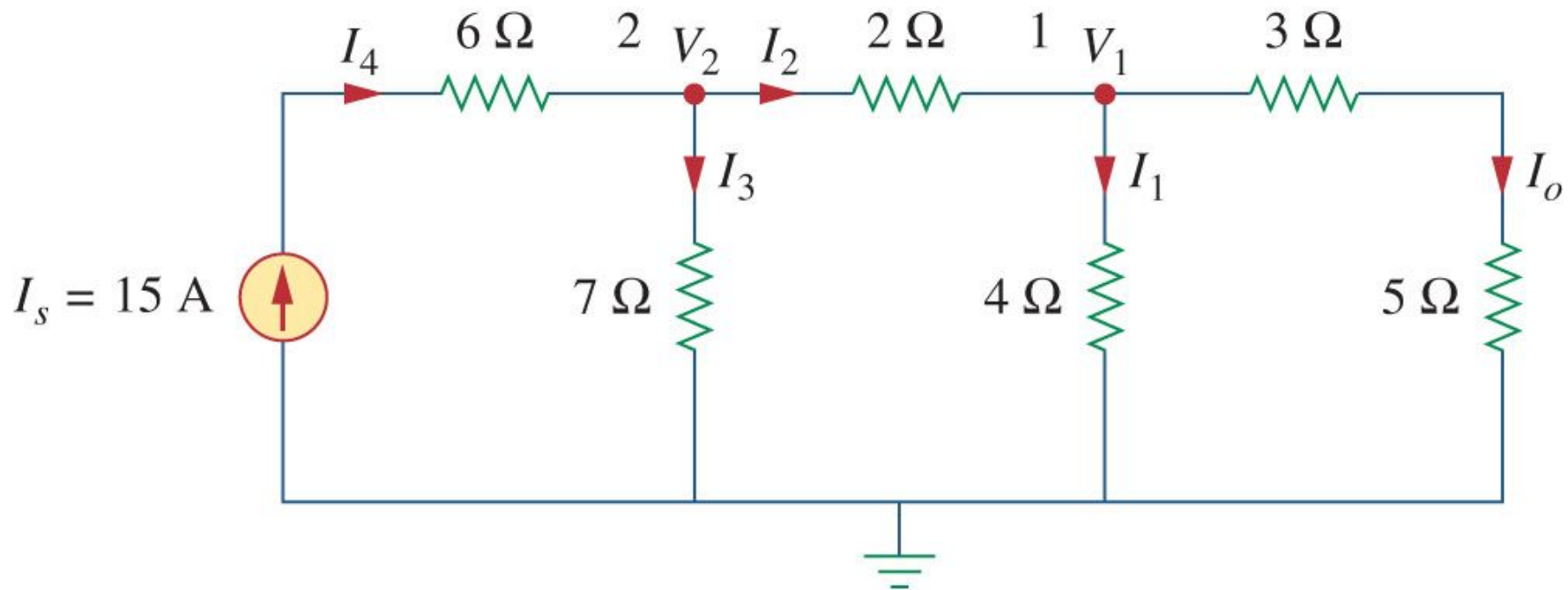
## Example 4.2

$I_0 = 1\text{A}$  라고 가정하고, 선형성을 이용하여,  
 $I_0$ 의 실제값을 구하라



## 4.3 Superposition (중첩)

- 중첩의 원리 (Superposition principle)

선형회로에서 어떤 소자의 전압 및 전류는 각각의 독립전원에 의한 출력의 대수적인 합과 같다.

- 활용

- 하나의 전원을 남기고 나머지 전원 OFF
- 그 전원에 대한 출력 계산
- 나머지 전원에 대해서도 하나씩 위의 과정 반복
- 모든 각각의 출력을 대수적으로 더함.

## 4.3 Superposition (중첩)


- 독립전원 제거의 의미

- 전압원 제거  $\rightarrow$  0V 공급  $\rightarrow$  **Short** or Open ?
- 전류원 제거  $\rightarrow$  0A 공급  $\rightarrow$  Short or **Open** ?

- (주의) 종속전원은 제거하지 않고 그대로 두어야! Why?

## Example 4.3



- Use superposition!

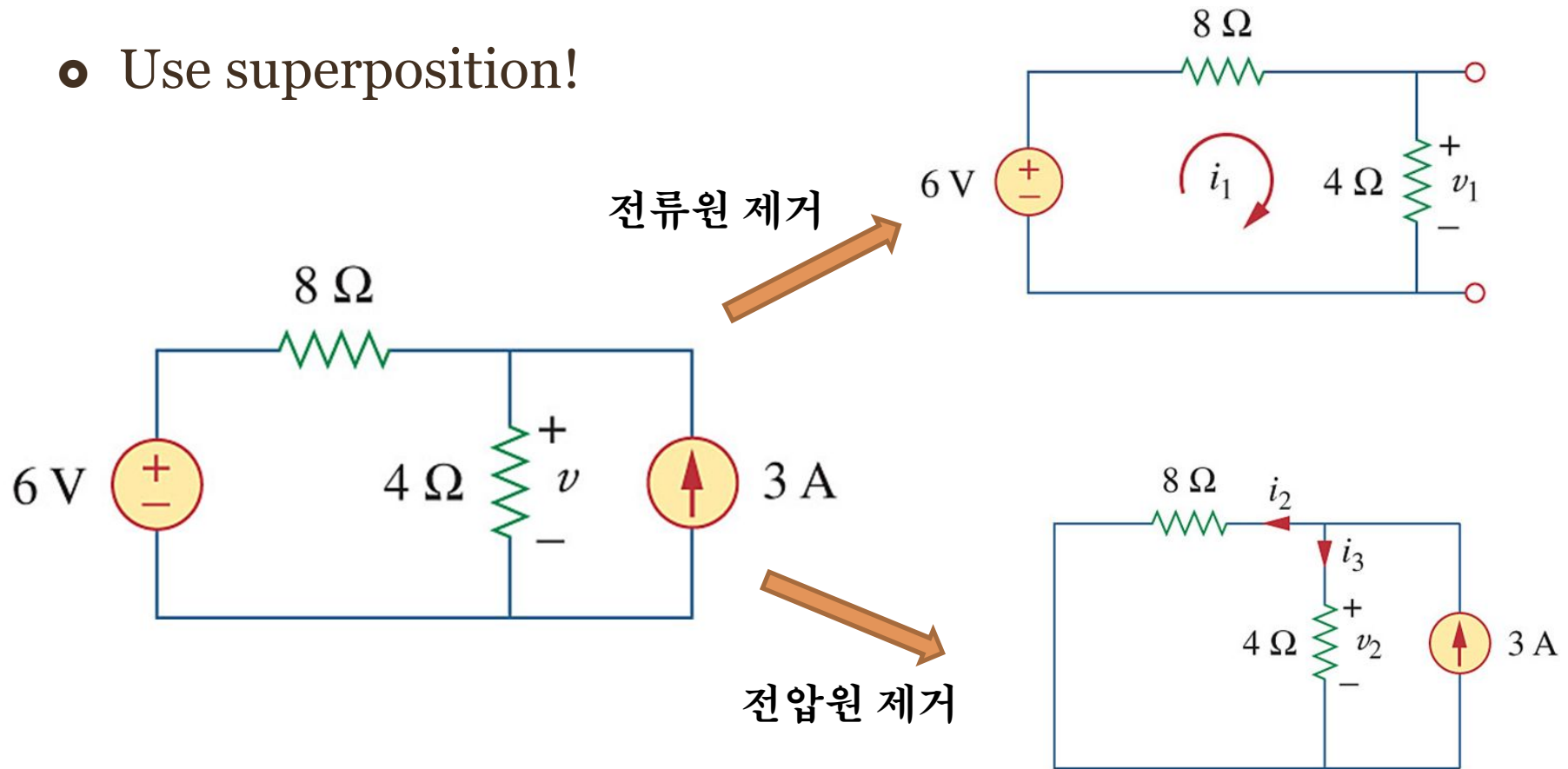


$$v = v_1 + v_2$$



## Practice 4.3

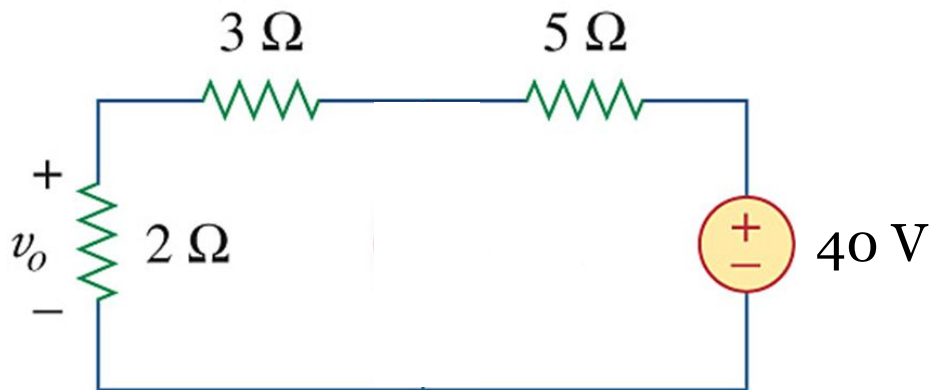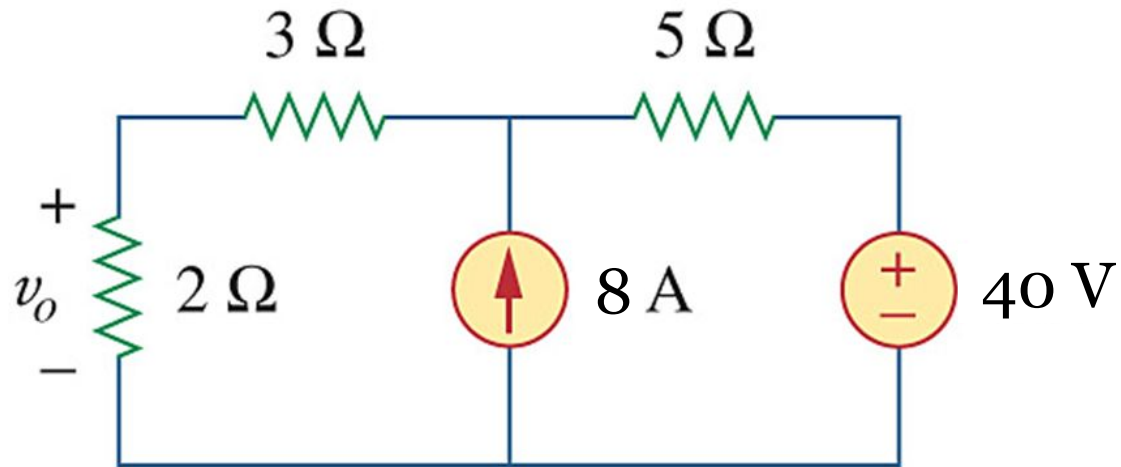


[ 전류원 제거 ]

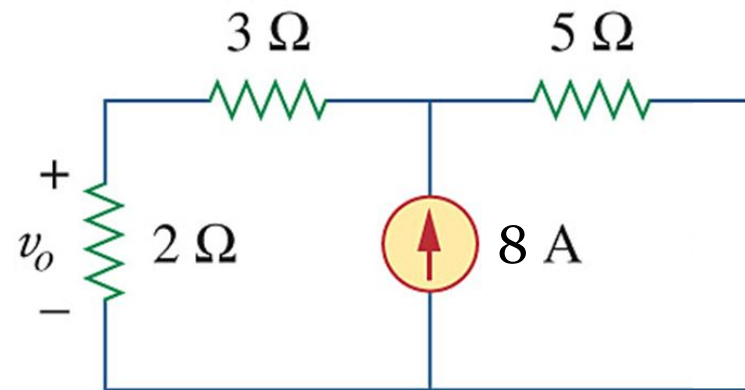


[ 전압원 제거 ]

# Example 4.4


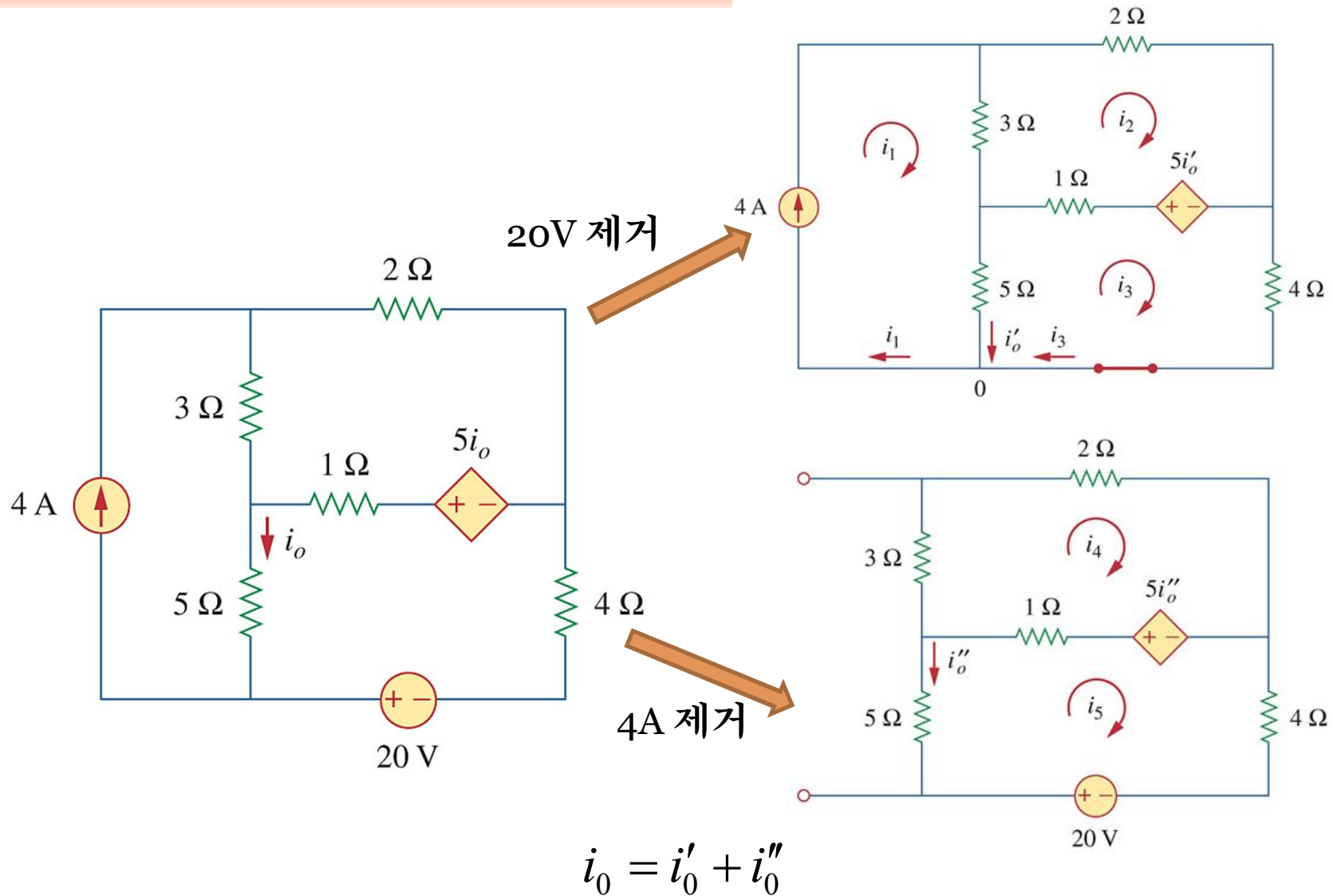


## Practice 4.4


중첩의 원리를 이용하여  $v_x$  를 구하라

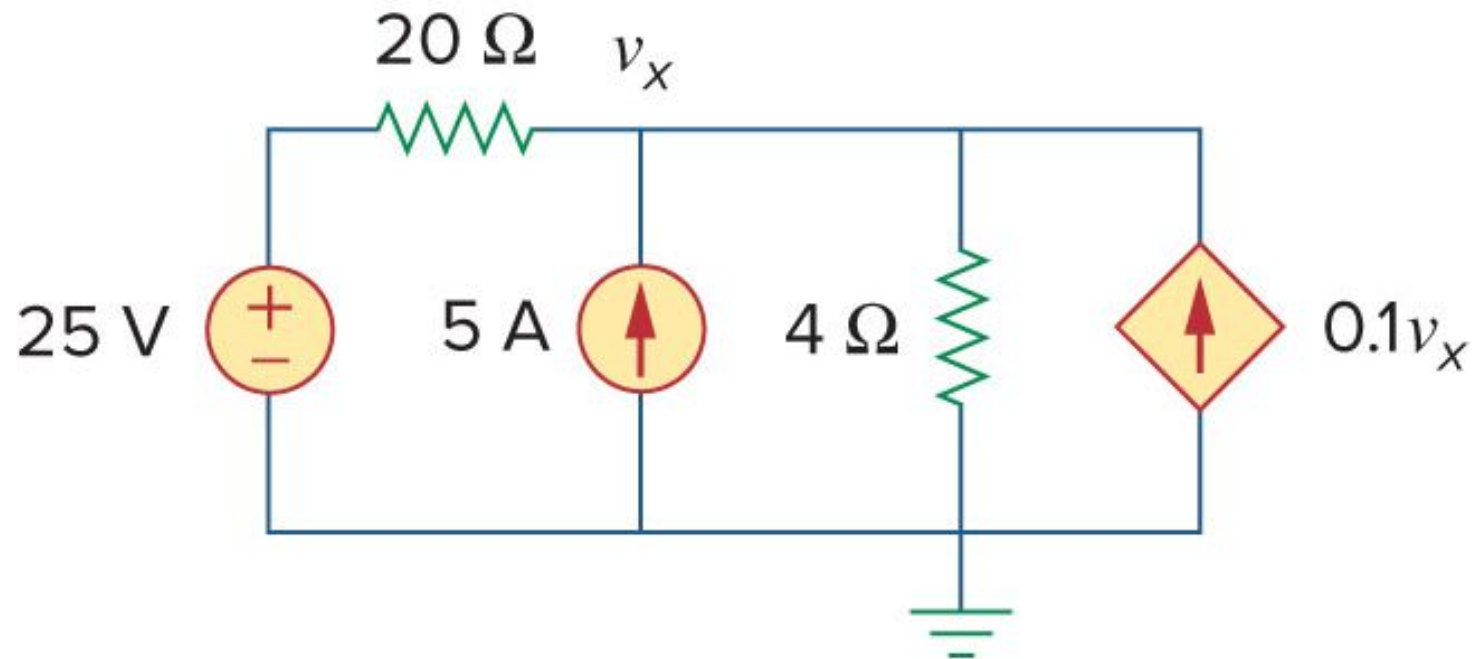


# Example 4.5

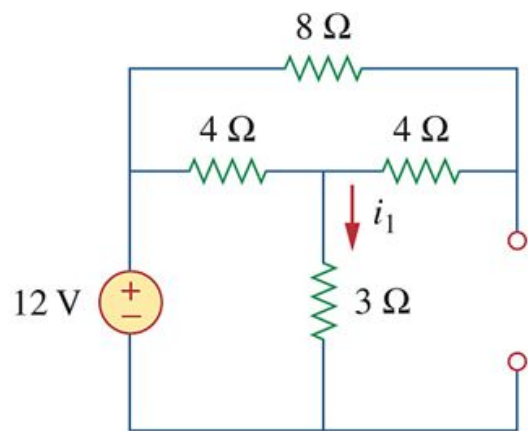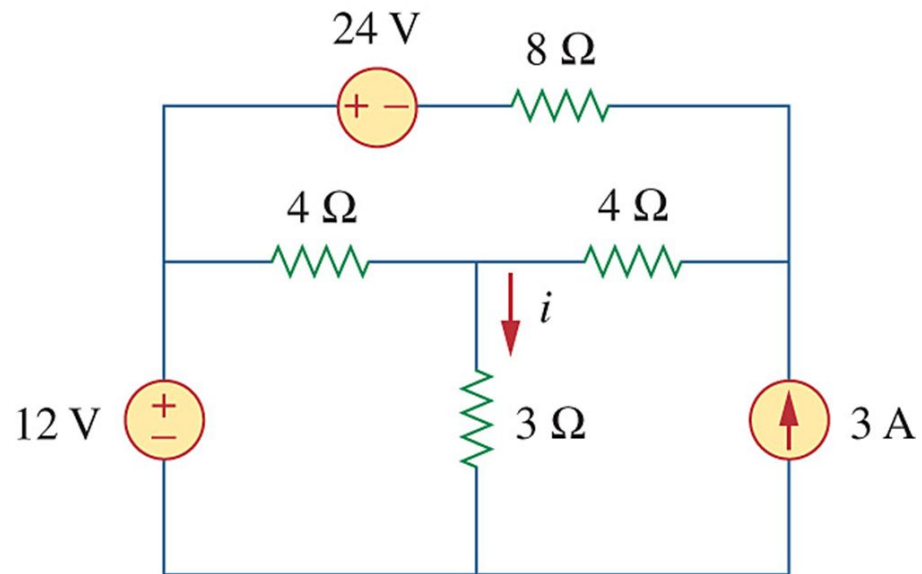

[ 12V only ]

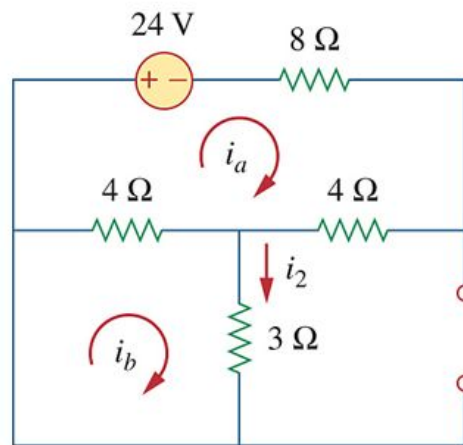


[ 24V only ]

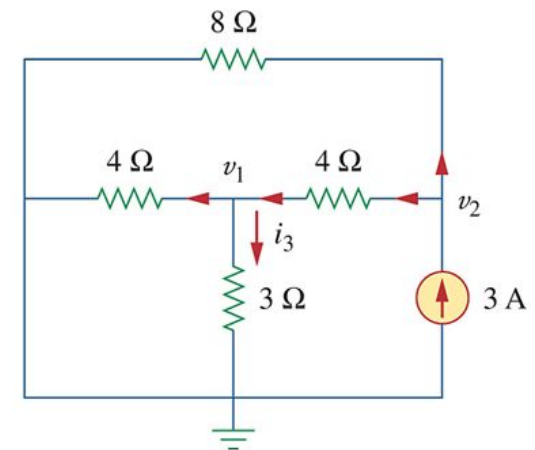

[ 3A only ]

## Practice 4.5

중첩의 원리를 이용하여  $I$ 를 구하라

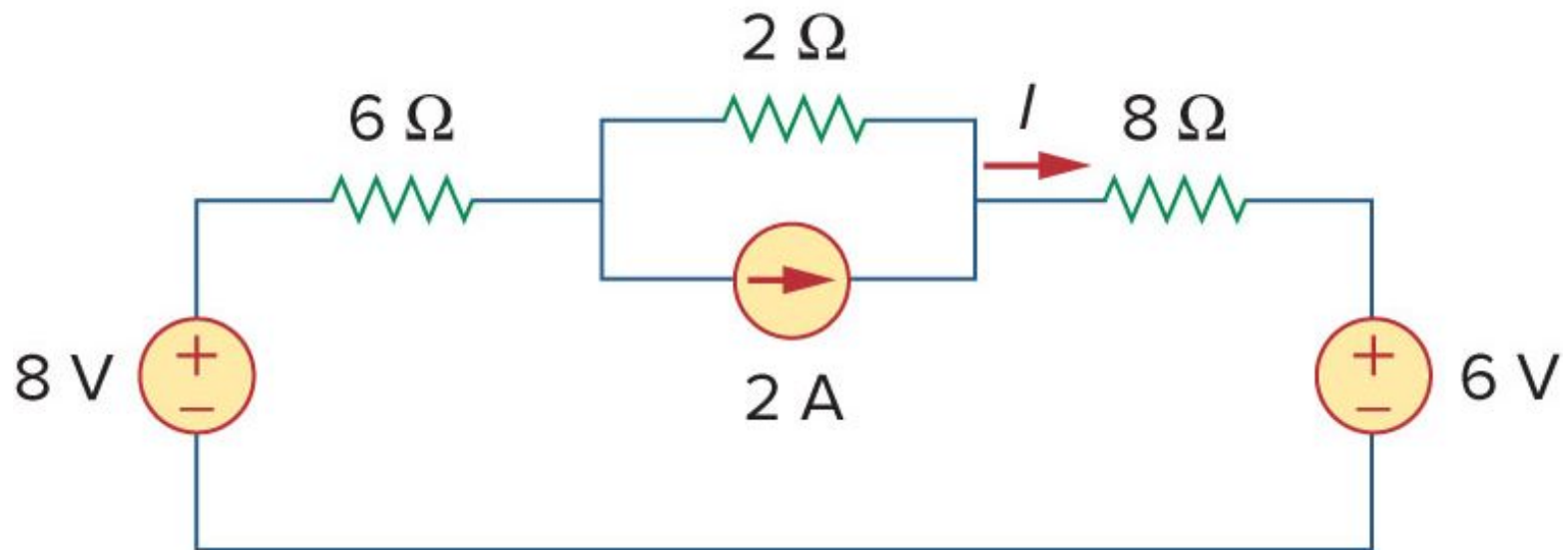


## 4.4 Source Transformation (전원 변환)

### ○ 등가회로(Equivalent circuit)란?


원래의 회로와  $v$ - $i$  특성이 동일한 회로
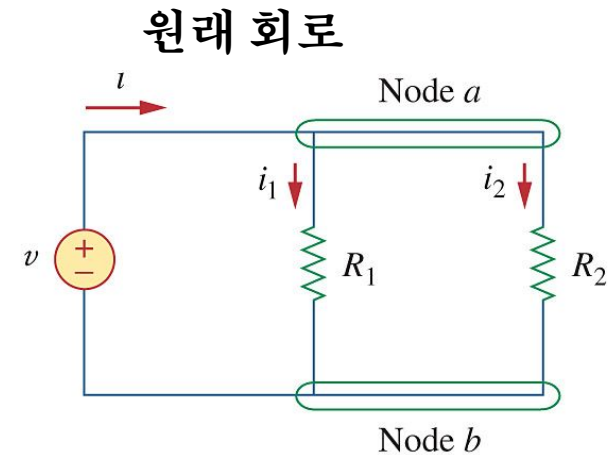
#### • 예

- 직렬저항의 등가저항
- 병렬저항의 등가저항
- 와이-델타 변환
- 전원 변환
- Thevenin 등가회로
- Norton 등가회로




#### 등가 회로

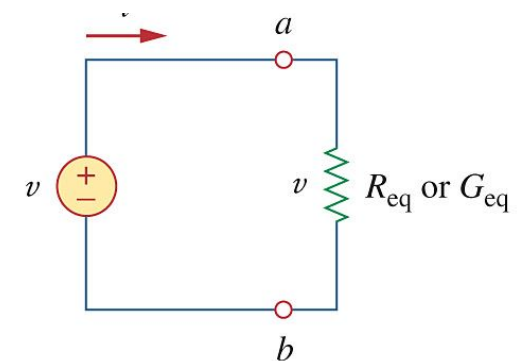

## 4.4 전원 변환
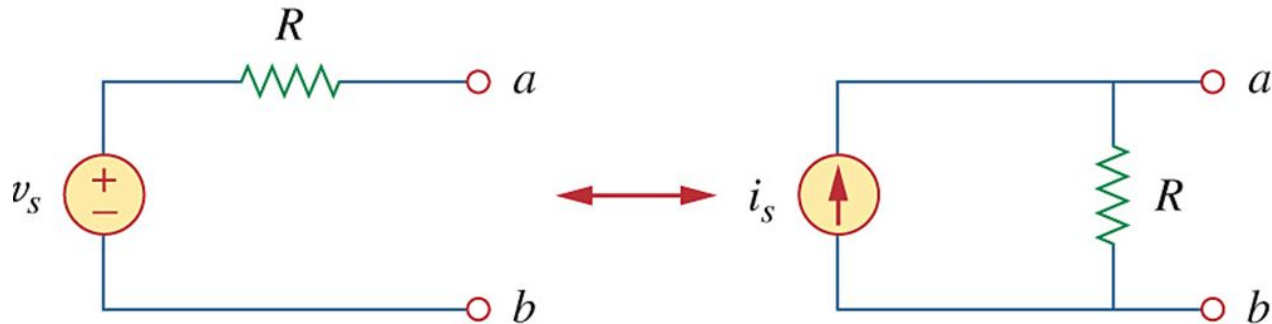
### ○ 전원 변환

- 전압원 + 직렬저항  $\leftrightarrow$  전류원 + 병렬저항




#### [3 extreme cases]

- 1) 전원 OFF : a-b에서 본 저항 =  $R$
- 2) a-b 단락(short) : a-b에 흐르는 전류 =  $( i_s = v_s / R )$
- 3) a-b 개방(open) : a-b에 걸리는 전압 =  $( v_s = i_s R )$

$$v_s = i_s R \quad or \quad i_s = \frac{v_s}{R}$$

## 4.4 전원변환

- 종속전원에 대해서도 마찬가지로 적용

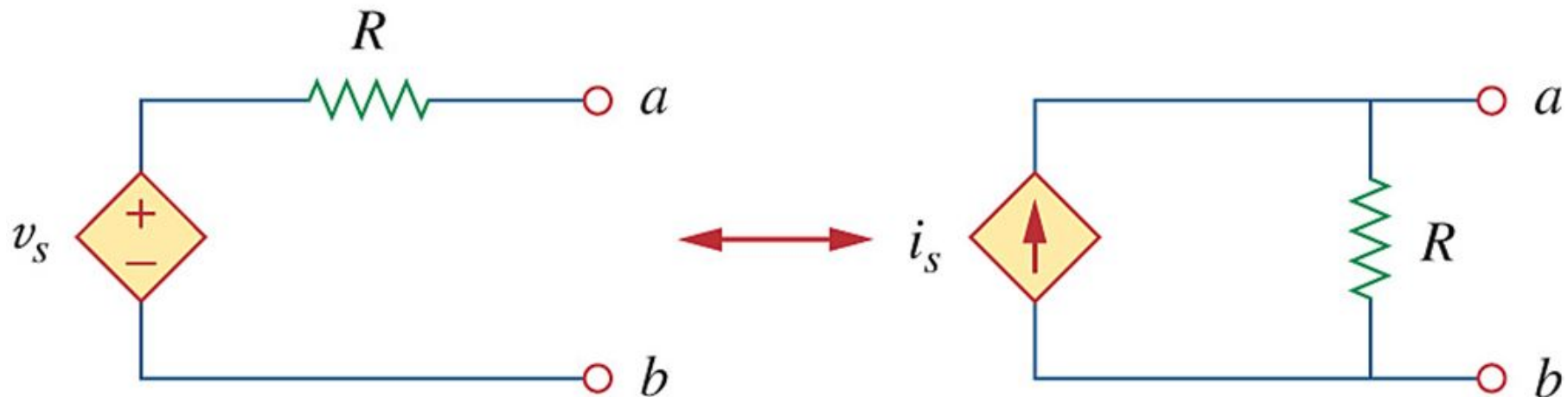


$$v_s = i_s R \quad \text{or} \quad i_s = \frac{v_s}{R}$$



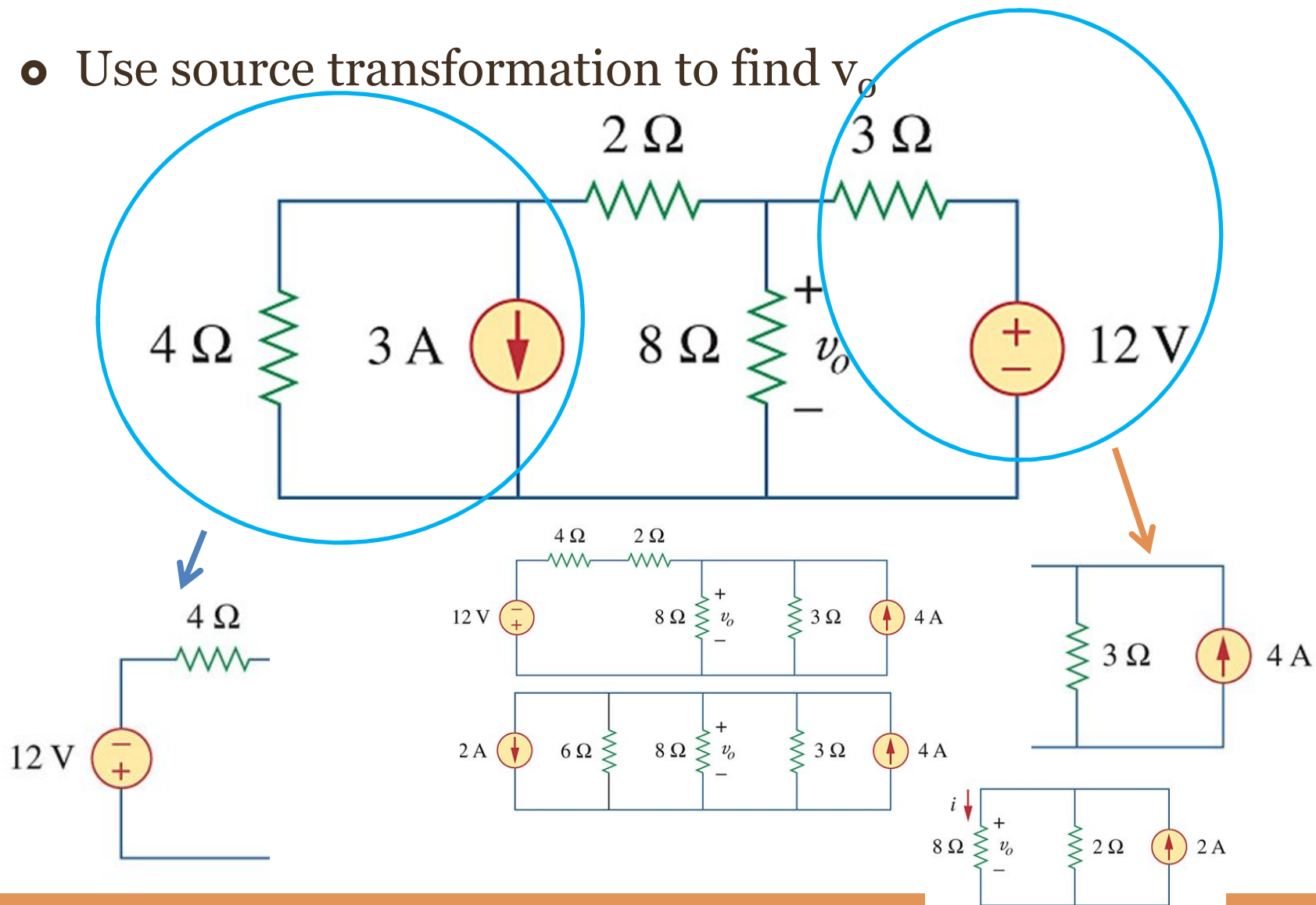
## Example 4.6

- Use source transformation to find  $v_o$




## Practice 4.6

전원 변환을 이용하여  $i_o$  를 구하라

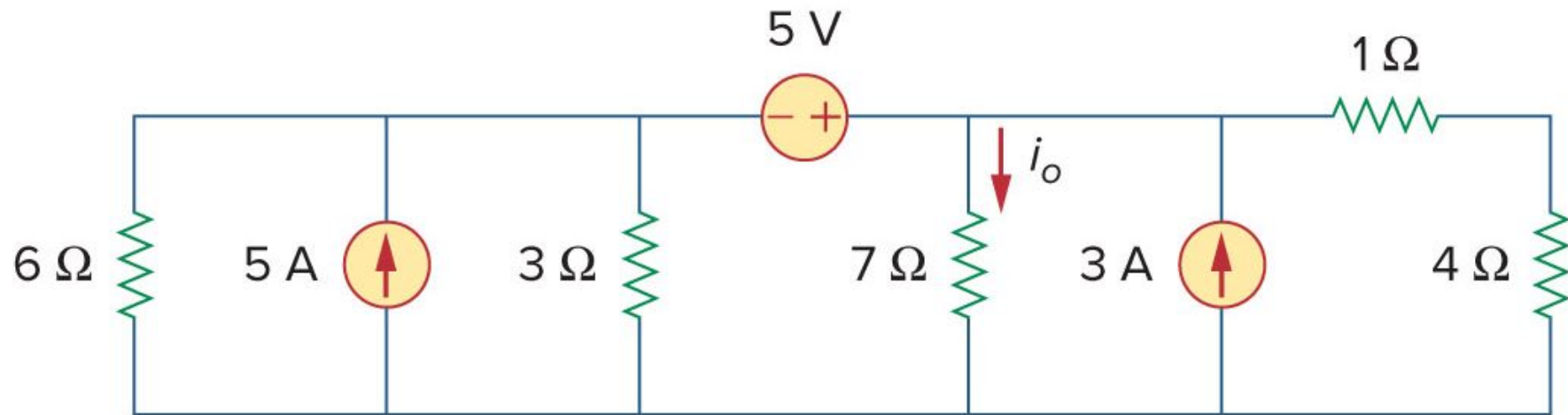


# Example 4.7

- Use 전원변환!

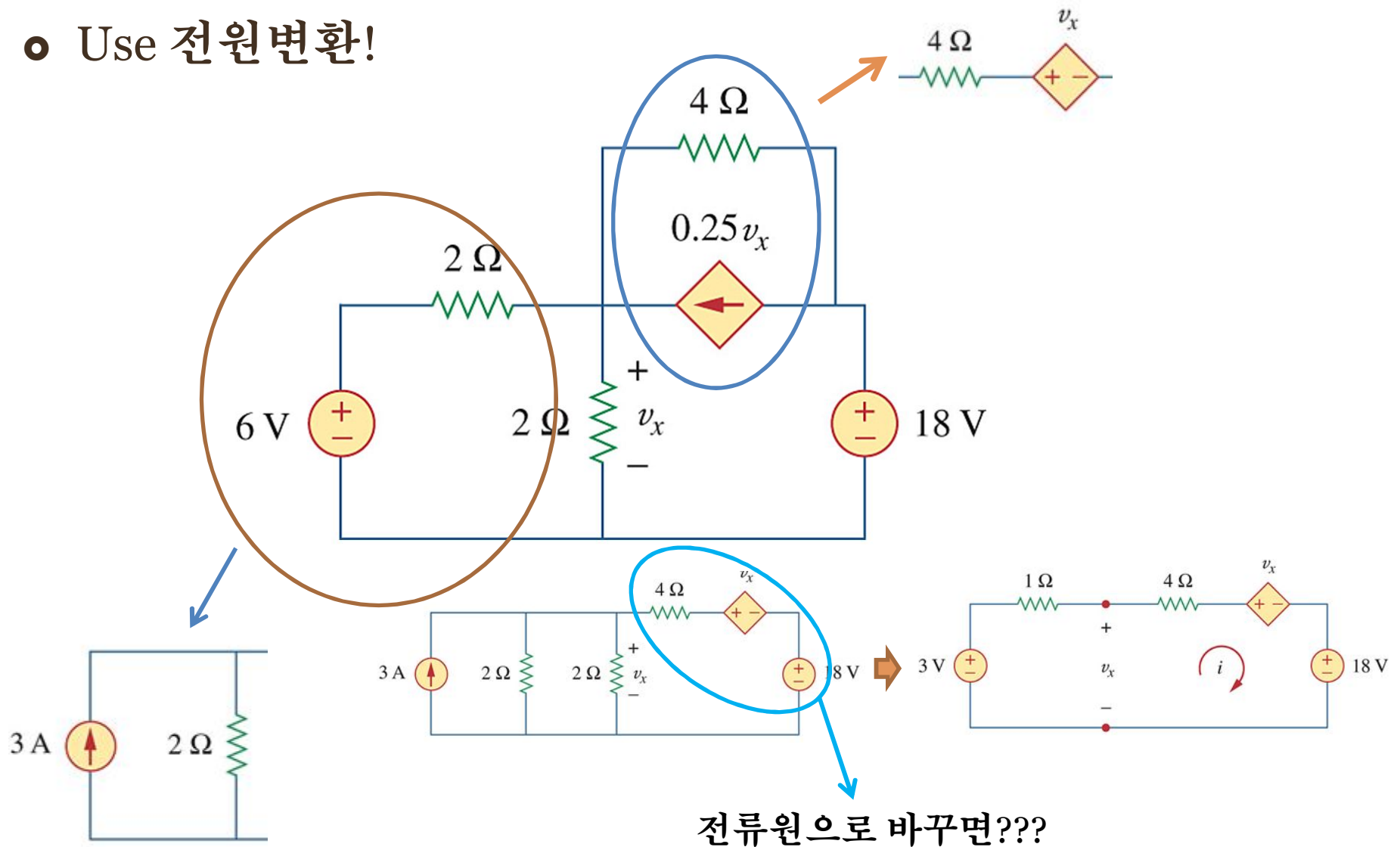
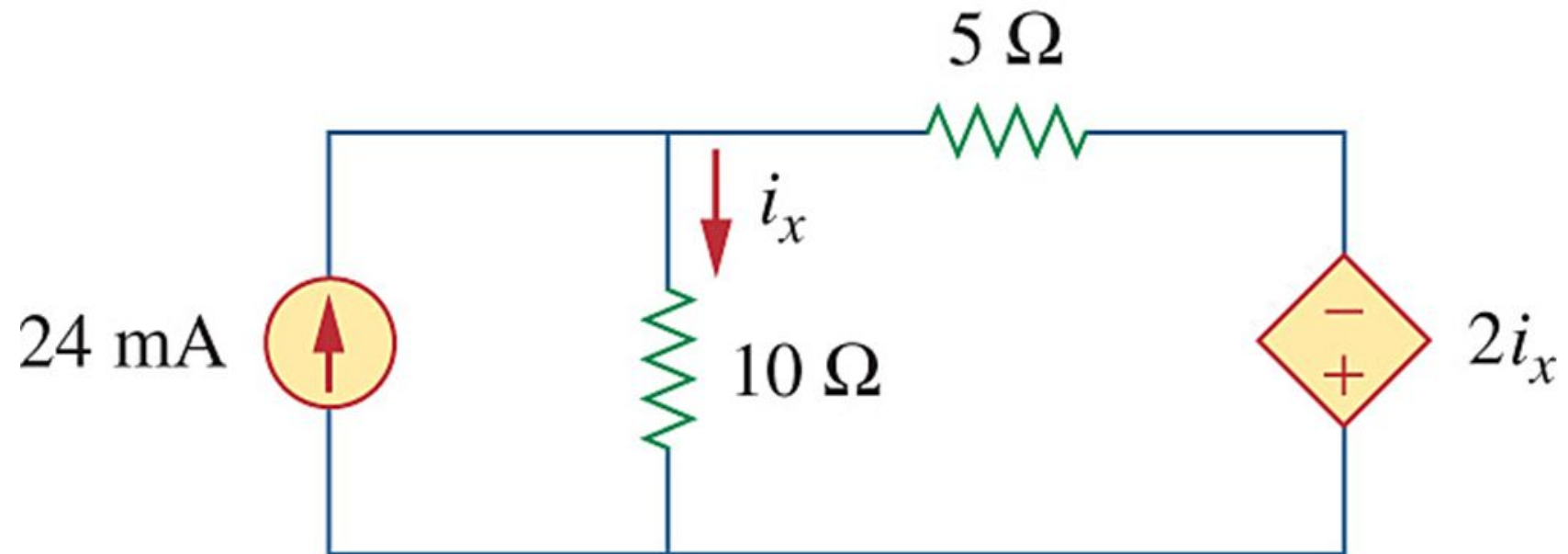
## Practice 4.7

- 전류원  $\rightarrow$  전압원 또는 전압원  $\rightarrow$  전류원 ?



# Homework #6

- 다음 수업시간까지 다음 5문제 풀이 제출

- Problem 4.3, 4.7, 4.12, 4.27, 4.32 (5문제)


- Quiz#2 실시

- 5문제
- 범위 HW#4, HW#5, HW#6

# Homework #6

## #1. Problem 4.3

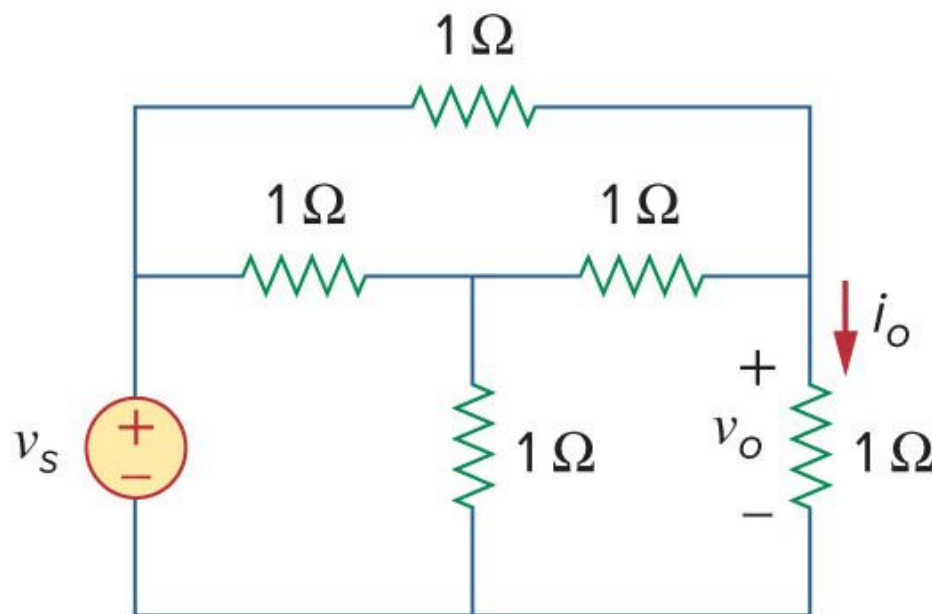
- (a) 다음 회로에서  $v_s = 1V$ 일 때,  $v_o$ 와  $i_o$ 를 구하라
- (b)  $v_s = 10V$ 일 때,  $v_o$ 와  $i_o$ 를 구하라
- (c) 각각의  $1\Omega$  저항을  $10\Omega$ 으로 교체하고,  $v_s = 10V$ 일 때,  $v_o$ 와  $i_o$ 를 구하라



## Homework #6
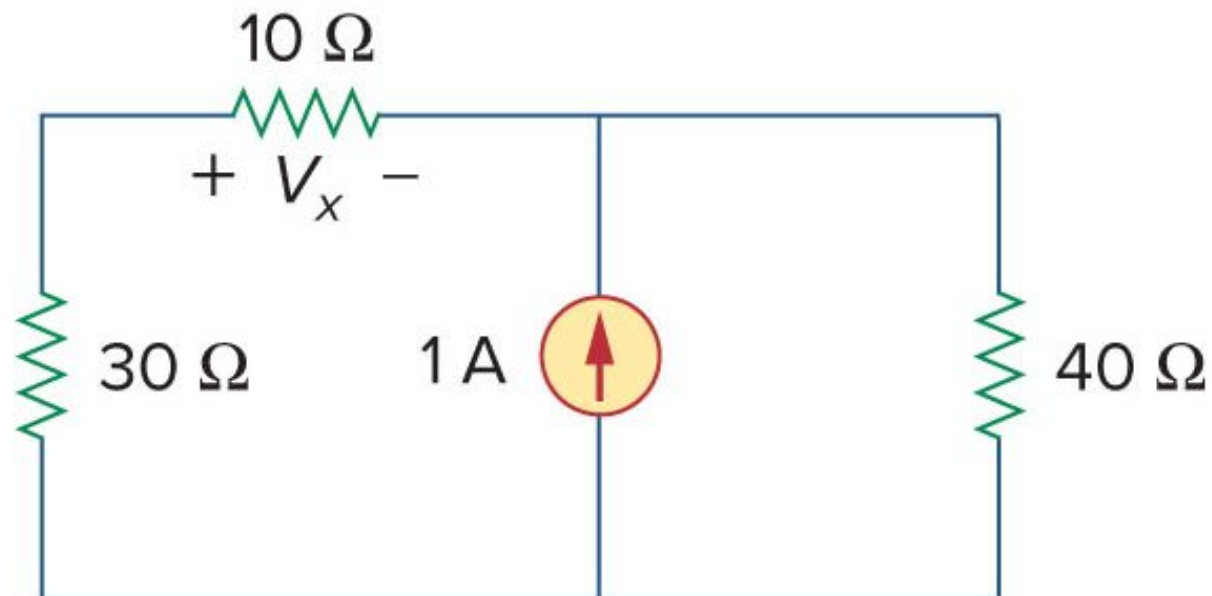
### #2. Problem 4.7


다음 회로에서  $V_x = 1V$  라 가정하고, 선형성을 이용하여  $V_x$ 를 구하여라



# Homework #6

## #3. Problem 4.12

다음 회로에서 중첩의 원리를 이용하여  $v_o$ 를 구하여라

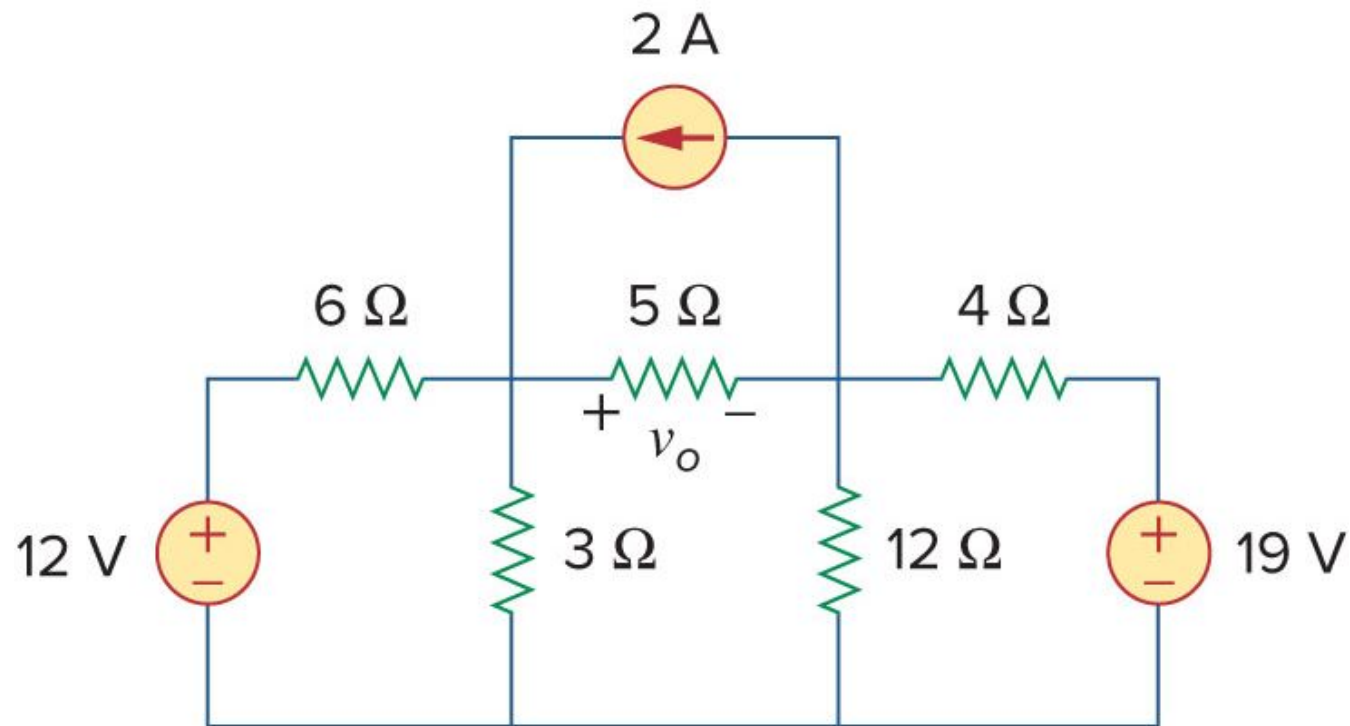




## Homework #6

### #4. Problem 4.27


다음 회로에서 전원 변환을 이용하여  $v_x$ 를 구하여라

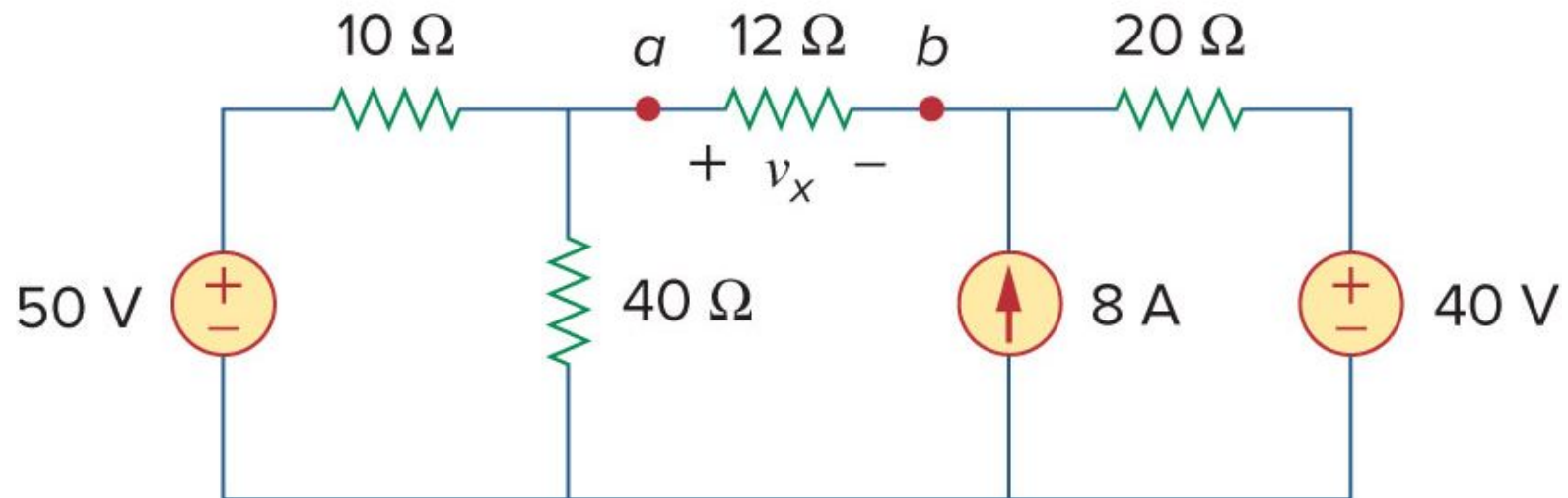

# Homework #6

## #5. Problem 4.32


다음 회로에서 전원 변환을 이용하여  $i_x$ 를 구하여라

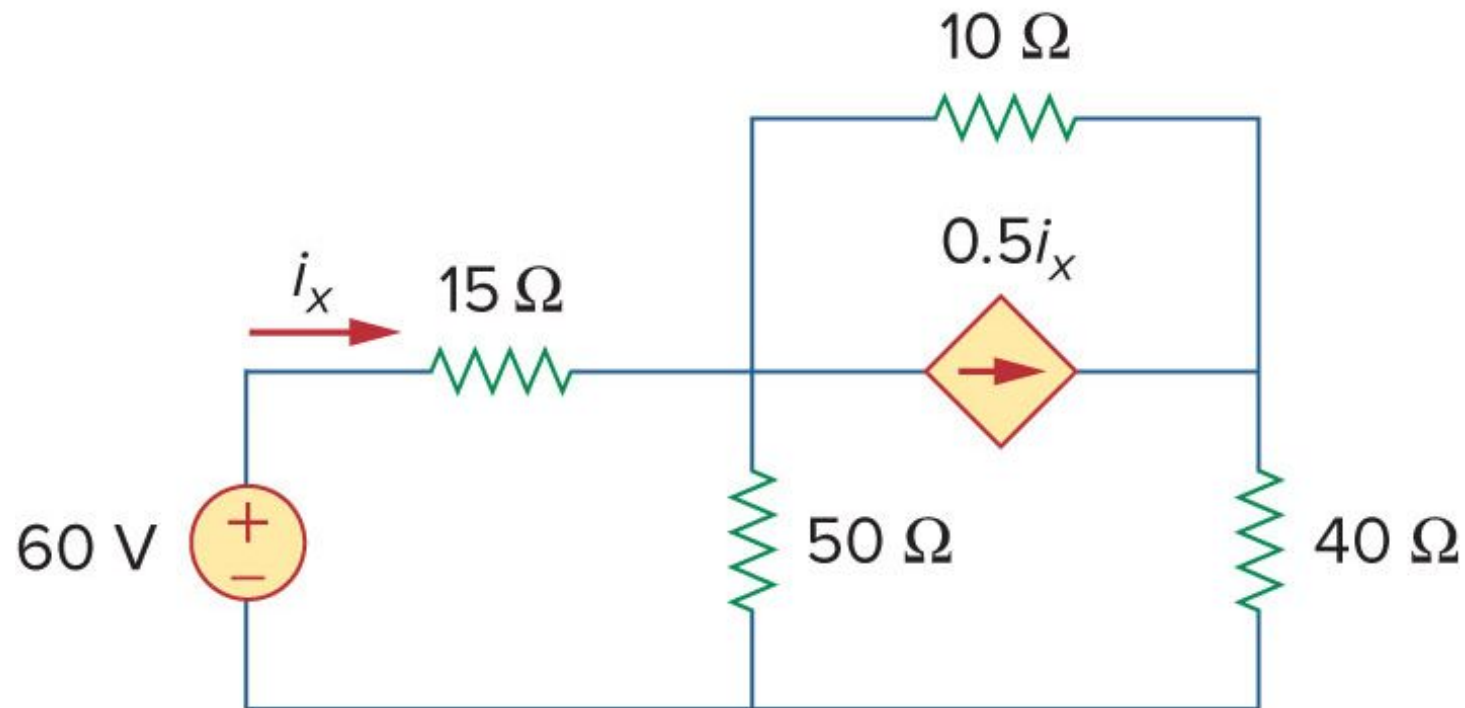

## 4.5 Thevenin's Theorem


### ○ 테브닌의 정리란?

복잡한 회로를 하나의 전압원과 하나의 직렬저항으로 표현

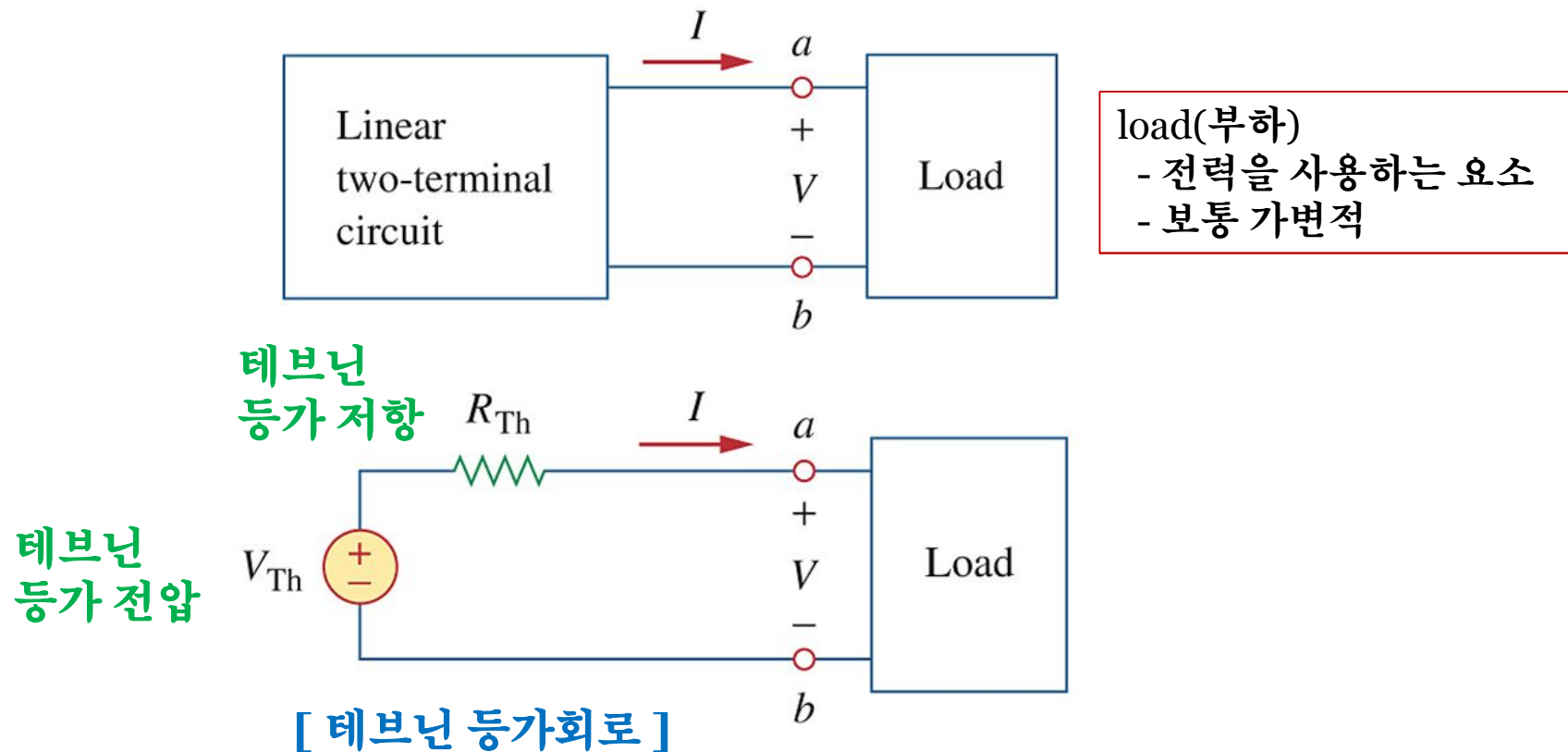


## 4.5 Thevenin's theorem

- 어떻게  $V_{th}$ 와  $R_{th}$ 를 구할 것인가?

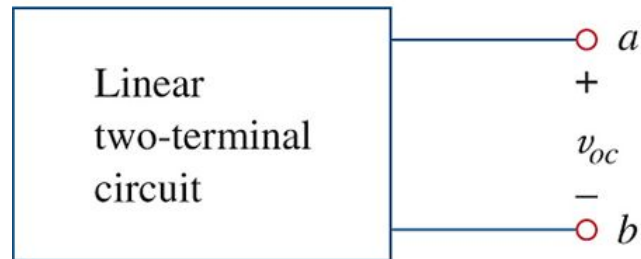

$$V_{Th} = v_{oc}$$

단자를 개방했을 때의 전압

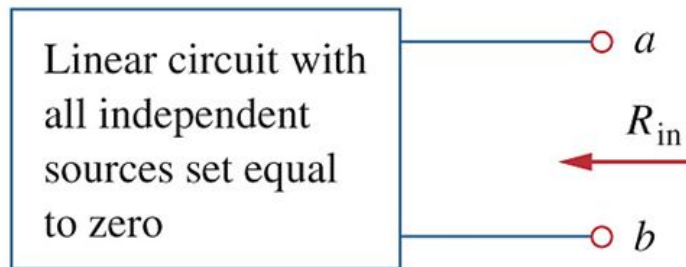

$$R_{Th} = R_{in}$$

독립전원을 모두 OFF했을 때의 저항


(\*) 종속전원은 OFF하면 안 됨.

## 4.5 Thevenin's theorem


### ● 종속전원이 있는 경우

- $V_{th}$  : Same!

- $R_{th}$  :

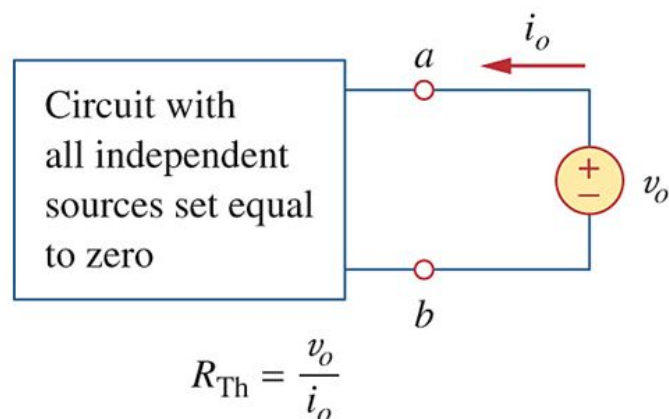


임의의 전압 인가

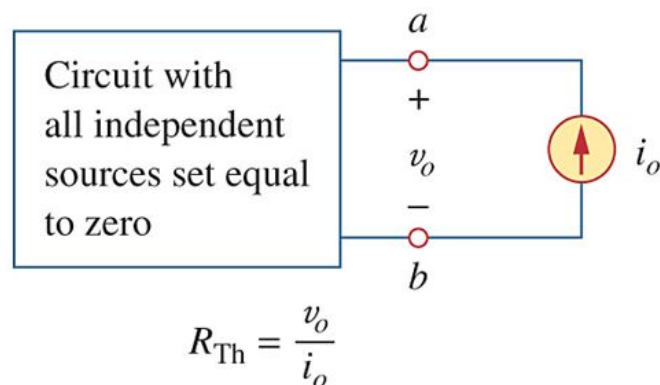

임의의 전류 투입

# Example 4.8


- $R_L = 6, 16, 36\Omega$

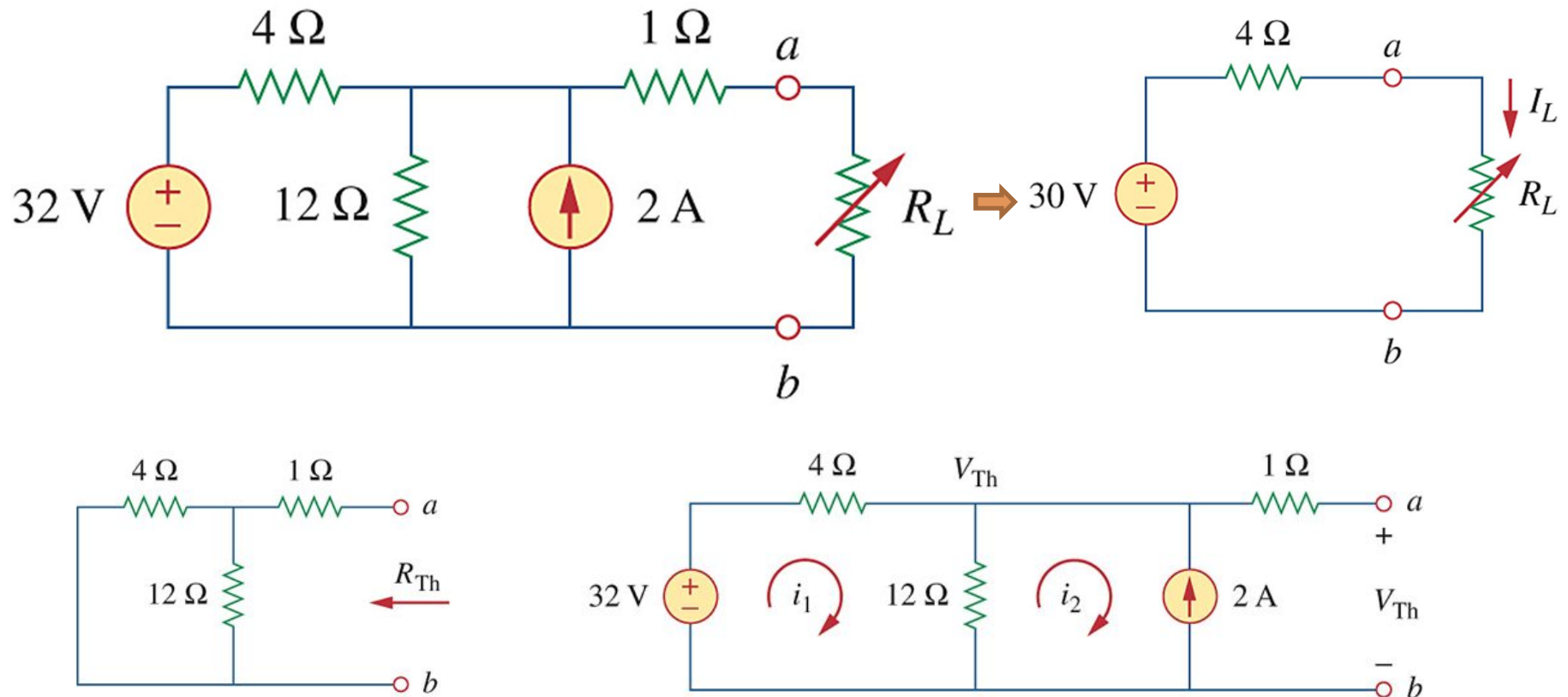




-mesh analysis  
-nodal analysis  
-전원변환

## Practice 4.8

- $V_{th}$ ,  $R_{th}$ ,  $I$ ?

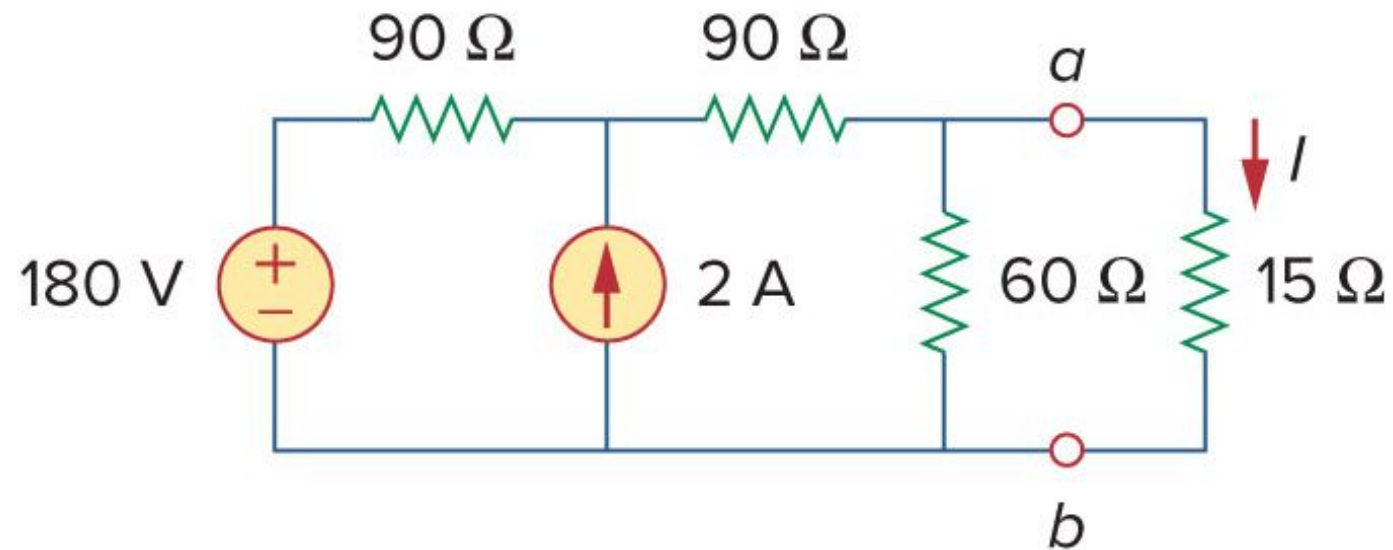


# Example 4.9

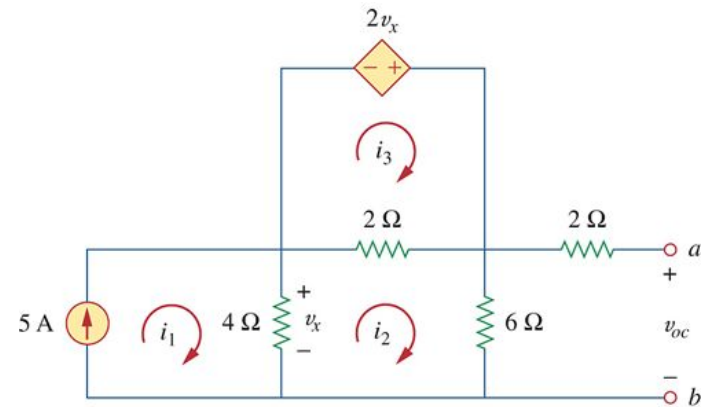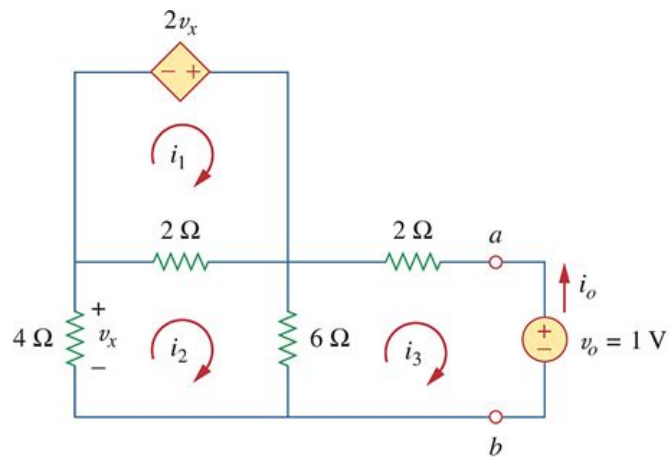
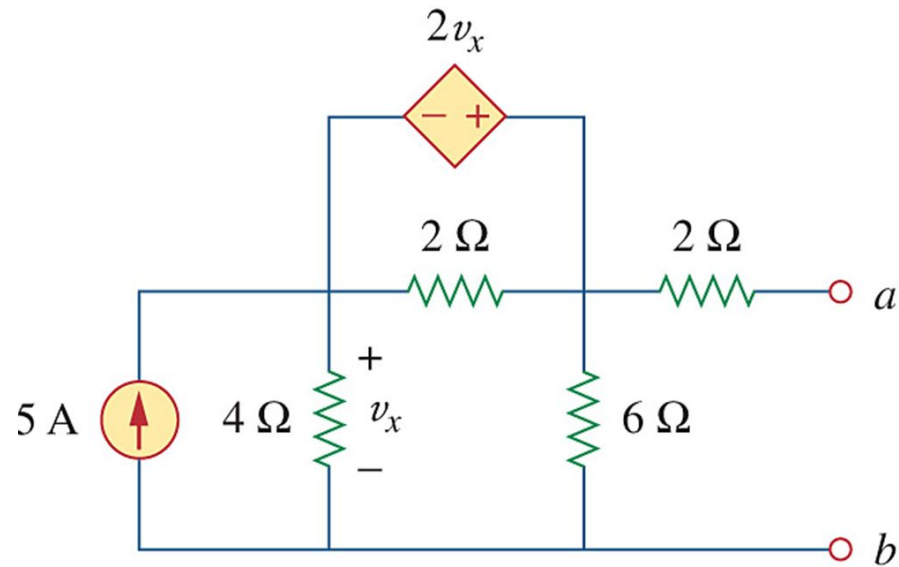






## Practice 4.9

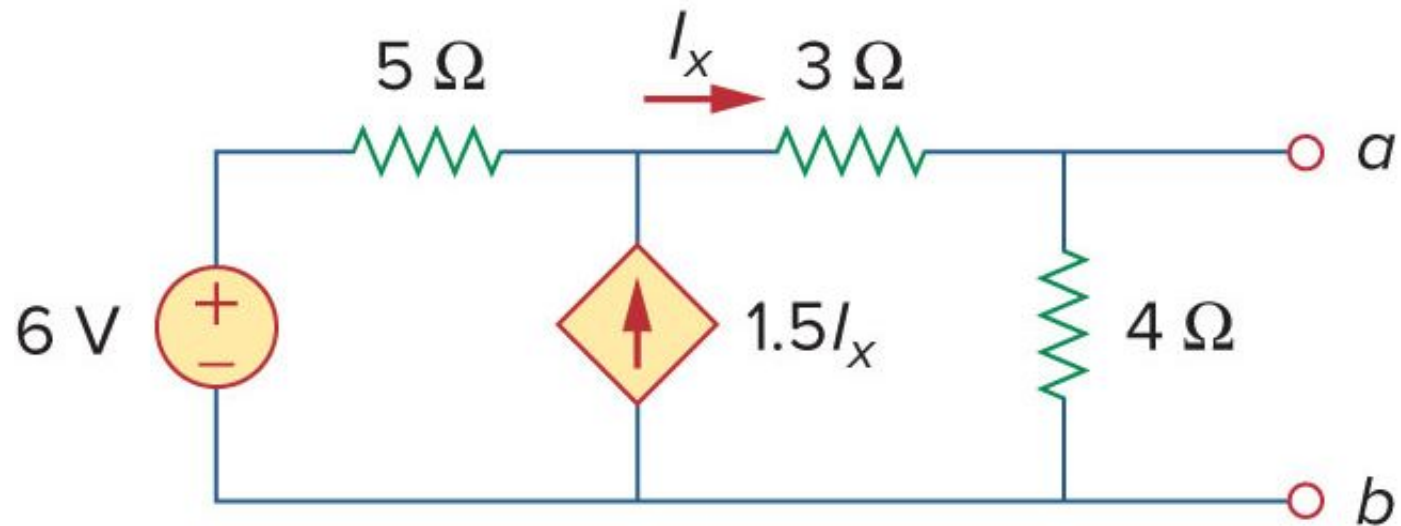

# Example 4.10

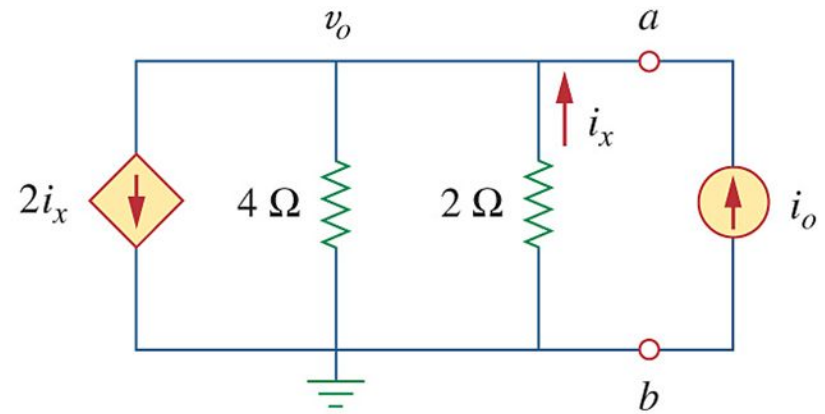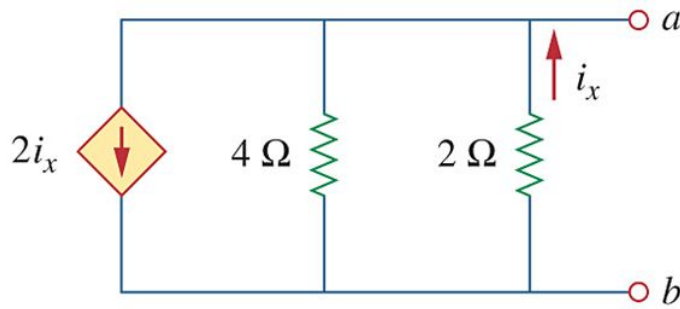


[  $R_{th}$  구하기 ]

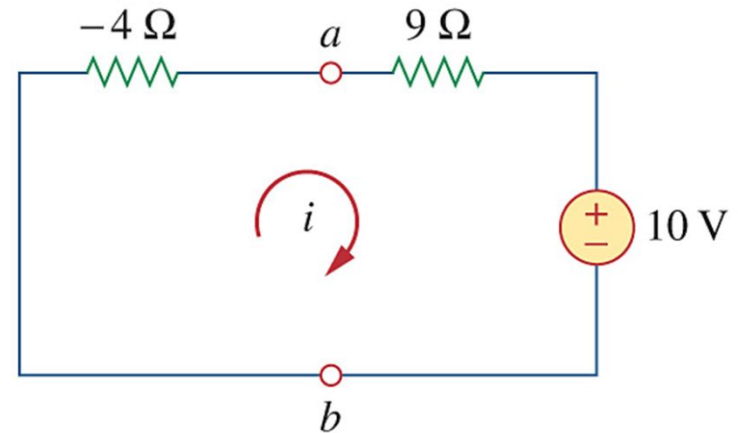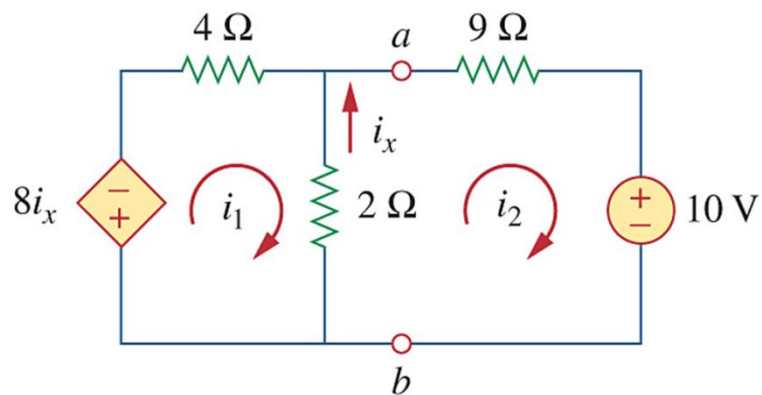

[  $V_{th}$  는? ]


## Practice 4.10

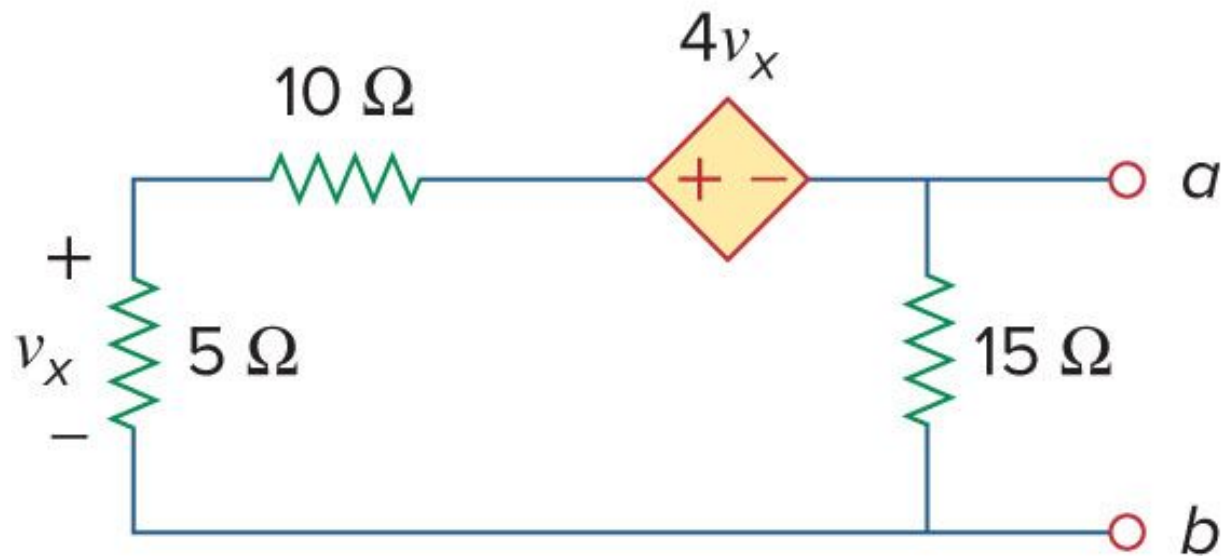

## 4.6 Norton's Theorem

### 노턴의 정리란?


복잡한 회로를 하나의 전류원과 하나의 병렬 저항으로 표현

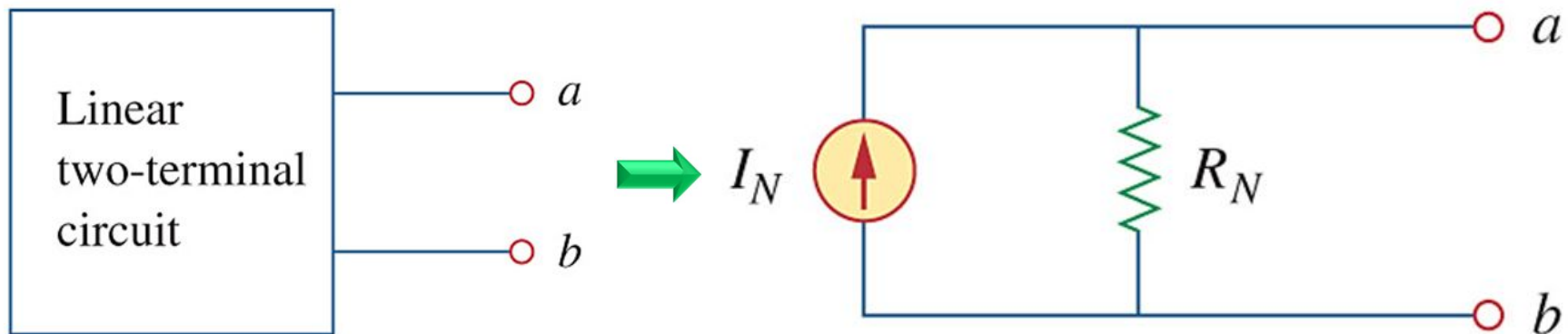


테브닌 등가회로 & 노턴 등가회로 ← 전원변환의 관계

$$R_N = R_{Th}$$



$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

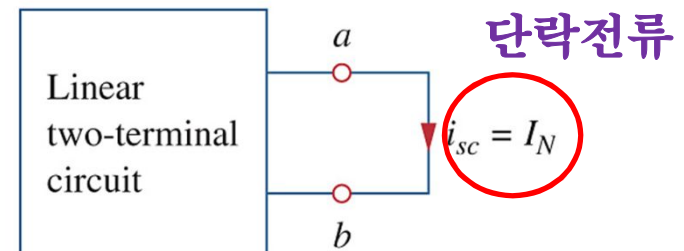


## 4.6 Thevenin-Norton Transformation

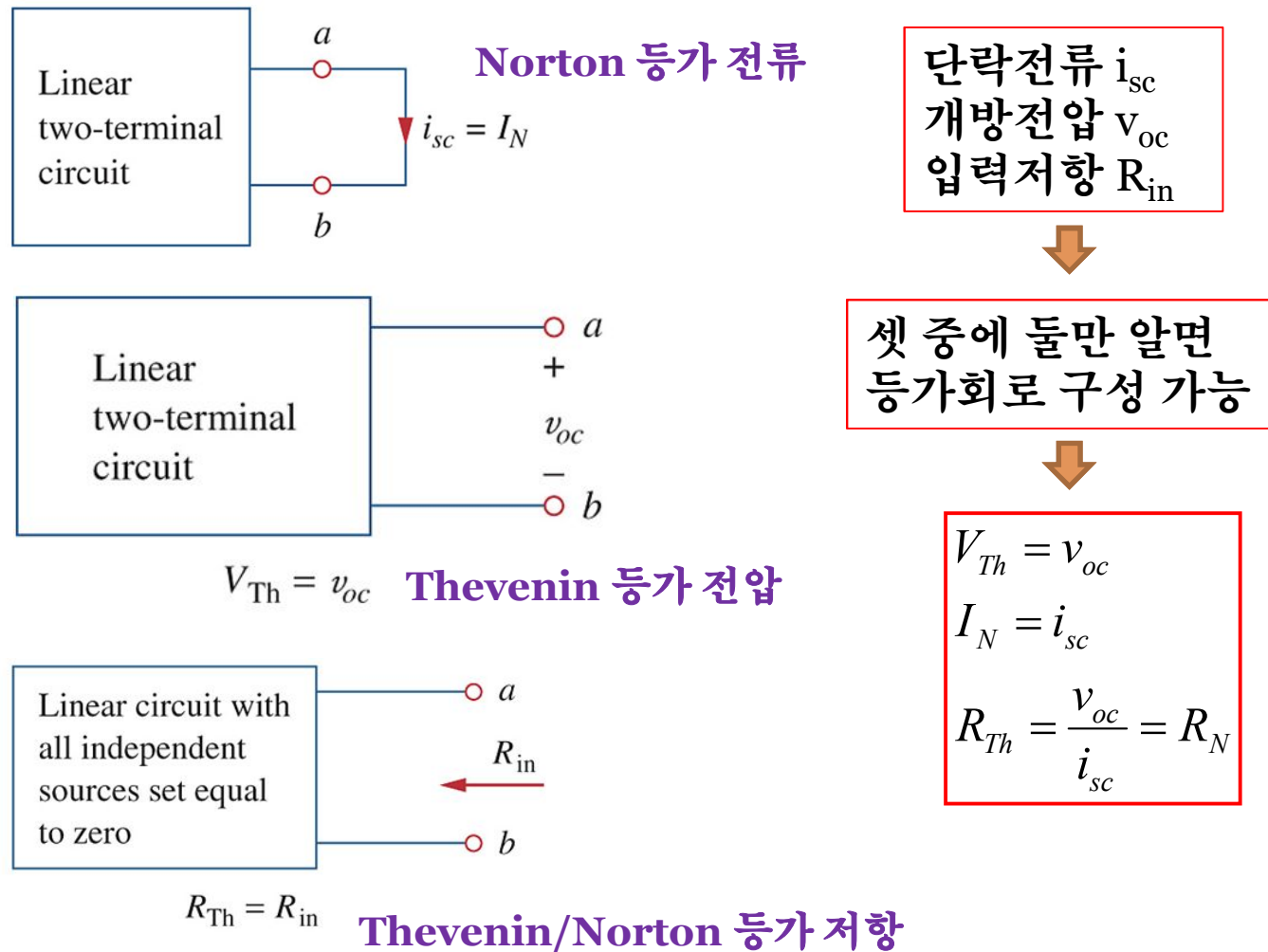

# Example 4.11

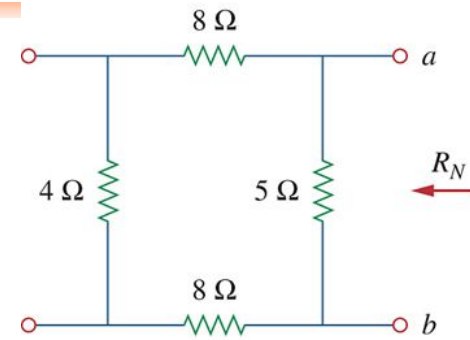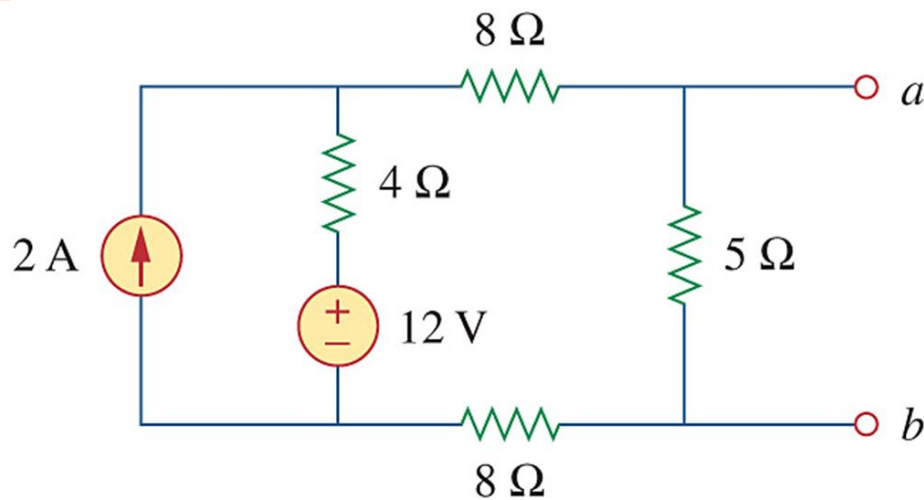


[ $R_N$  구하기]

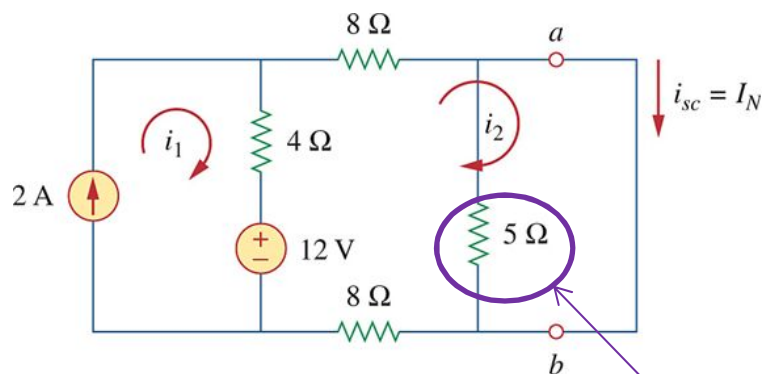

[ $I_N$  구하기]

meaningless

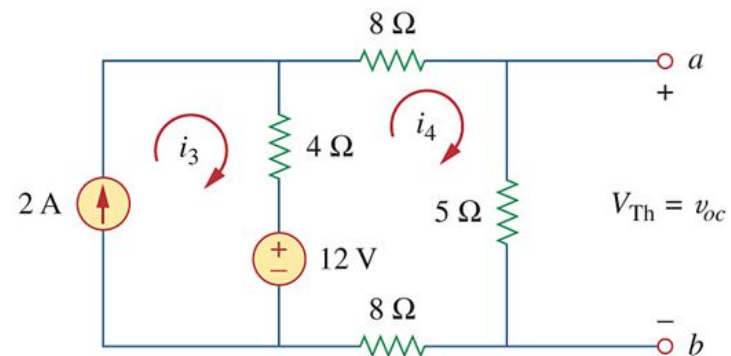


[ $I_N$  구하기 (2)]



$$I_N = V_{Th} / R_N$$

## Practice 4.11


- Norton 등가회로?

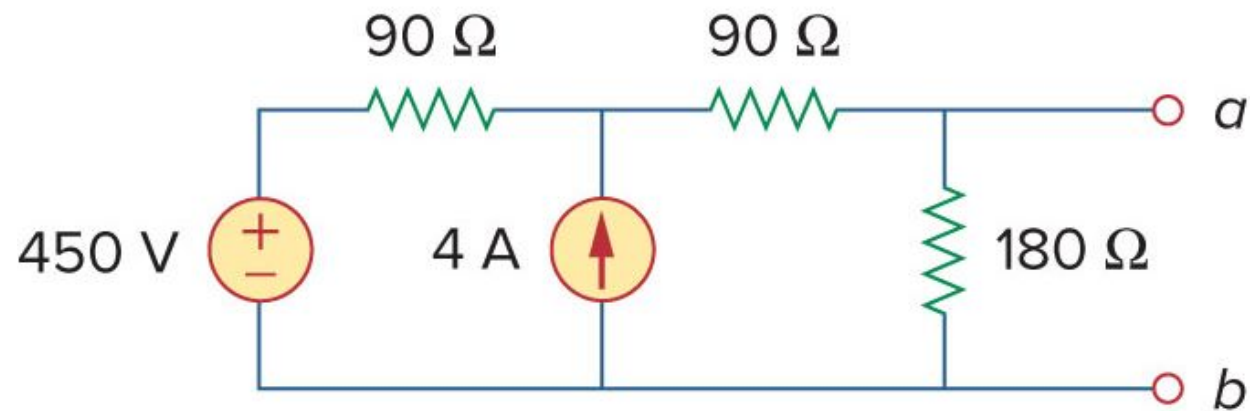

## Example 4.12

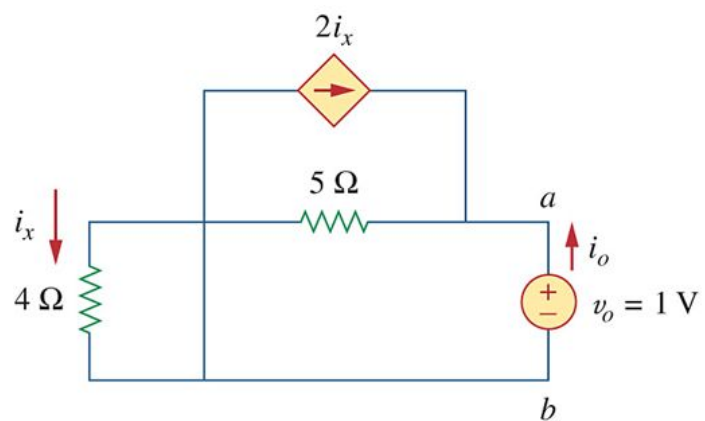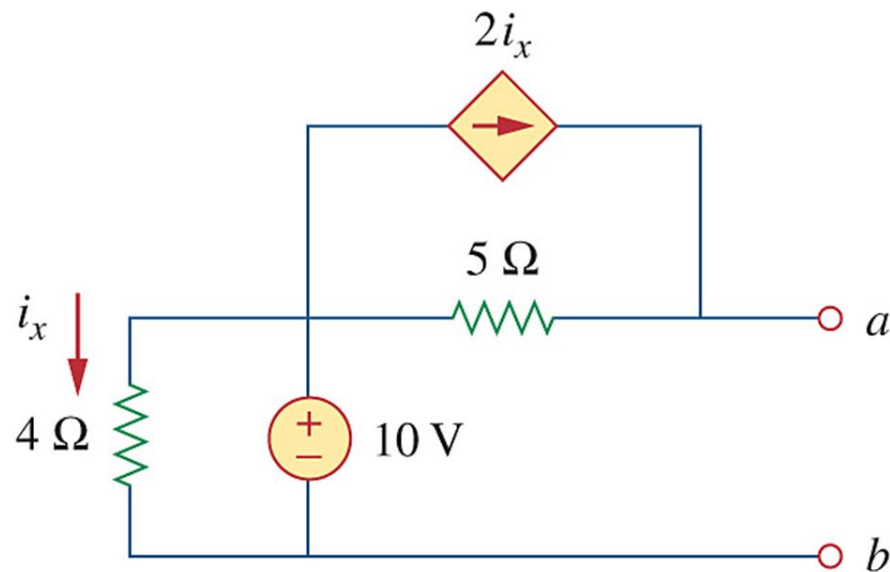


[  $R_N$  찾기 ]

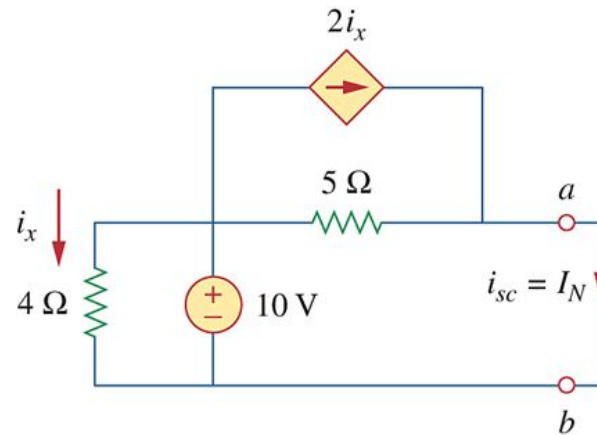

[  $I_N$  찾기 ]



## Practice 4.12


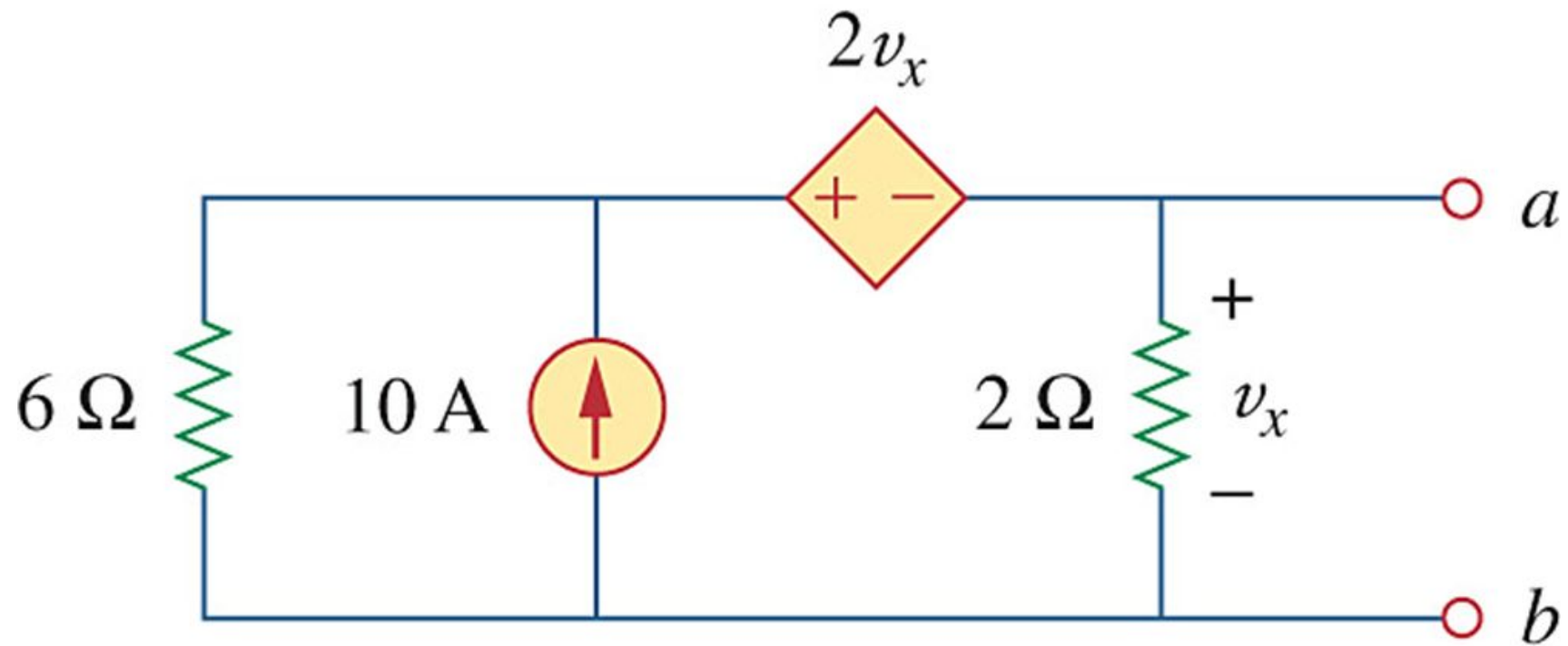


## 4.8 Maximum Power Transfer

If the entire circuit is replaced by its **Thevenin equivalent** except for the load, the power delivered to the load is:

$$P = i^2 R_L = \left( \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = 0$$

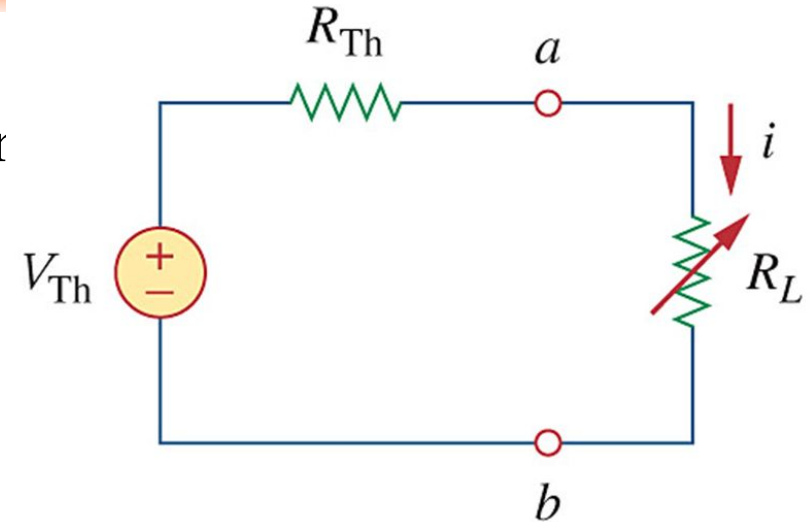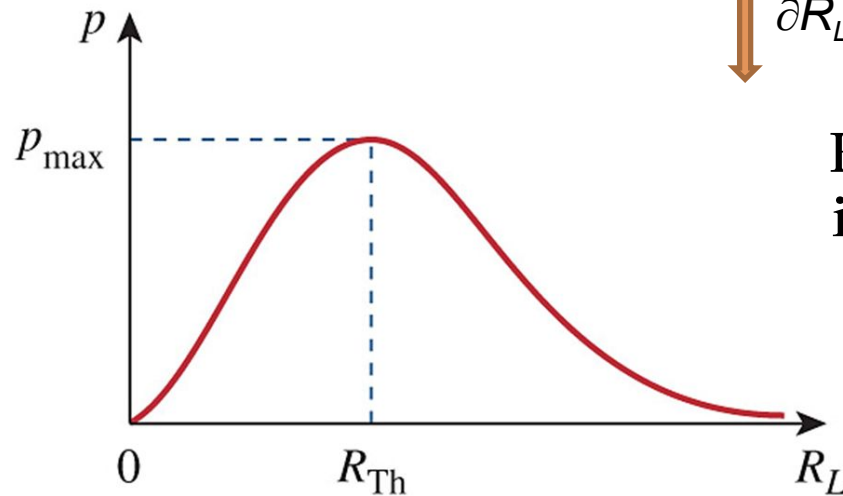



For maximum power dissipated in  $R_L$ :

$$R_L = R_{Th} \Rightarrow P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L}$$

Two resistors are matched!!!
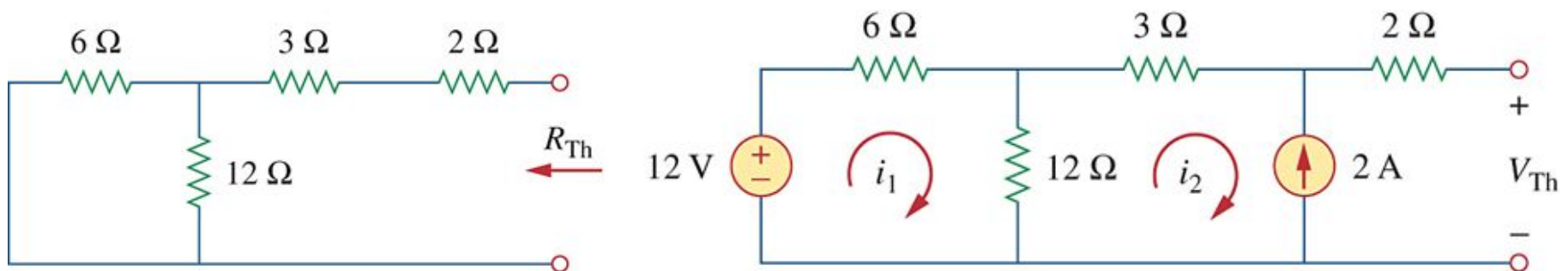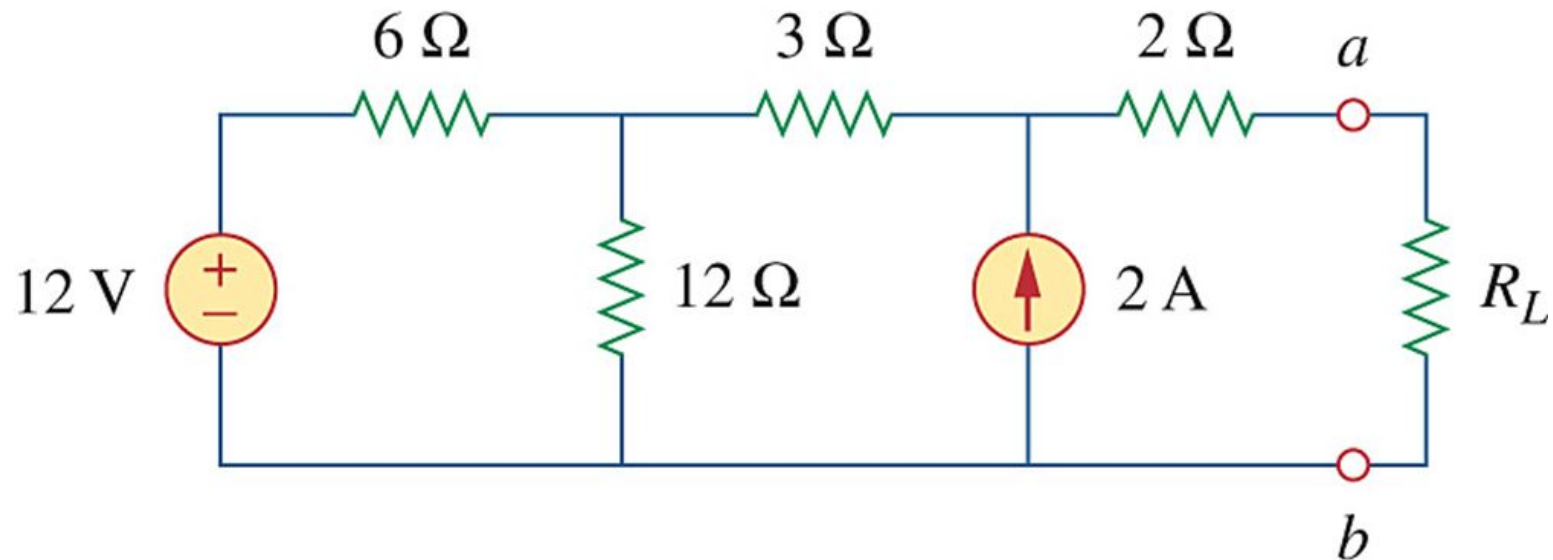
## Example 4.13

- Find  $R_L$  for maximum power transfer!



## Practice 4.13

최대 전력이 전달 되도록  $R_L$ 의 값을 구하라

