

결 과 보 고 서


실험 3. 부울대수의 간소화(1)

분반 : 타
성명 : 김동현
학번 : 20160428
실험일: 17/03/31

1. 실험 결과

과정 1

$F = AB' + A'B'C$ 에 대해 Schematic을 만들고 Modelsim을 이용해서 결과 값을 작성하시오

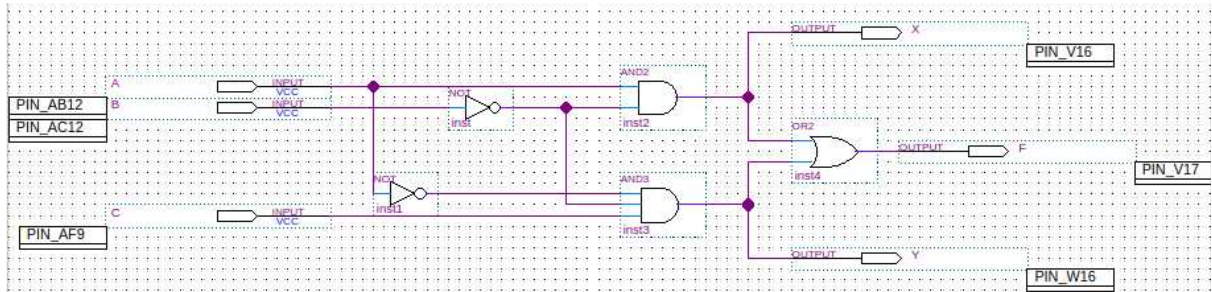

[그림 3] block diagram

Input			Output		
A	B	C	X	Y	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

[표 4] 결과 값

A : 0 / B : 0 / C : 0 X : 0 / Y : 0 / Z : 0	A : 0 / B : 0 / C : 1 X : 0 / Y : 1 / Z : 1	A : 0 / B : 1 / C : 0 X : 0 / Y : 0 / Z : 0	A : 0 / B : 1 / C : 1 X : 0 / Y : 0 / Z : 0
A : 1 / B : 0 / C : 0 X : 1 / Y : 0 / Z : 1	A : 1 / B : 0 / C : 1 X : 1 / Y : 0 / Z : 1	A : 1 / B : 1 / C : 0 X : 0 / Y : 0 / Z : 0	A : 1 / B : 1 / C : 1 X : 0 / Y : 0 / Z : 0

방법 1

방법 2

```
`timescale 1ns/1ps
module e31_tb;
reg a,b,c;
wire x,y,f;

e31 uut (.A(a),.B(b),.C(c),.X(x),.Y(y),.F(f));

//1
initial begin
a=0; b=0; c=0;

#10 a=0; b=0; c=1;
#10 a=0; b=1; c=0;
#10 a=0; b=1; c=1;
#10 a=1; b=0; c=0;
#10 a=1; b=0; c=1;
#10 a=1; b=1; c=0;
#10 a=1; b=1; c=1;


end

//2
/*
always begin
#10 c = ~c;
end

always begin
#20 b = ~b;
end

always begin
#40 a = ~a;
end
*/
endmodule
```

Verilog code

 

방법 1




방법 2

방법1은 신호가 입력된 것으로 한 번만 바뀐 후 변하지 않지만, 방법2는 일정한 주기로 신호가 계속해서 바뀐다.

과정 2

$S = B'(A + C)$ 에 대해 Schematic을 만들고 Modelsim을 이용해서 결과 값을 작성하시오

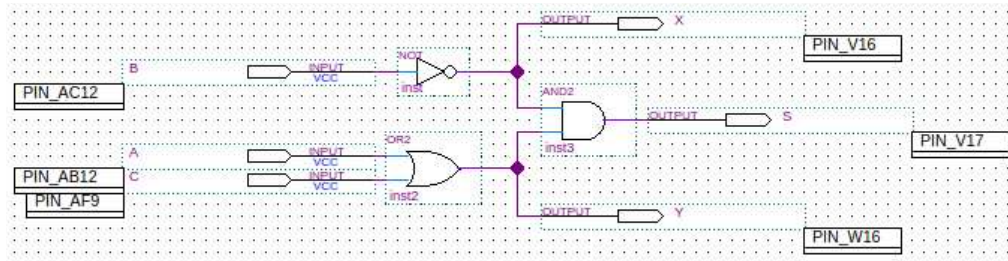

[그림 4] block diagram

Input			Output		
A	B	C	X	Y	S
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0

[표 6] 결과 값

A : 0 / B : 0 / C : 0 X : 1 / Y : 0 / Z : 0	A : 0 / B : 0 / C : 1 X : 1 / Y : 1 / Z : 1	A : 0 / B : 1 / C : 0 X : 0 / Y : 0 / Z : 0	A : 0 / B : 1 / C : 1 X : 0 / Y : 1 / Z : 0
A : 1 / B : 0 / C : 0 X : 1 / Y : 1 / Z : 1	A : 1 / B : 0 / C : 1 X : 1 / Y : 1 / Z : 1	A : 1 / B : 1 / C : 0 X : 0 / Y : 1 / Z : 0	A : 1 / B : 1 / C : 1 X : 0 / Y : 1 / Z : 0

방법 1

```
`timescale 1ns/1ps
module e32_tb;
reg a,b,c;
wire x,y,s;

e32 uut (.A(a), .B(b), .C(c), .X(x), .Y(y), .S(s));

//1
initial begin
a=0; b=0; c=0;

#10 a=0; b=0; c=1;
#10 a=0; b=1; c=0;
#10 a=0; b=1; c=1;
#10 a=1; b=0; c=0;
#10 a=1; b=0; c=1;
#10 a=1; b=1; c=0;
#10 a=1; b=1; c=1;

end

//2
/*
always begin
#10 c = ~c;
end

always begin
#20 b = ~b;
end

always begin
#40 a = ~a;
end
*/
endmodule
```

방법 2



방법 1



방법 2

2. 실험 고찰

1) 입력 a, b와 c신호의 Simulation 입력 값이다. 표와 같이 Simulation을 진행 하고 싶다면 Test bench의 나머지 부분을 작성하시오 (각 신호의 Delay는 50ns이다.)

방법 1

...

initial begin

a=0; b=0; c=0;

 #50 a=0; b=0; c=1;

 #50 a=0; b=1; c=0;

 #50 a=0; b=1; c=1;

 #50 a=1; b=0; c=0;

 #50 a=1; b=0; c=1;

 #50 a=1; b=1; c=0;

 #50 a=1; b=1; c=1;

...

방법 2

...

initial begin

a=0; b=0; c=0;

end

always begin

 #50 a=~a;

end

always begin

 #100 b=~b;

end

always begin

 #200 c=~c;

end

...

3. 결론

논리게이트를 작성하고 Test bench 코드 작성을 통해 시뮬레이터를 사용할 때 결과 값을 확인할 수 있었다.

Test bench를 작성할 때는 하나의 initial문에 모든 신호를 넣거나 하나의 initial문에 하나의 신호만 넣는 방법을 예비보고서를 작성할 때 확인할 수 있었다. 실제 실험에서는 always문을 사용하여 좀더 간결하게 소스작성을 해보았다.