

# 전기회로 (가, 나)

## *Chapter 2 : Basic Laws*

2017. 1학기

윤영식 교수

글로벌브레인홀 204호

ysyoun@ssu.ac.kr


# Learning Goals

- Ohm's law
- 회로 구성 요소
- Kirchhoff's law
- 직렬연결 & 병렬연결
- 와이-델타 변환
- 응용


## 2.2 저항 (Resistance)

전류의 흐름을 방해하는 회로 요소를 저항 (Resistor)이라 하고,  
기호  $R$ 로 표시한다.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

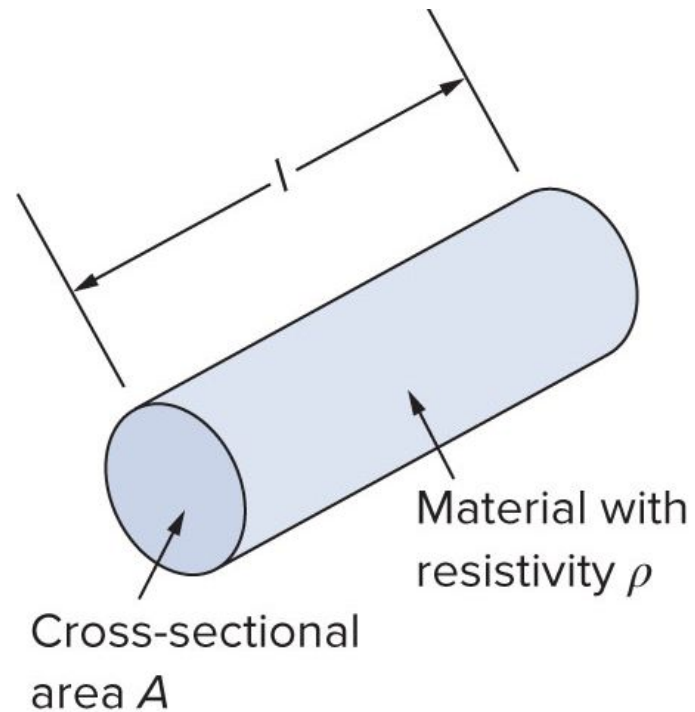

(a)

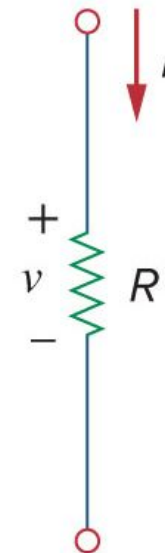

(b)

## 2.2 Resistivity (고유저항)

Material	Resistivity ( $\Omega \cdot m$ )	Usage
Silver	$1.64 \times 10^{-8}$	Conductor
Copper	$1.72 \times 10^{-8}$	Conductor
Aluminum	$2.80 \times 10^{-8}$	Conductor
Gold	$2.45 \times 10^{-8}$	Conductor
Carbon	$4.00 \times 10^{-5}$	Semiconductor
Germanium	$47.00 \times 10^{-2}$	Semiconductor
Silicon	$6.40 \times 10^2$	Semiconductor
Paper	$1.00 \times 10^{10}$	Insulator
Mica	$5.00 \times 10^{11}$	Insulator
Glass	$1.00 \times 10^{12}$	Insulator
Teflon	$3.00 \times 10^{12}$	Insulator

반도체


## 2.2 Ohm's Law

- Ohm's law (옴의 법칙)

$$v = iR$$


- 저항(resistor,  $R$ ) : 전류의 흐름을 방해하는 소자

- 단위 :  $\Omega$ (옴) = V/A

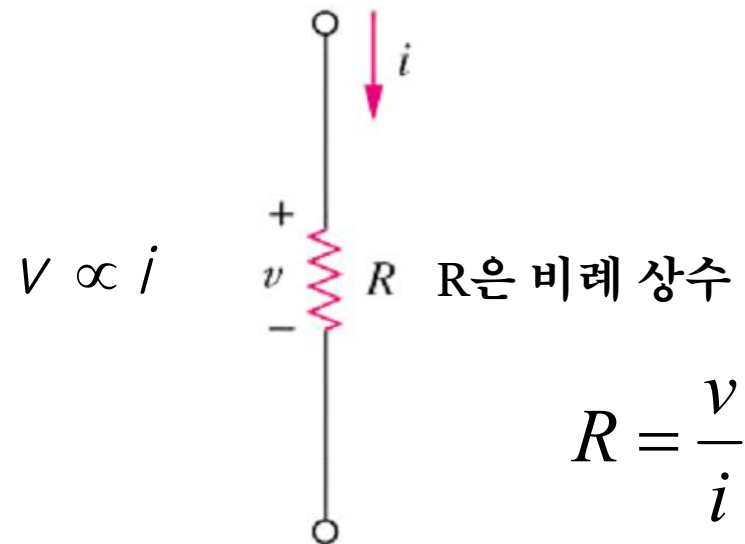

## 2.2 Extreme Cases

- short circuit (단락(短絡)) :  $R = 0$

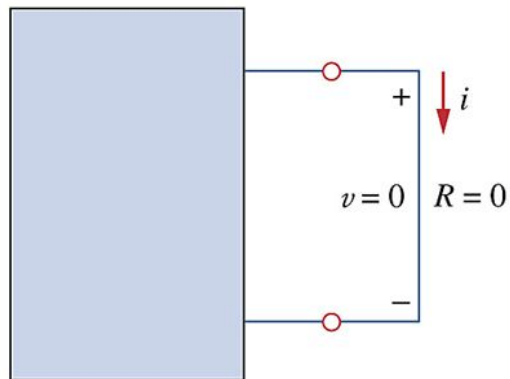


$i (= v/R = 0/0)$ 의 값은?

→ 다른 곳에서 결정


만약  $v \neq 0$  이고  $R = 0$  이면???

→ 합선


- open circuit (개방(開放)) :  $R = \infty$

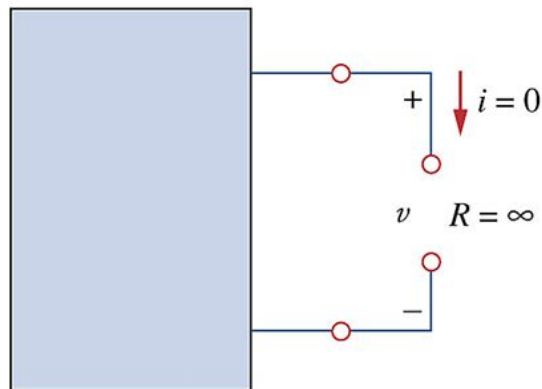

## 2.2 Ohm's Law (revisited)

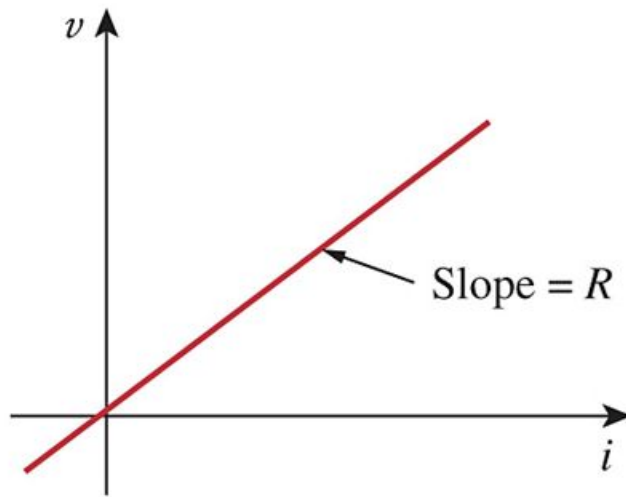

[선형저항 (linear resistor)]

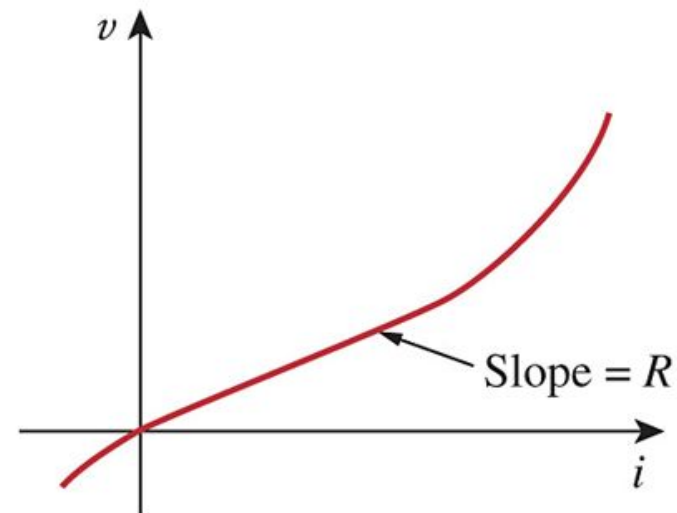

[비선형저항 (nonlinear resistor)]

## 2.2 Conductance

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v} \quad \text{단위 : } \Omega \text{ (mho 모) 또는 S (siemens 지멘스)}$$

$$i = Gv$$



## 2.2 Power (revisited)

- 저항에 의하여 사용된 전력 (power)


$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R}$$

$$p = vi = v^2 G = \frac{i^2}{G}$$

Quiz] power는 전류나 전압에 대하여 선형적인가?
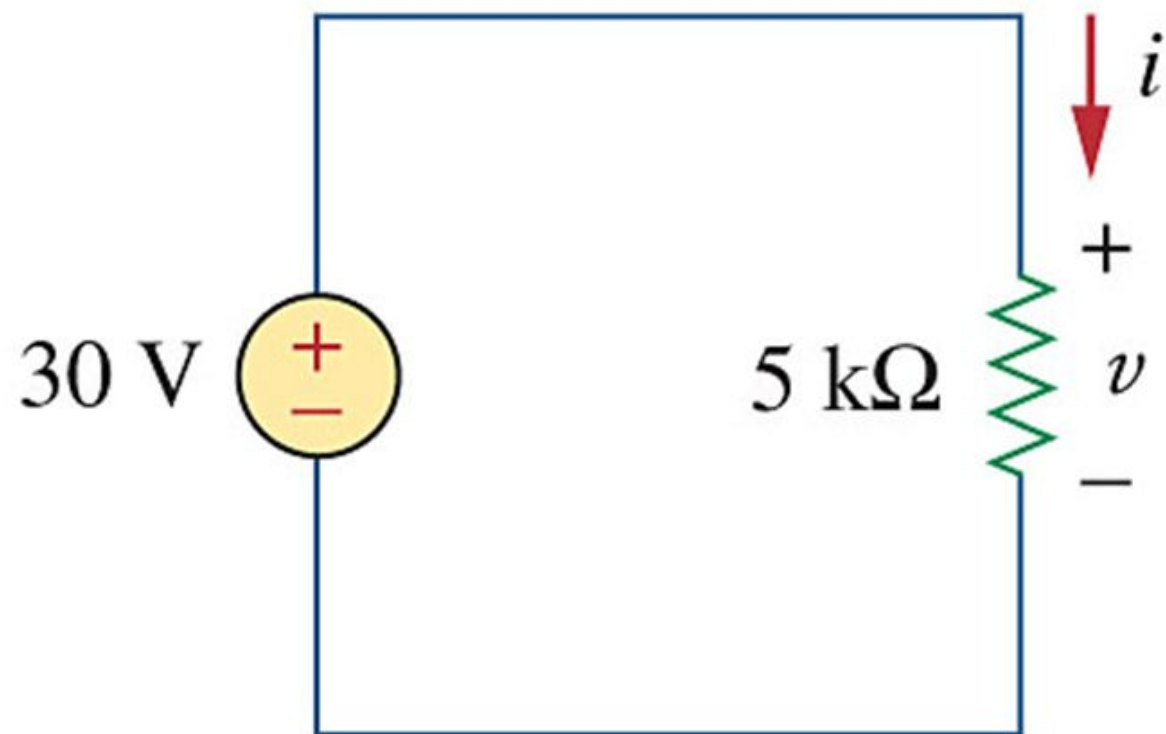
## 2.2 Example 2.2


- 다음 회로에서 전류  $i$ , 컨덕턴스  $G$ , 전력  $p$ 를 구하라



## 2.3 Topology
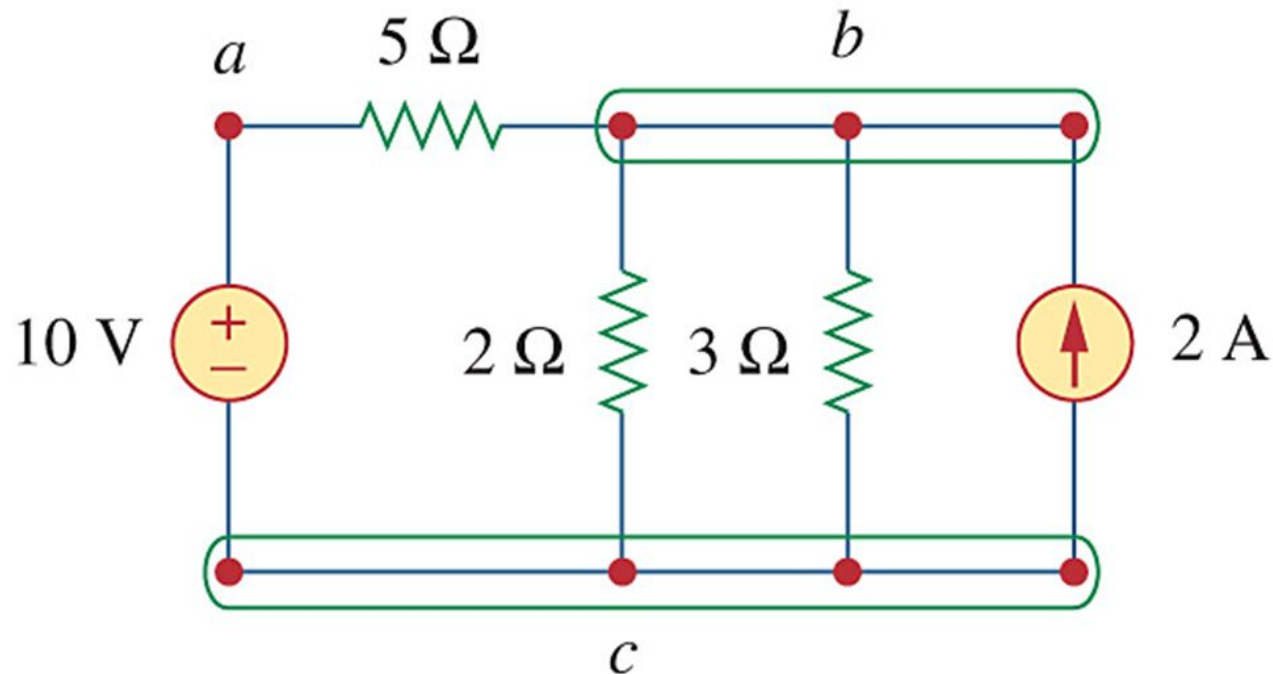
### 회로를 구성하는 요소


- branch : 회로에 연결된 각각의 소자
- node : branch의 연결점
- loop : 회로내의 폐 경로




## 2.3 Branch

- 전압원/전류원, 저항 등의 회로를 구성하는 요소 (element)

Original Circuit

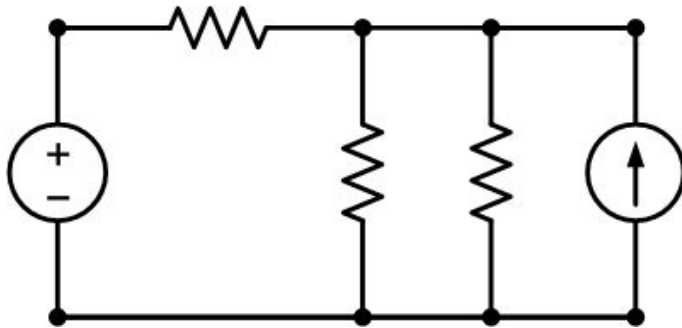


Branches

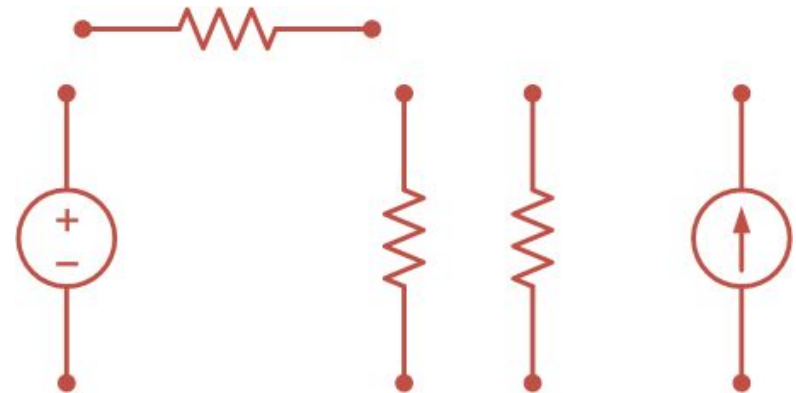


## 2.3 Node

- 2개 이상의 branch의 연결점

Original Circuit

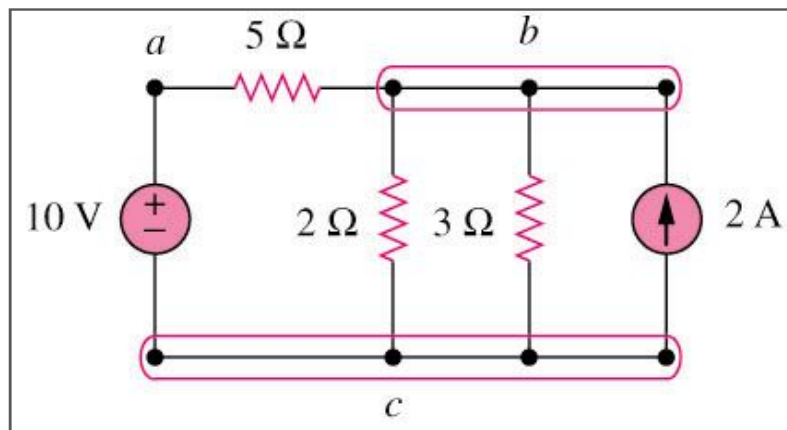


Equivalent Circuit

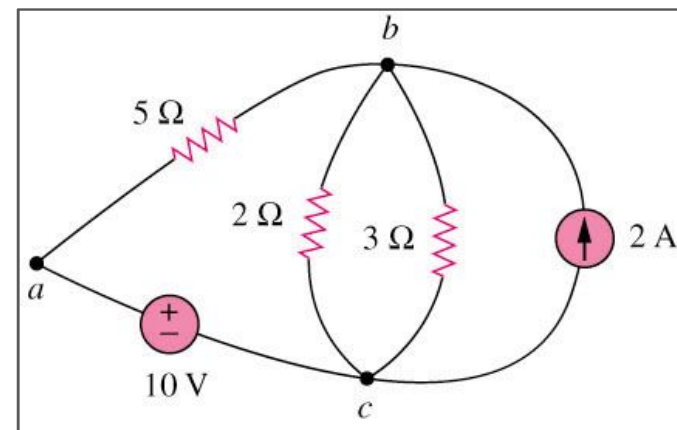
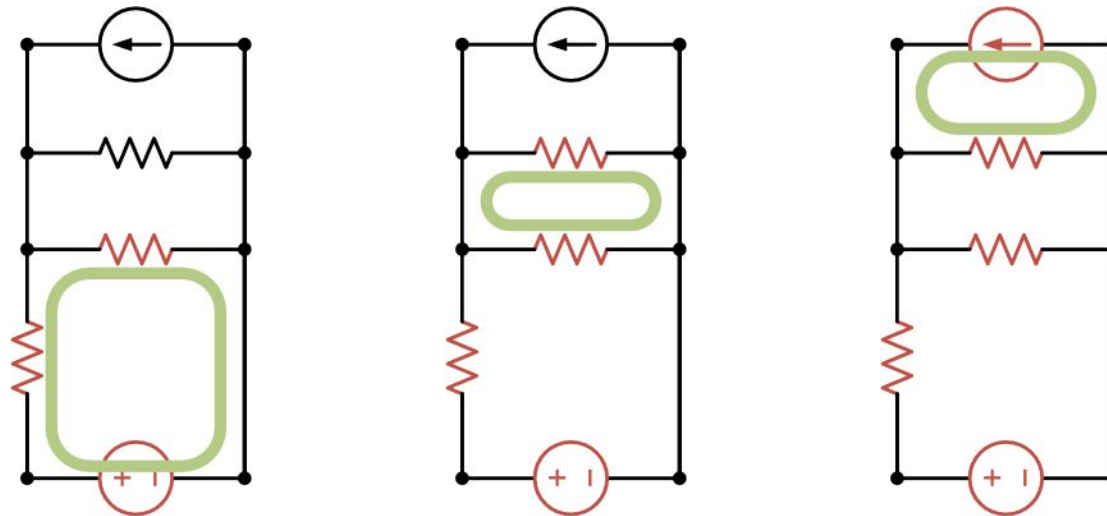
## 2.3 Loop

- 회로내의 폐 경로 (closed loop)
- 독립 loop
  - 다른 독립 loop의 일부가 아닌 branch를 가지고 있는 loop



node( $n$ ), branch( $b$ ), loop( $l$ )의 상관 관계

$$b = l + n - 1$$



## 2.3 Series & Parallel

### ● Series (직렬연결)

- 2개의 요소가 하나의 node를 공유
- 각 요소에 흐르는 전류는 동일

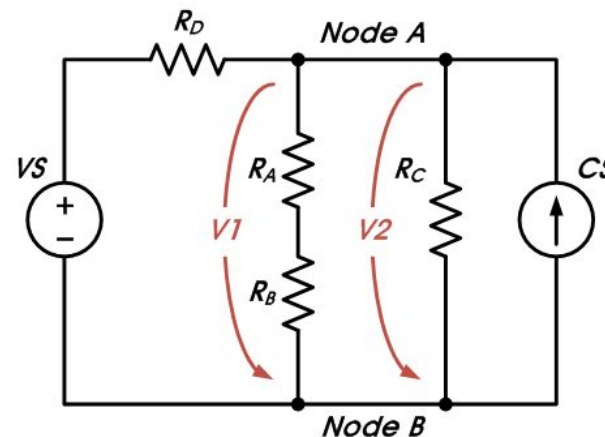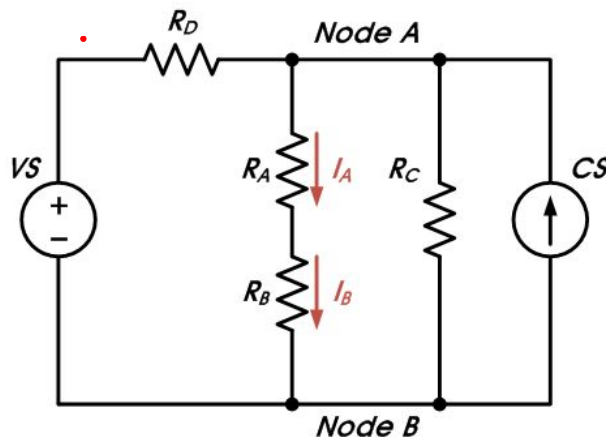
### ● Parallel (병렬연결)

- 2개 이상의 요소가 같은 2개의 node사이에 연결
- 2개의 node사이의 전압은 동일


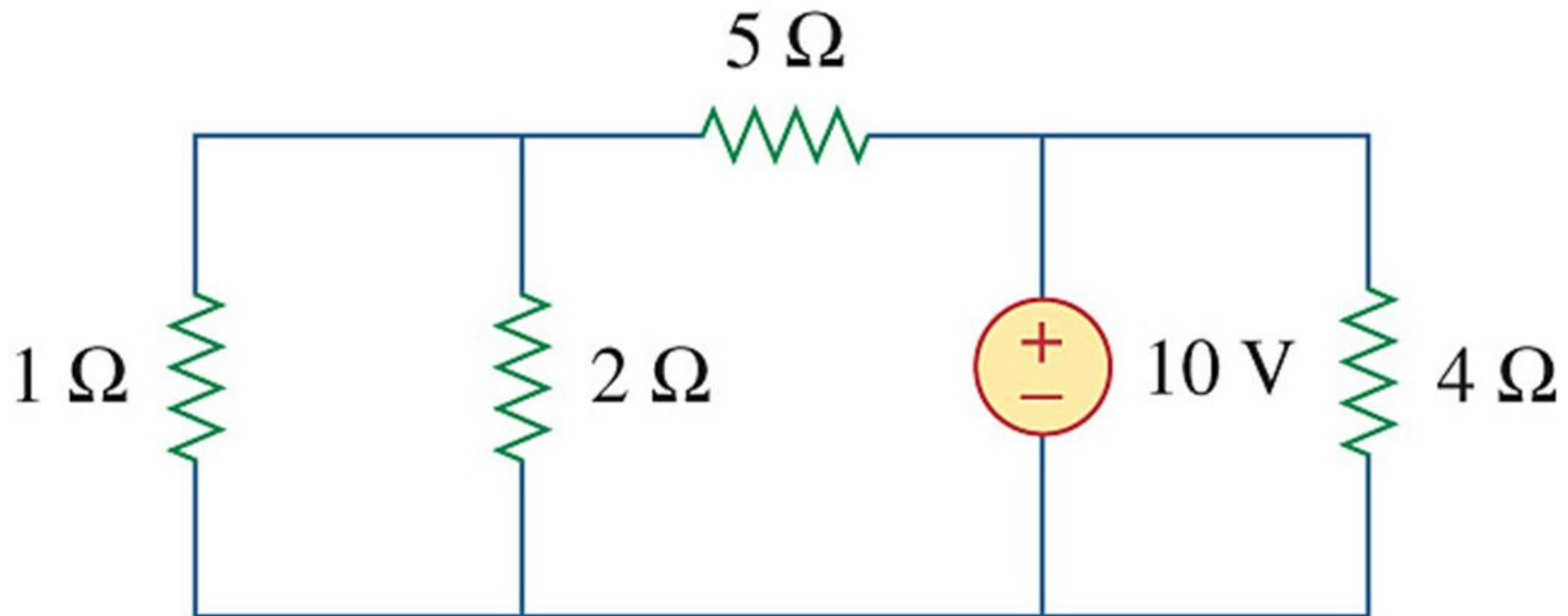
## Practice (실전문제) 2.4

- 다음 회로에선 몇 개의 branch와 node가 있는가?
- 직렬 및 병렬인 회로 요소를 구별하여 나타내라.






## 2.4 Kirchhoff's Law (키르히호프의 법칙)

### 회로 해석

- 각 node의 전압 결정
- 각 branch의 전류 결정

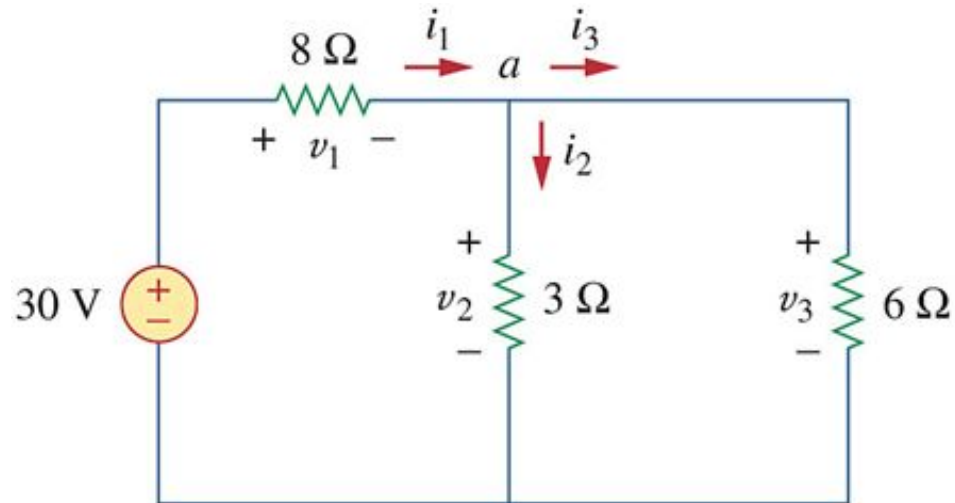

### 회로 해석 방법

- Ohm's law ( $v = iR$ )
- Kirchhoff's law
  - KCL (Kirchhoff's current law)
  - KVL (Kirchhoff's voltage law)


## 2.4 KCL

- Kirchhoff's current law (KCL)

- 하나의 node를 통과하는 전류의 대수적 합은 “0” ← “전하 보존의 법칙”


$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

- 하나의 node 기준 : 들어가는 전류의 합 = 나가는 전류의 합

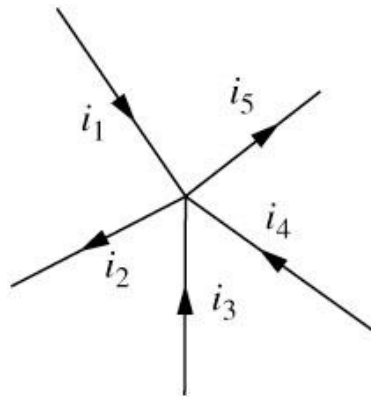

$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0$$

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$

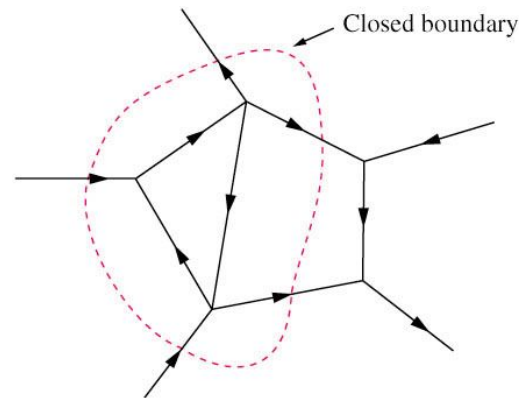


## 2.4 KVL

- Kirchhoff's voltage law (KVL)

- 폐 경로에서 전압의 대수적 합은 “0”
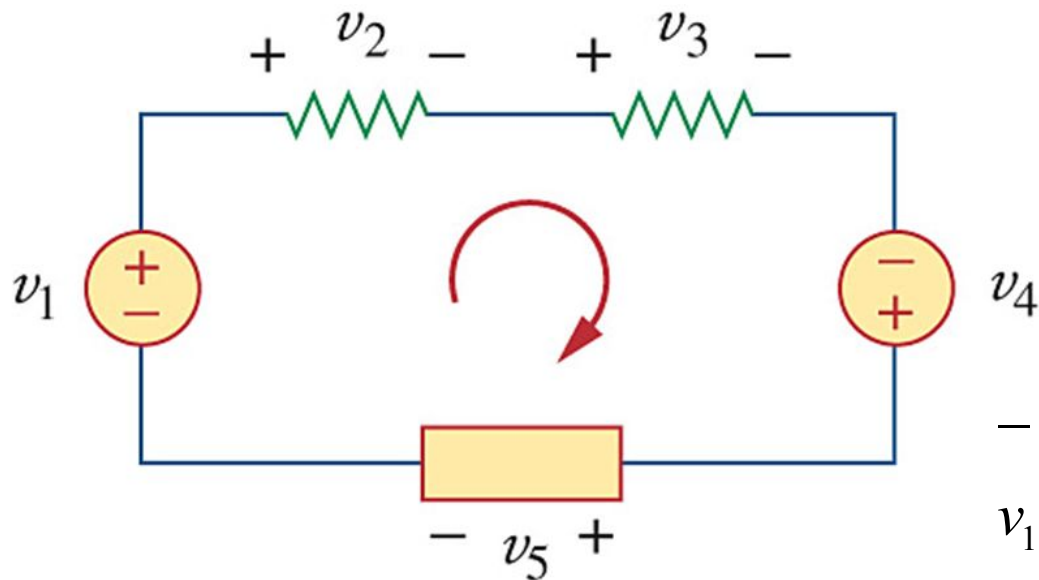
$$\sum_{m=1}^M v_m = 0 \quad \leftarrow \text{“에너지 보존의 법칙”}$$




$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$$

$$v_1 + v_4 = v_2 + v_3 + v_5$$


## Example 2.5

- 다음 회로에서 전압  $v_1$  과  $v_2$  를 구하라.

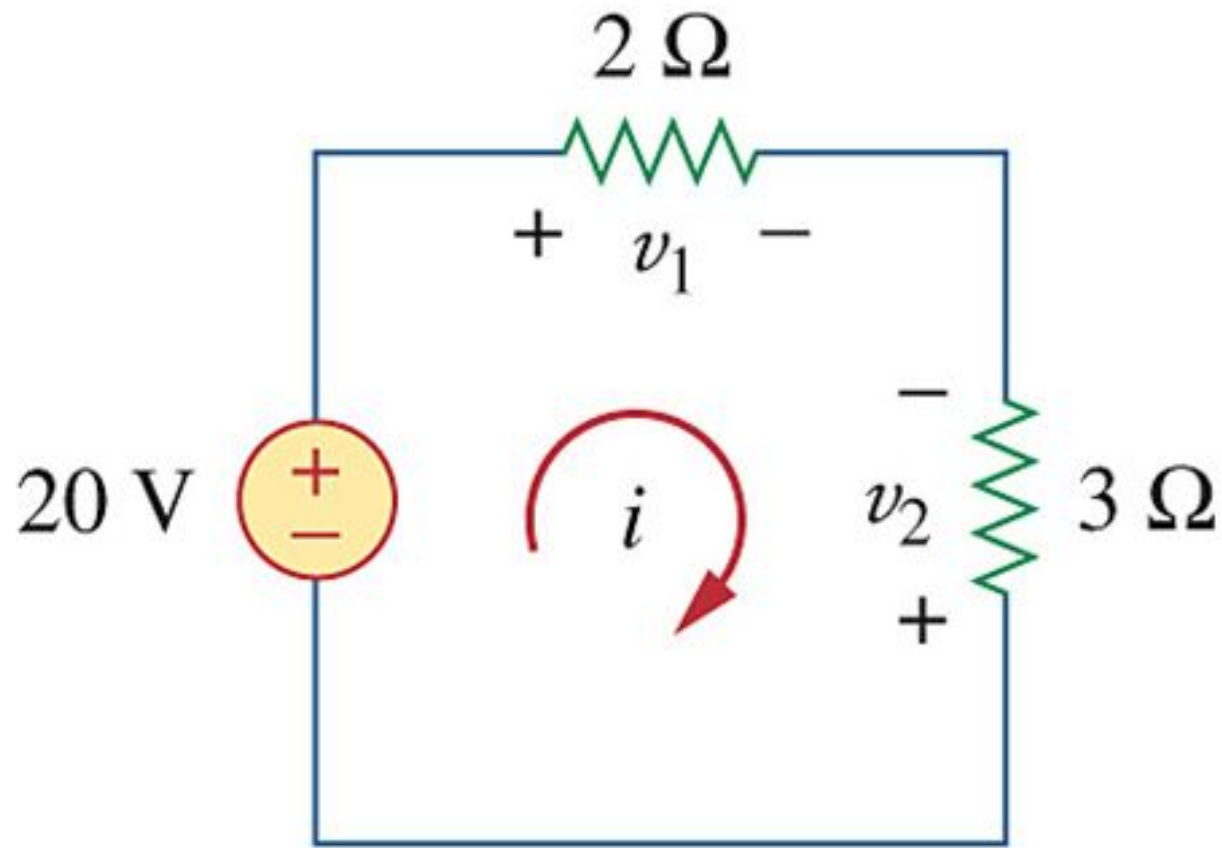


## Example 2.6

- 다음 회로에서  $v_o$ 와  $i$ 를 구하라.

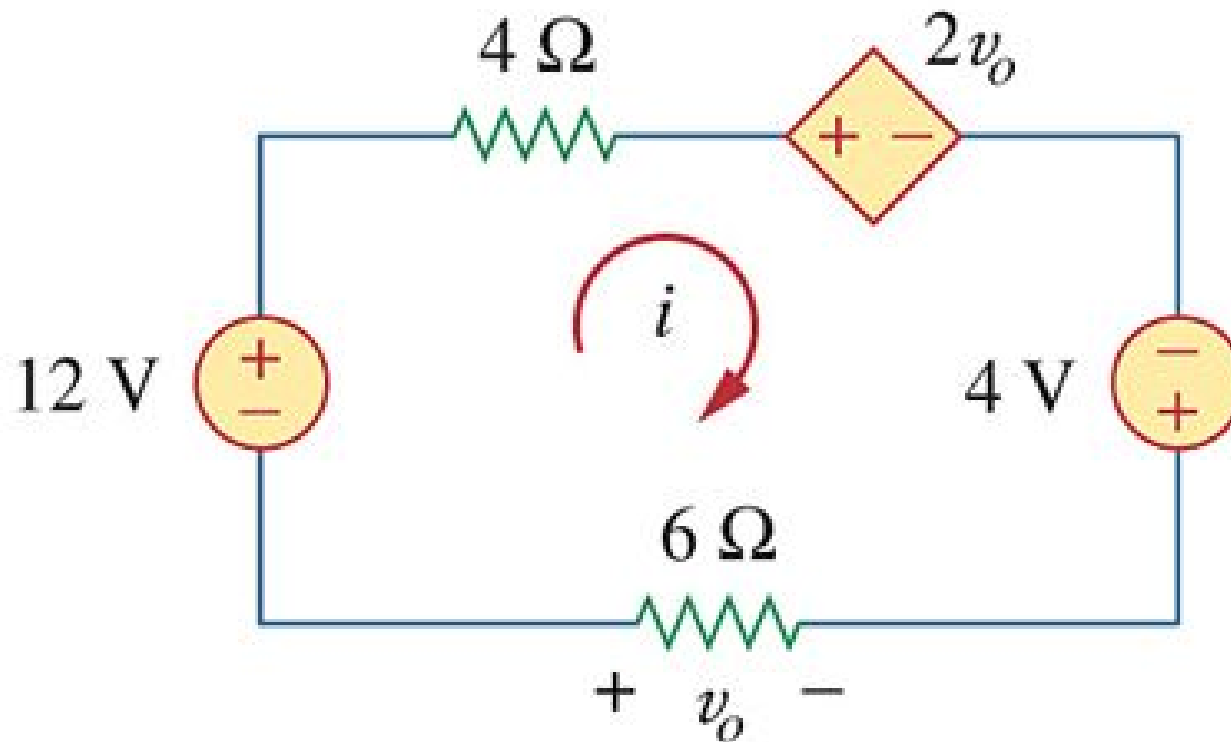


## Example 2.7

- 다음 회로에서 전류  $i_o$ 와 전압  $v_o$ 를 구하라.

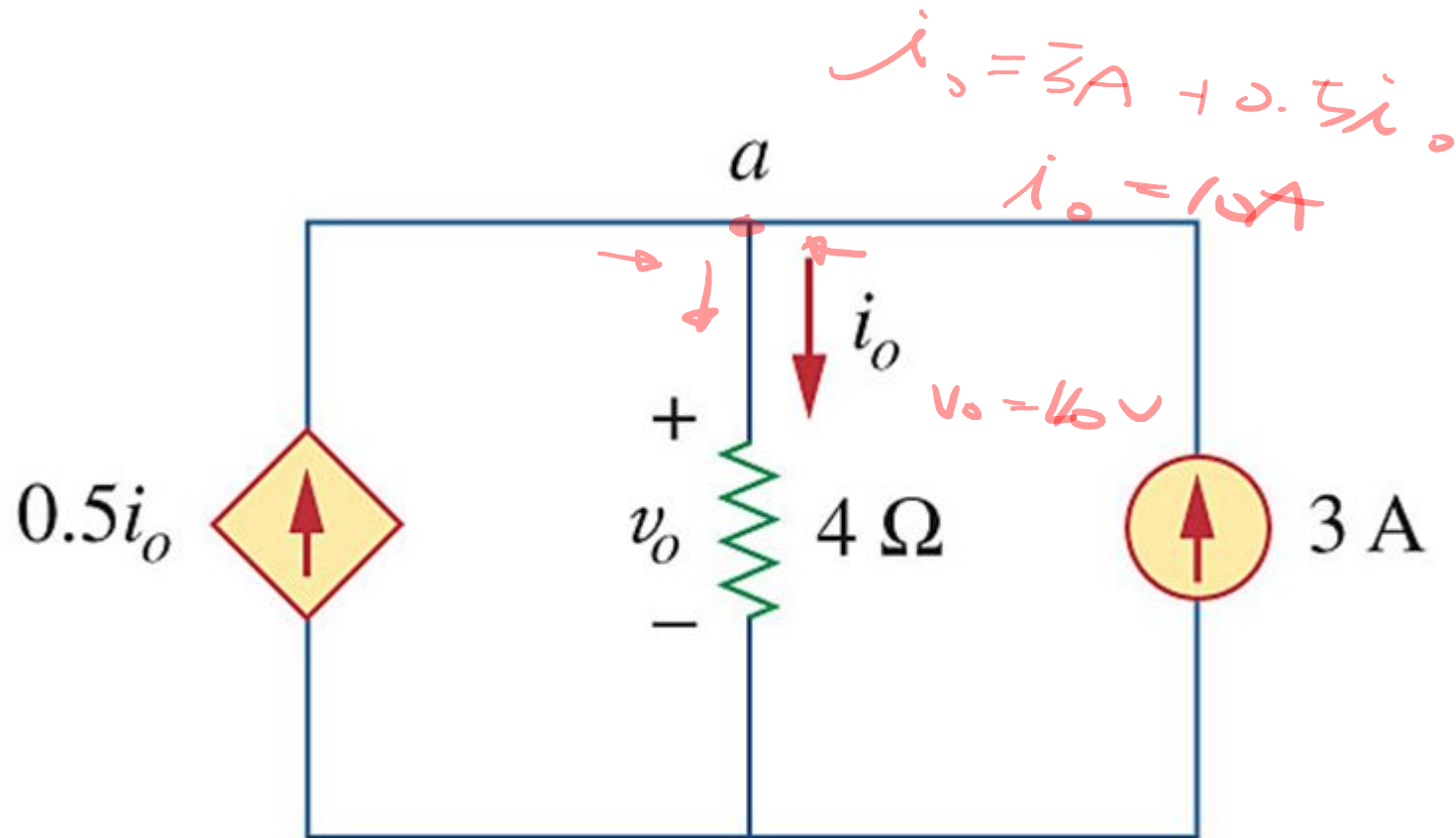









## Example 2.8

- 다음 회로에서 전류와 전압을 구하라.

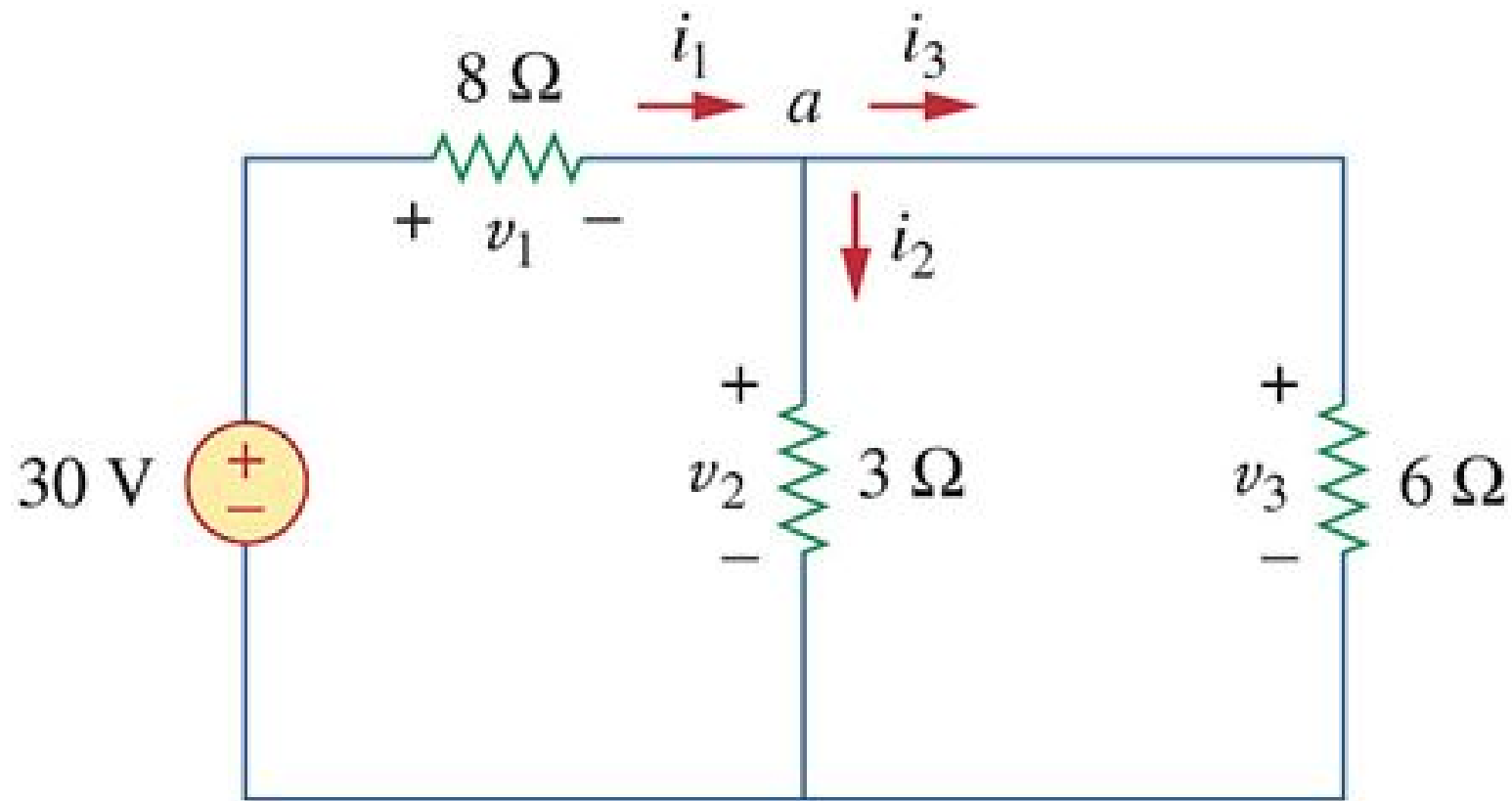

## 2.4 Kirchhoff's Law

○ 다음 중 키르히호프 법칙에 위배되는 것은?

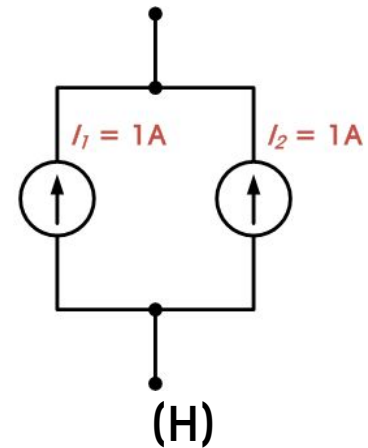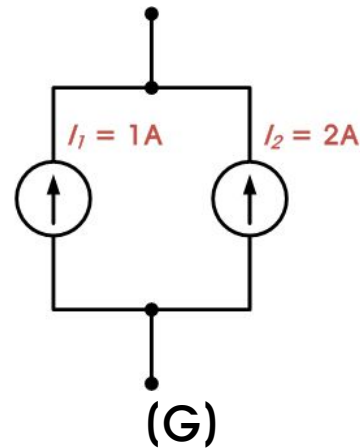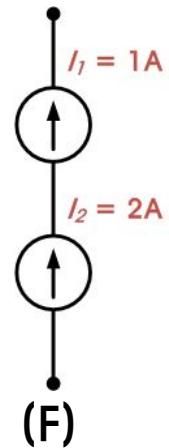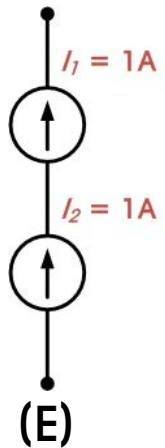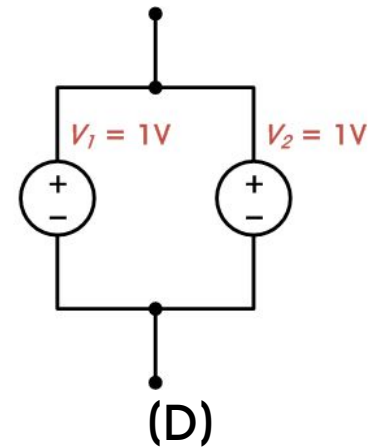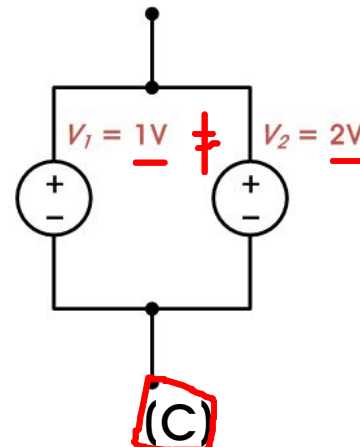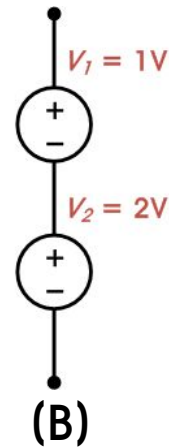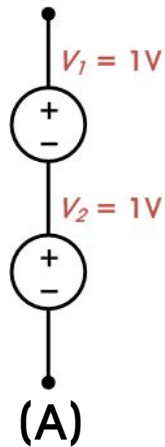




## 2.5 직렬 저항
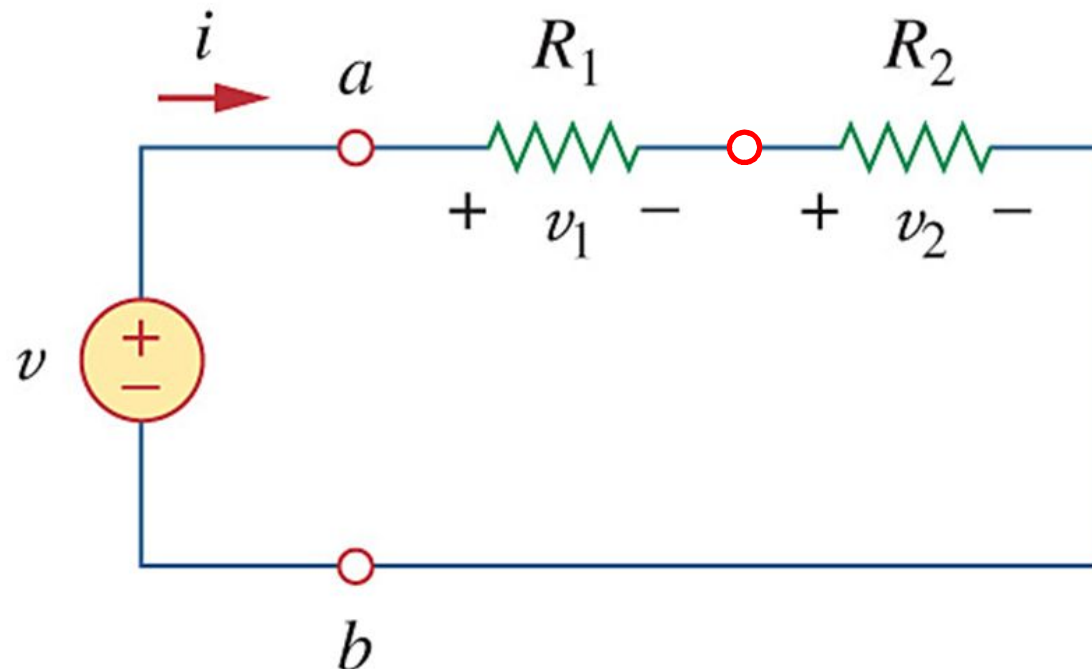
### ● Series (직렬)



- 2개 이상의 element가 순차적으로 연결
- 2개의 element는 하나의 node를 공유
- 동일한 전류가 흐름.


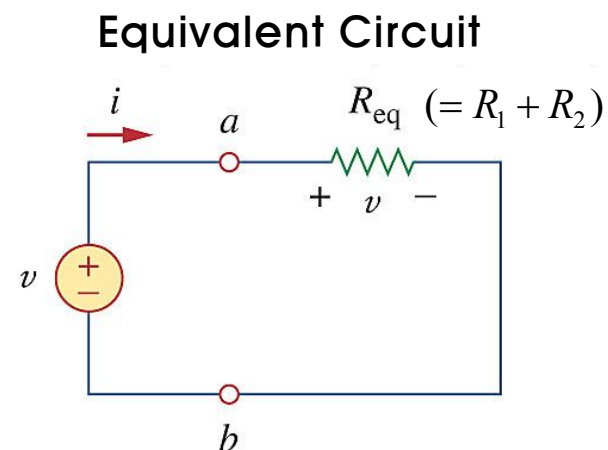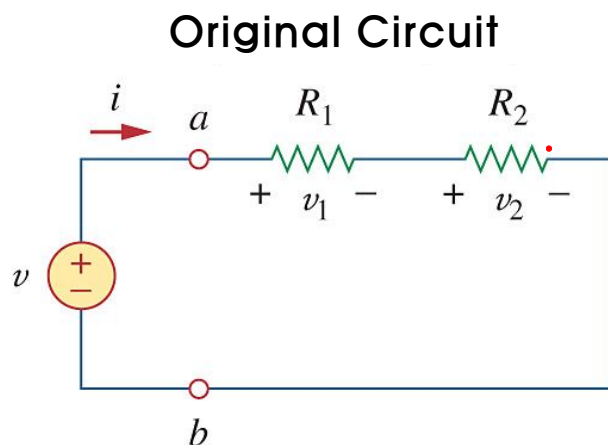
## 2.5 직렬에서의 등가 저항

- 직렬 연결된 저항의 등가저항은 **각 저항의 합**



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n$$



## 2.5 직렬에서의 전압분배
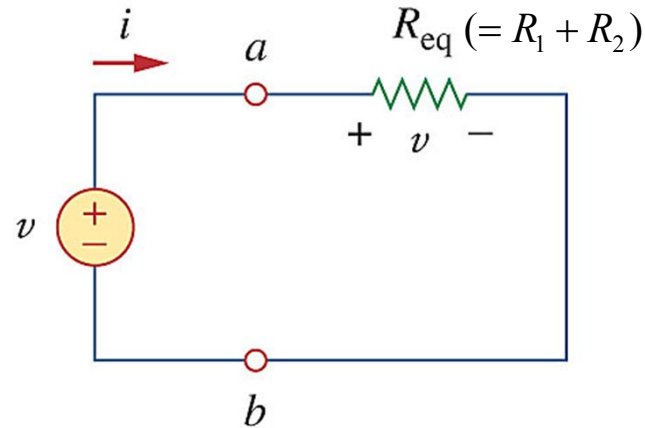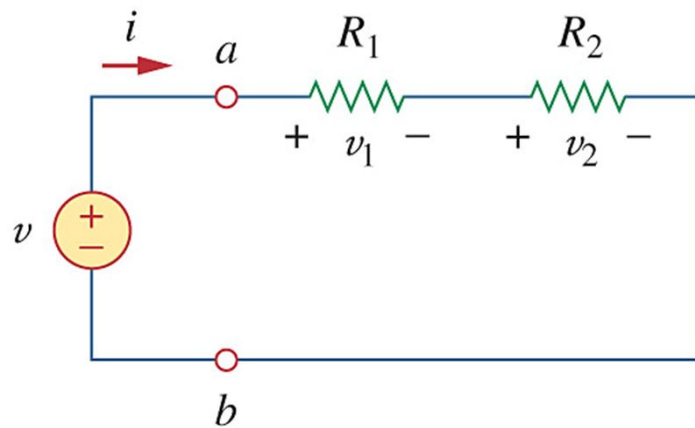
### ○ 전압분배기 (Voltage divider)

- 직렬 연결된 저항에서의 voltage drop를 이용하여 원하는 전압을 생성



$$i = \frac{v}{R_1 + R_2}$$

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$$


큰 저항에 전압이 더 많이 걸린다.!

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} v$$

## 2.6 병렬 저항
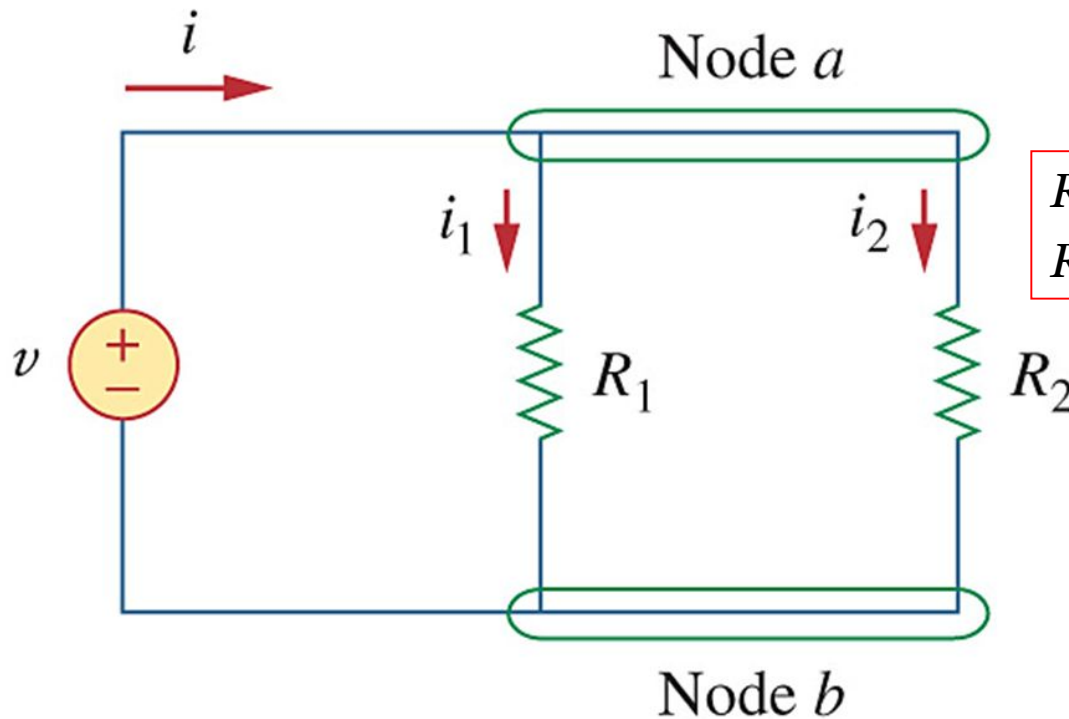
### ● Parallel (병렬)

- 2개 이상의 element가 같은 2개의 node 사이에 연결
- node사이에는 동일한 전압이 걸림.





$R_1$  과  $R_2$ 는 병렬로 연결됨  
 $R_1$  과  $R_2$ 에서는 동일한 전압 강하

## 2.5 병렬에서의 등가 저항


- 병렬 연결된 컨덕턴스의 등가는 **각 컨덕턴스의 합**

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_N = \sum_{n=1}^N G_n$$
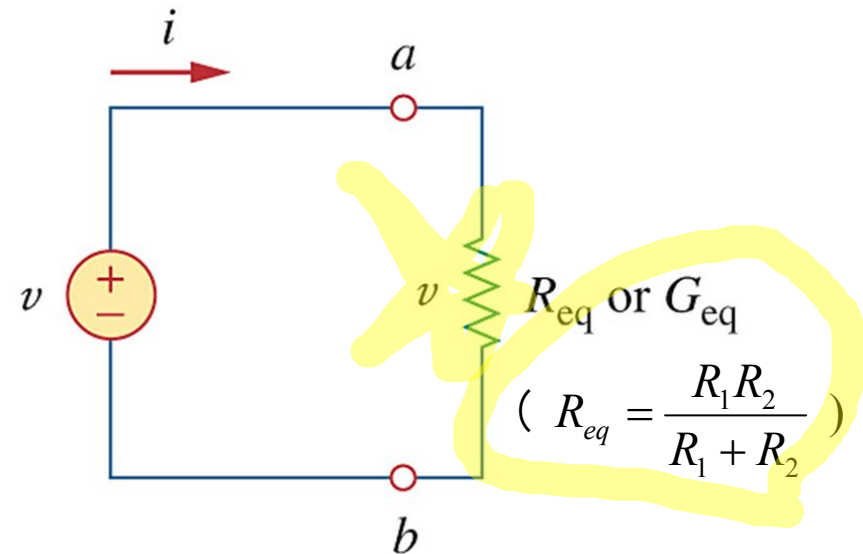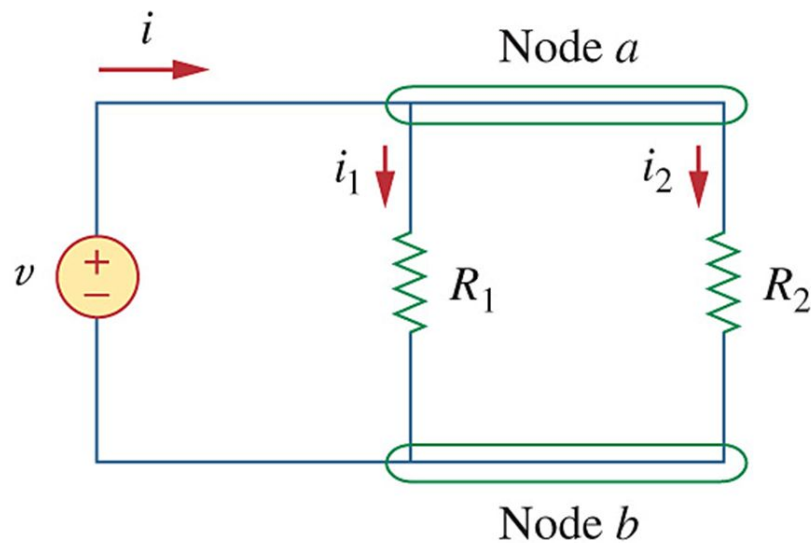
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{R_n}$$




## 2.5 병렬에서의 전류분배

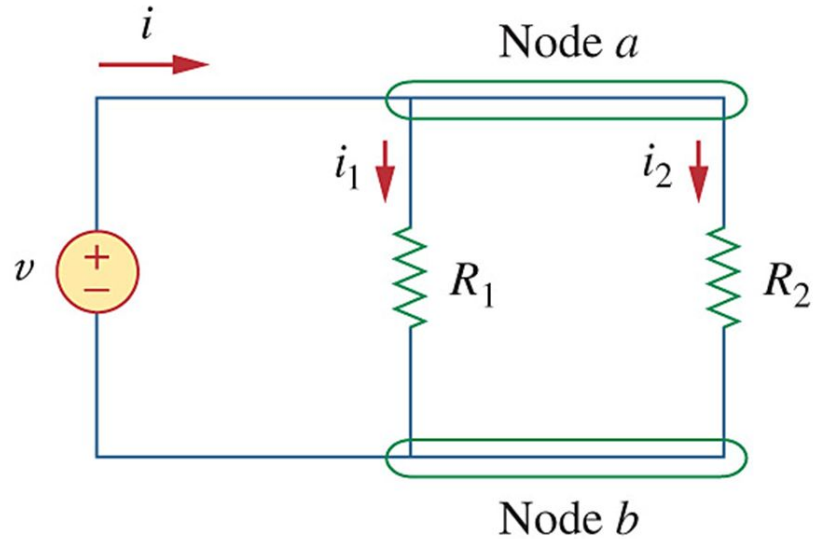


$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

전류는 저항이 적은 곳으로 더 많이 흐른다.

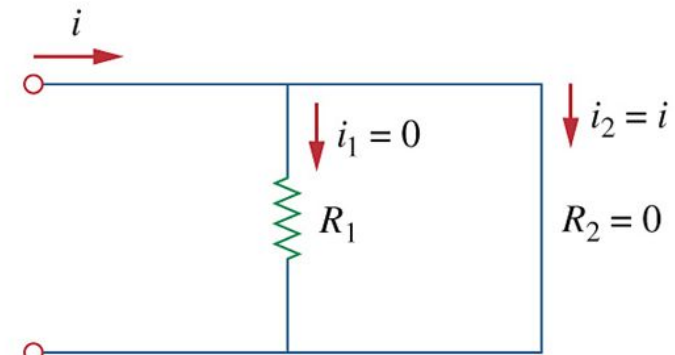

[ 단락의 경우 ]

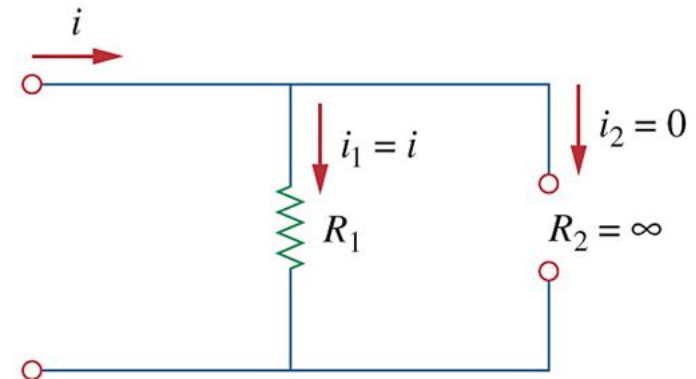

[ 개방의 경우 ]

## 2.5 직렬저항과 병렬저항

### ○ 직렬저항

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n \quad \leftarrow \text{가장 큰 저항보다 항상 크다.}$$

$$\text{if } R_1 = R_2 = \cdots R_N = R, \quad R_{eq} = NR$$


### ○ 병렬저항

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{R_n} \quad \leftarrow \text{가장 작은 저항보다 항상 작다.}$$


$$\text{if } R_1 = R_2 = \cdots R_N = R, \quad R_{eq} = R / N$$

# Resistance vs. Conductance

직렬연결

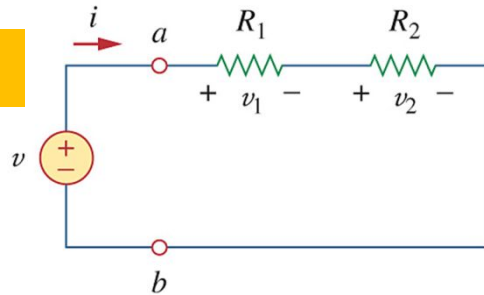

병렬연결

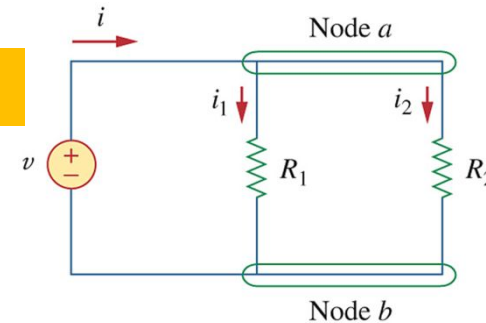

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

$$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \dots + \frac{1}{G_N}$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_N$$

$$v_1 = \frac{R_1 v}{R_1 + R_2}, \quad v_2 = \frac{R_2 v}{R_1 + R_2}$$

$$v = v_1 = v_2 = \frac{i}{G_1 + G_2}$$

$$i = i_1 = i_2 = \frac{v}{R_1 + R_2}$$


$$i_1 = \frac{G_1 i}{G_1 + G_2}, \quad i_2 = \frac{G_2 i}{G_1 + G_2}$$

**Principle of Duality :  $v \leftrightarrow i$ ,  $R \leftrightarrow G$**




## Example 2.9

- 다음 회로에서  $R_{eq}$ 를 구하라.

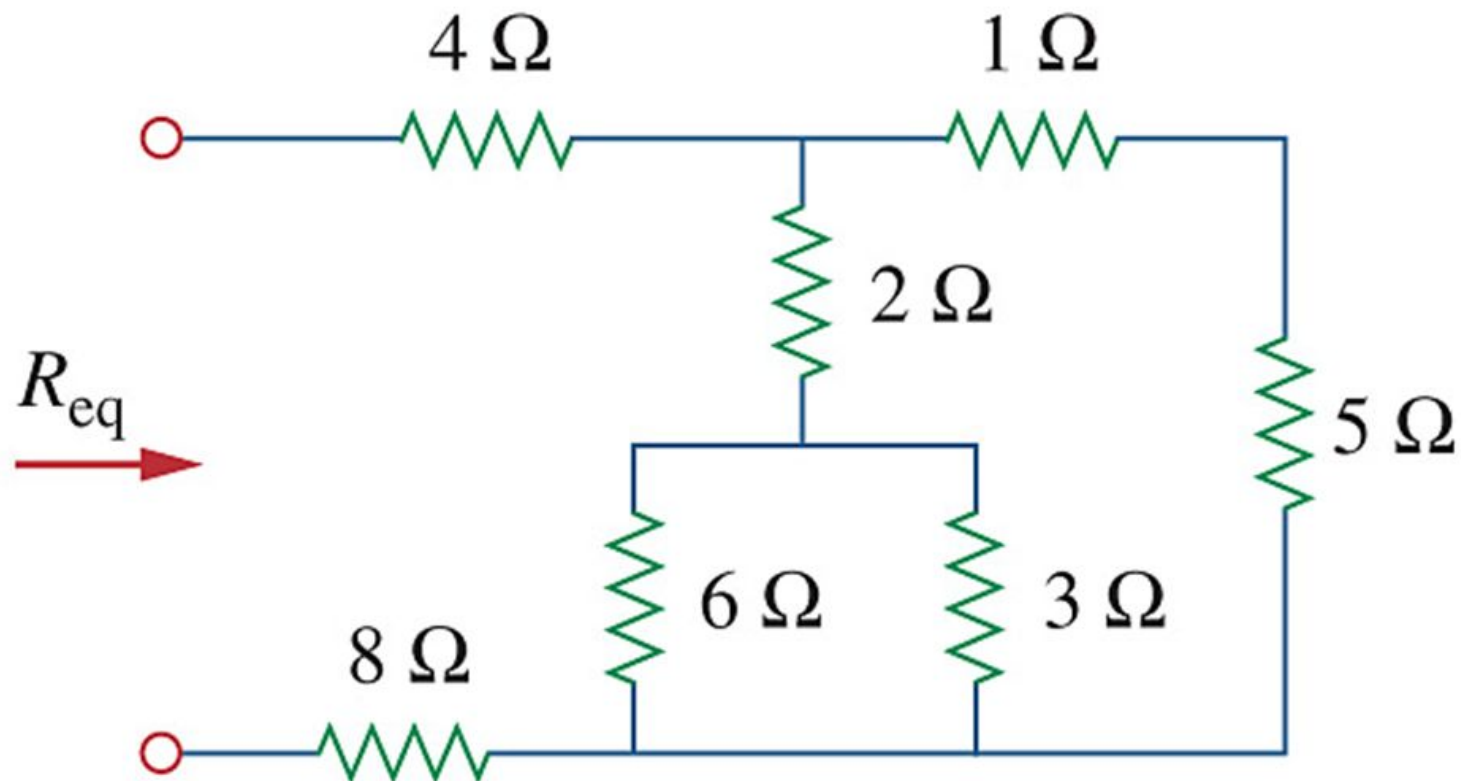


## Example 2.10

- 다음 회로에서 등가 저항  $R_{ab}$ 를 구하라.

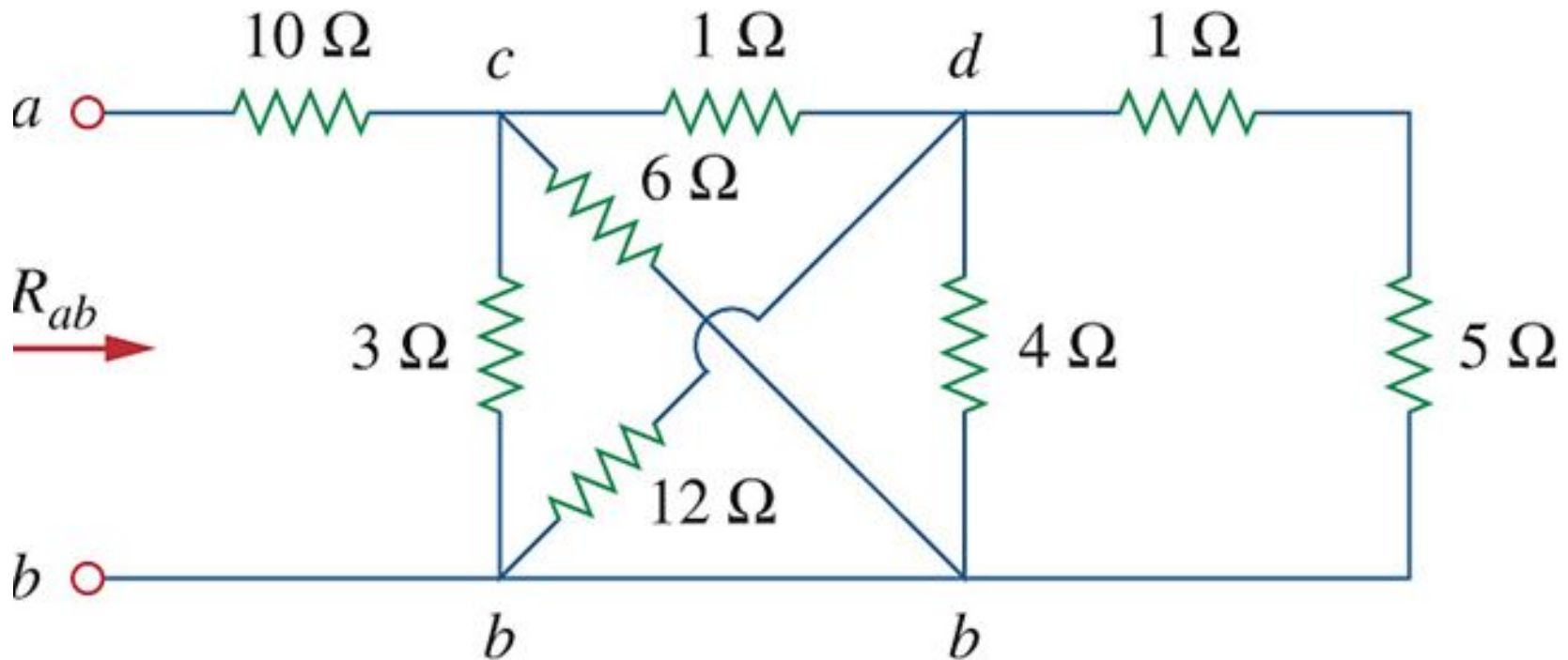

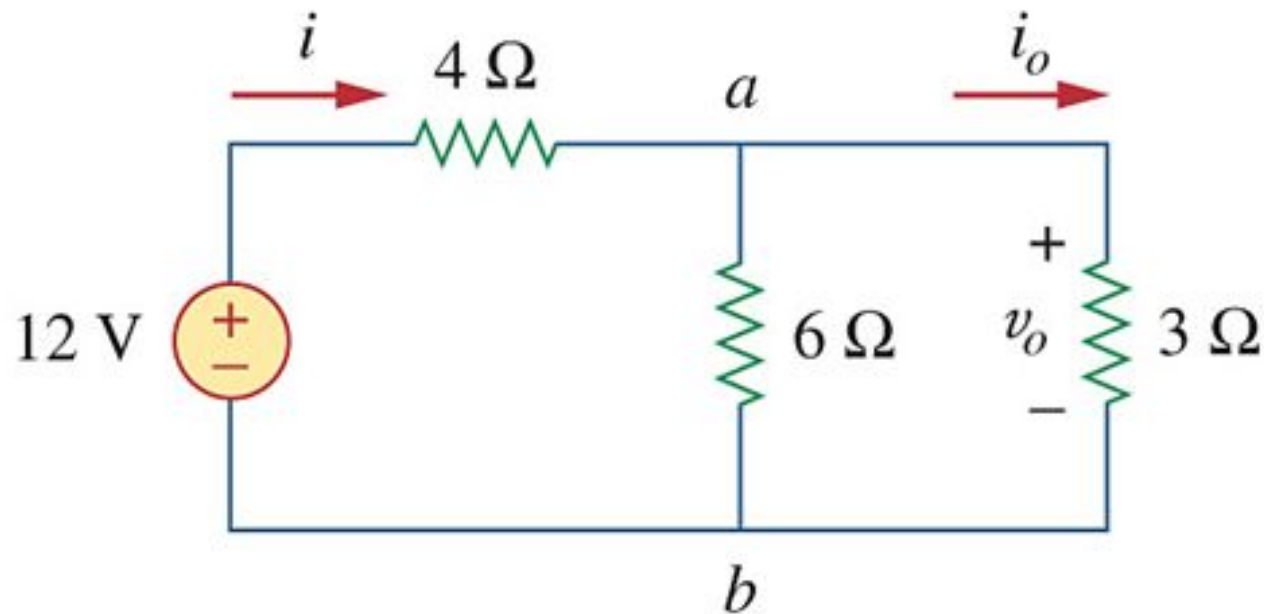
## Example 2.12

- 다음 회로에서  $i_0$ ,  $v_0$ 와  $3\Omega$  저항에서 소모된 전력을 구하라.



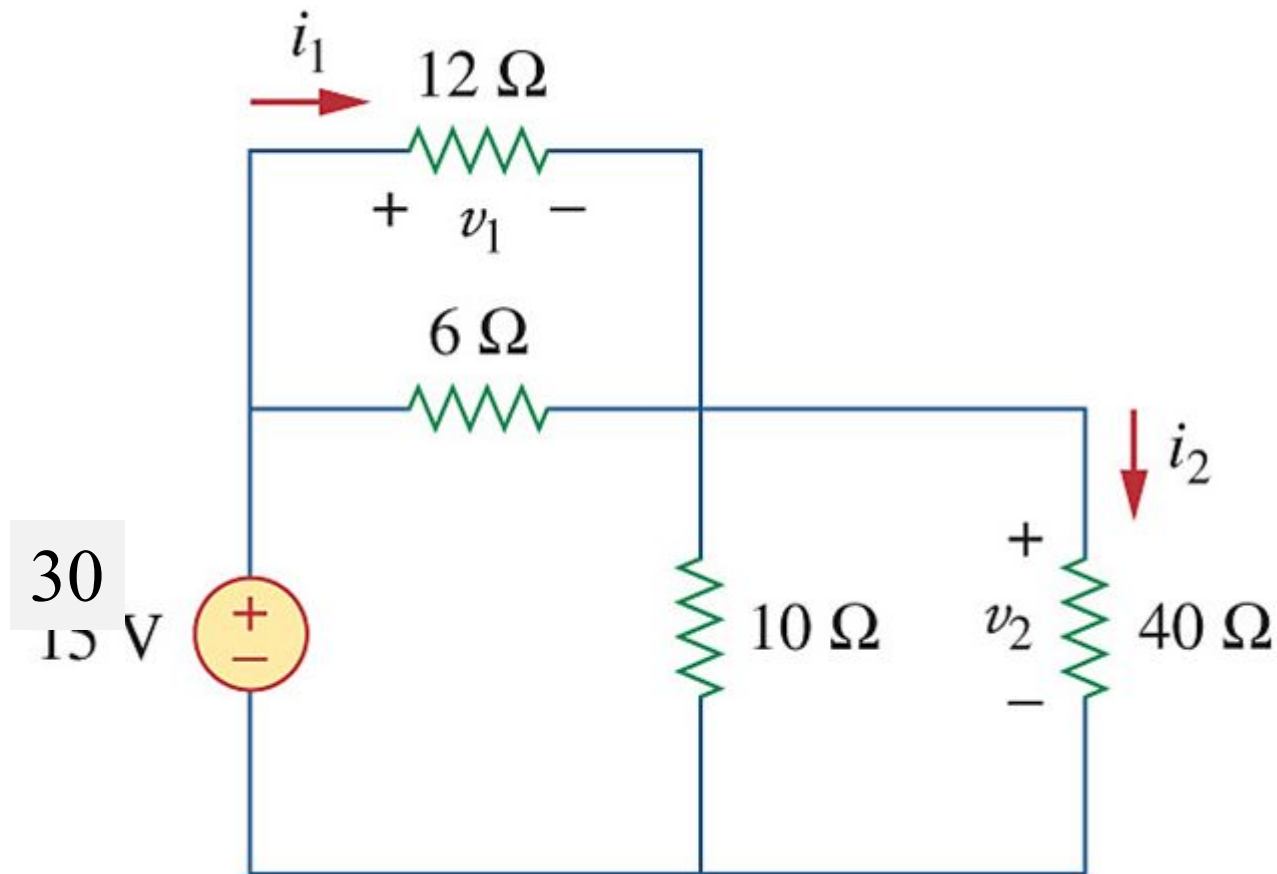
## Practice 2.12

- 다음 회로에서  $v_1$ 과  $v_2$ 를 구하라. 전류  $i_1$ 과  $i_2$  그리고  $12\ \Omega$ 과  $40\ \Omega$  저항에서 소모된 전력을 구하라.



## Example 2.13

- 전압  $v_o$ 를 구하라

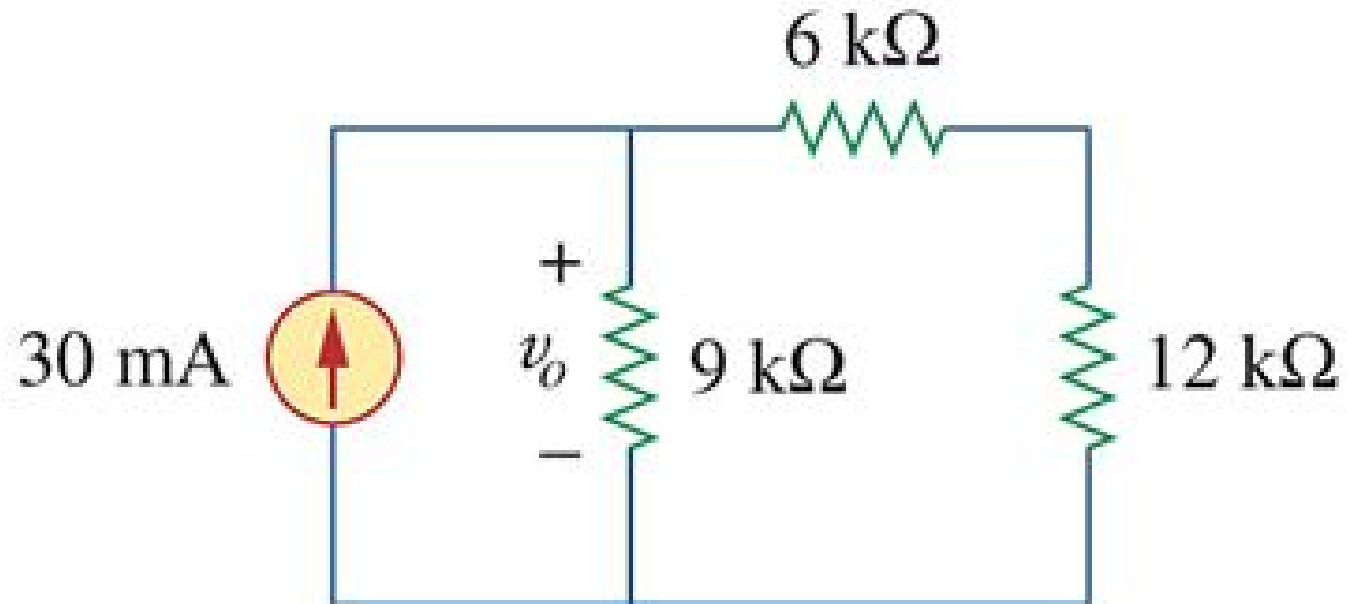


## Homework #2

- Due : 다음 수업시간에 제출

#1. Practice(본문 실전문제) 2.5


다음 회로에서 전압  $v_1$ 과  $v_2$ 를 구하라.

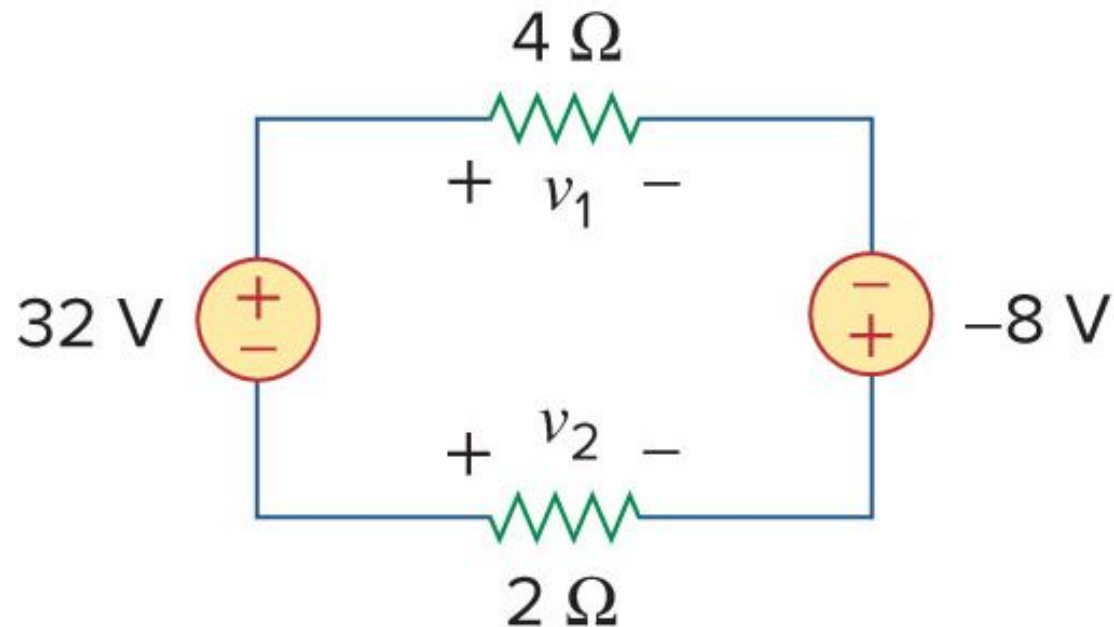

## Homework #2

### #2. Practice (본문 실전문제) 2.6


다음 회로에서 전압  $v_x$ 과  $v_o$ 를 구하라.

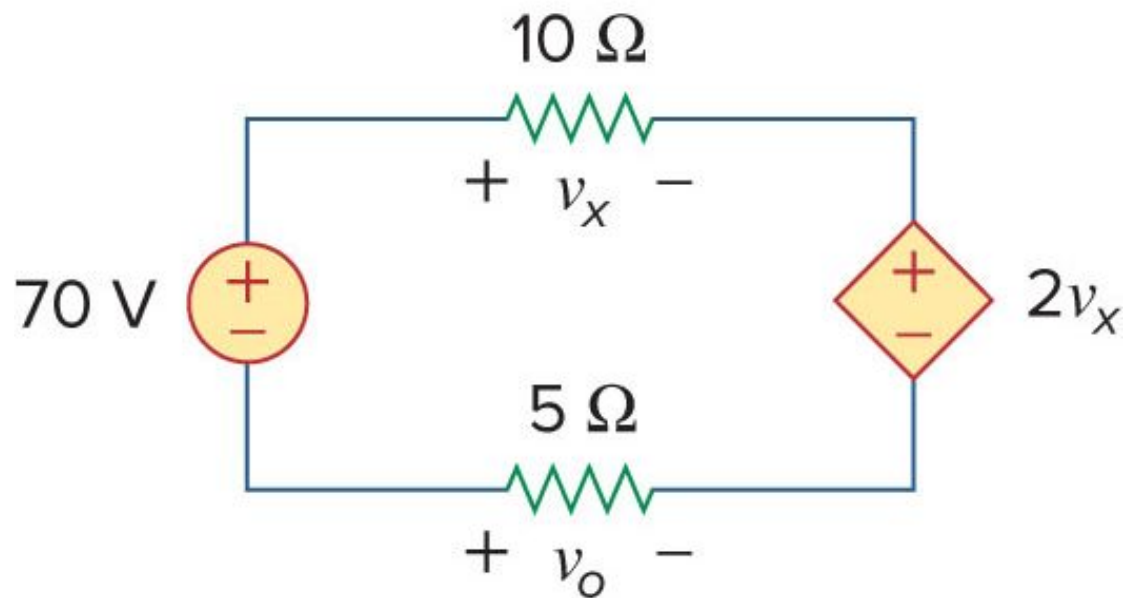

## Homework #2

#3. Practice(본문 실전문제) 2.7

다음 회로에서 전압  $v_o$ 와 전류  $i_o$ 를 구하라.

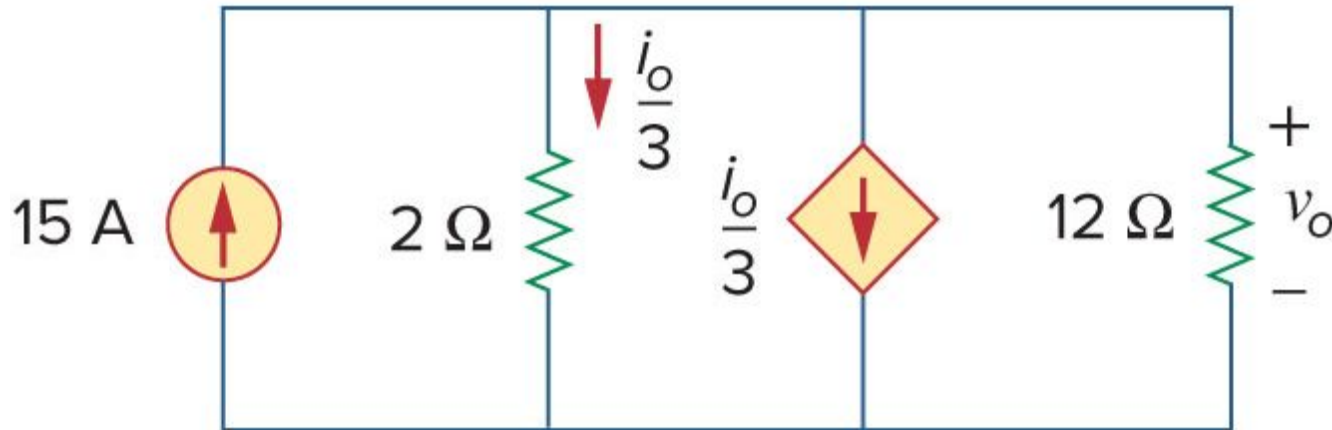




## Homework #2

#4. Practice(본문 실전문제) 2.8


다음 회로에서 전류와 전압을 구하라.

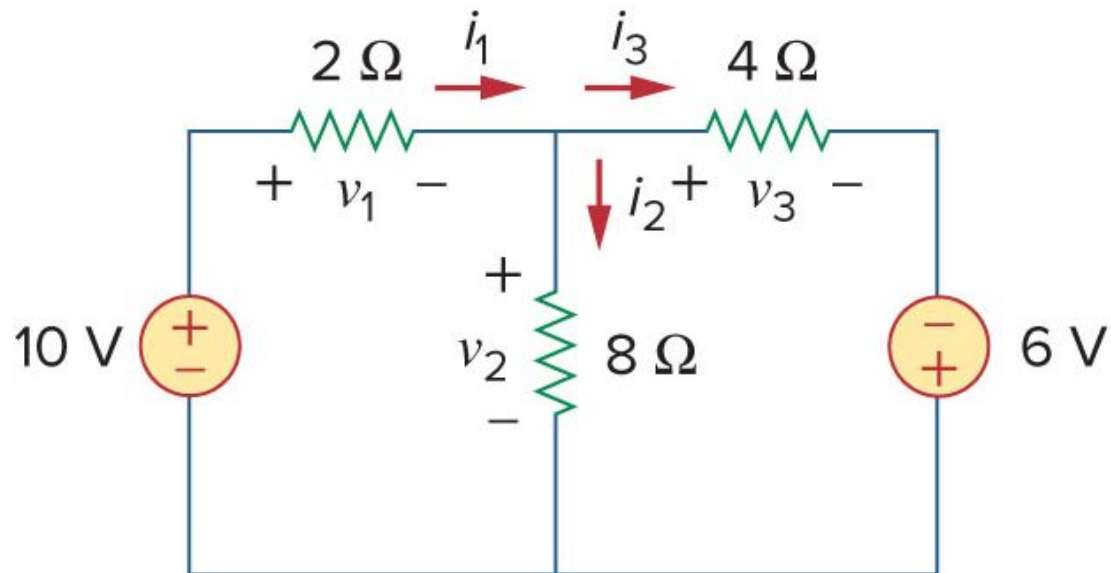

## Homework #2

#5. Problem(문제) 2.32


다음 회로에서 전류  $i_1 \sim i_4$ 를 구하라.

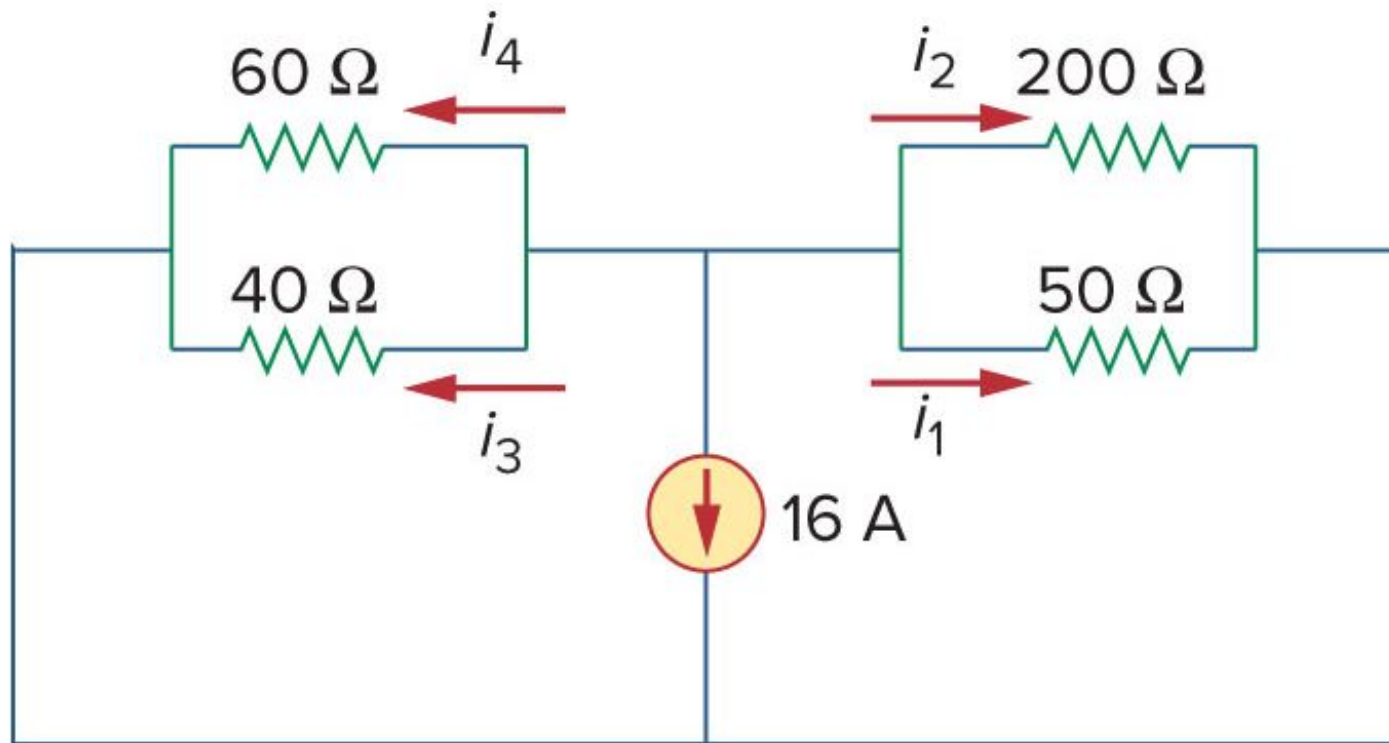

## Homework #2


#6. Problem(문제) 2.35

다음 회로에서  $V_o$ 와  $I_o$ 를 구하라.

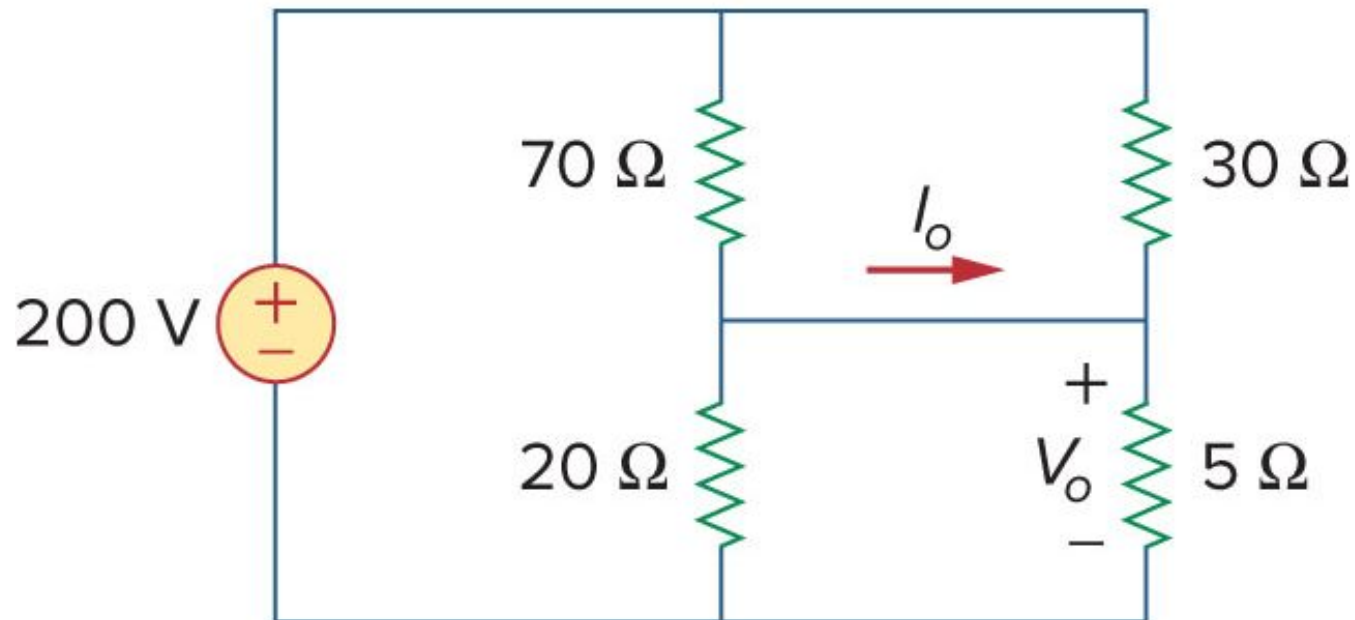


## 2.7 와이-델타 변환

Y Network

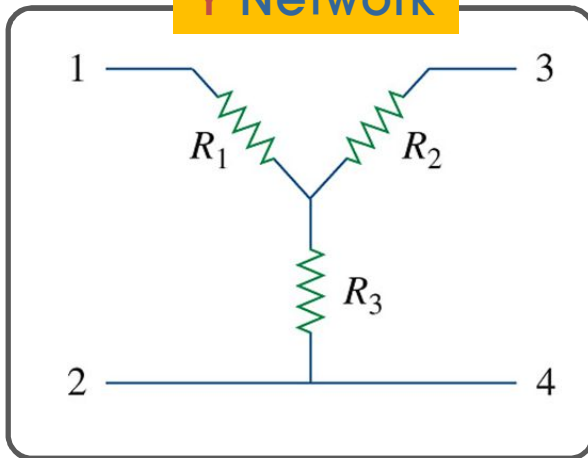


≡

T Network

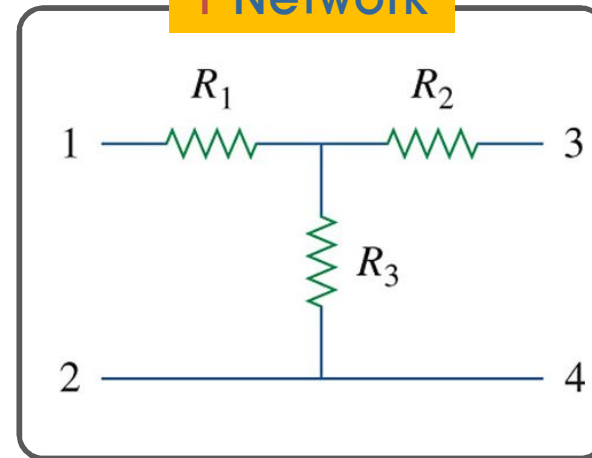


$\Delta$  Network

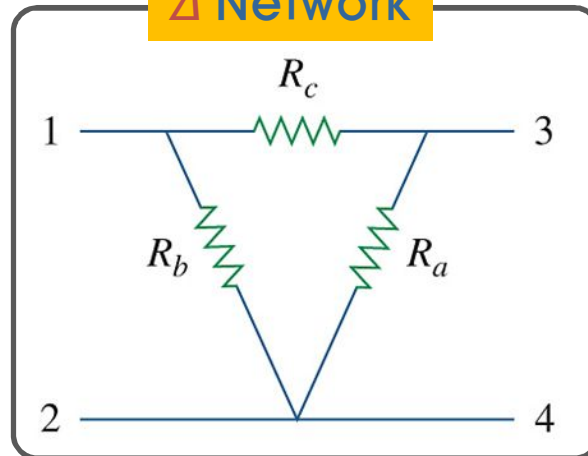


≡

$\Pi$  Network

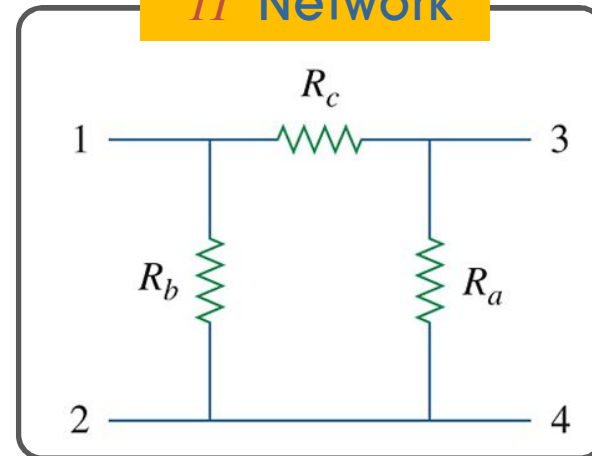

## 2.7 델타-와이 변환

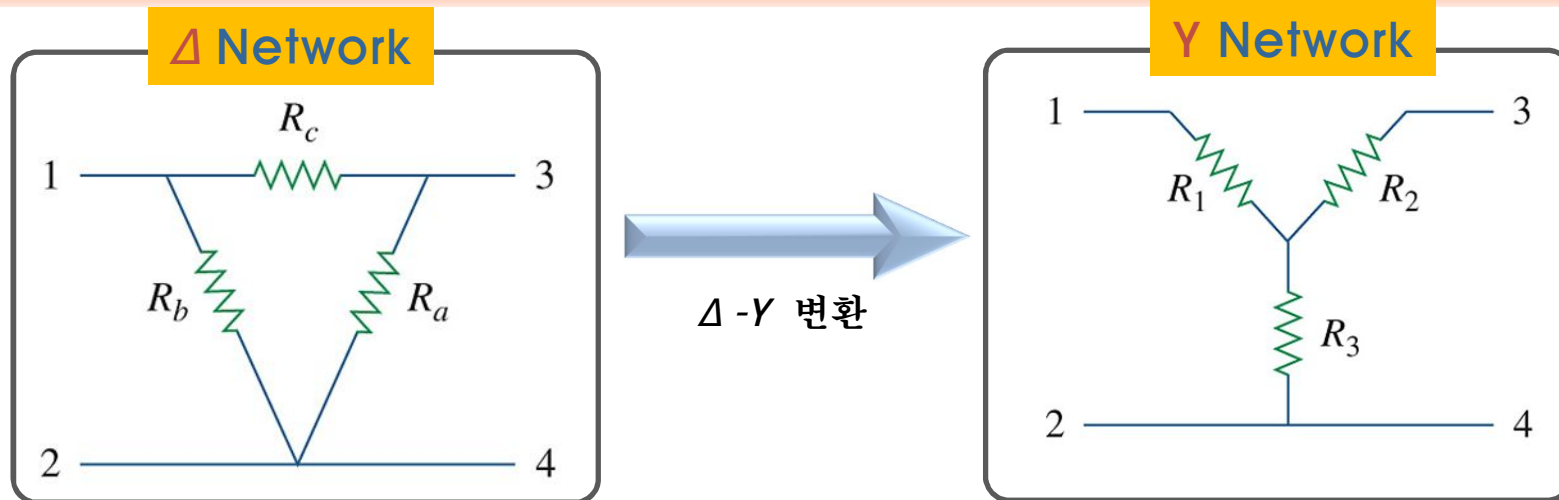

$$R_{12}(\Delta) = R_b \parallel (R_a + R_c)$$

$$R_{13}(\Delta) = R_c \parallel (R_a + R_b)$$

$$R_{34}(\Delta) = R_a \parallel (R_b + R_c)$$

$$R_{12}(\Delta) = R_{12}(Y)$$

$$R_{13}(\Delta) = R_{13}(Y)$$

$$R_{34}(\Delta) = R_{34}(Y)$$

$$R_{12}(Y) = R_1 + R_3$$





$$R_{13}(Y) = R_1 + R_2$$

$$R_{34}(Y) = R_2 + R_3$$



$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

## 2.7 델타-와이 변환

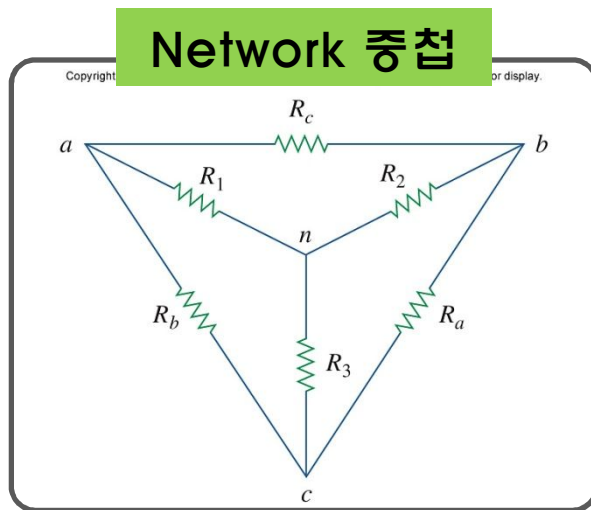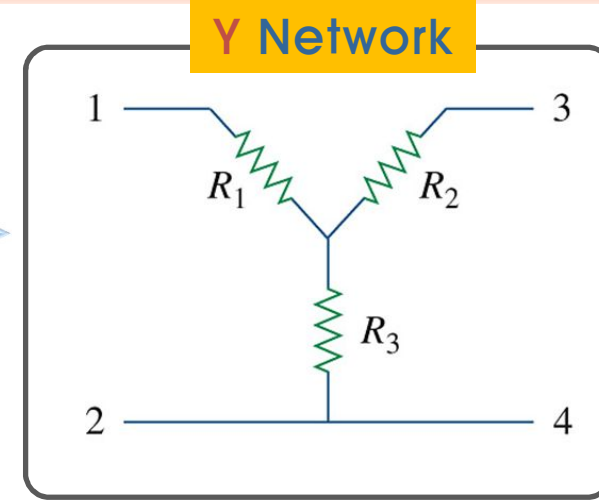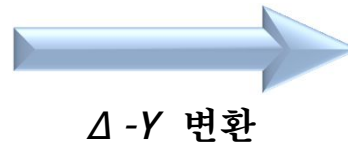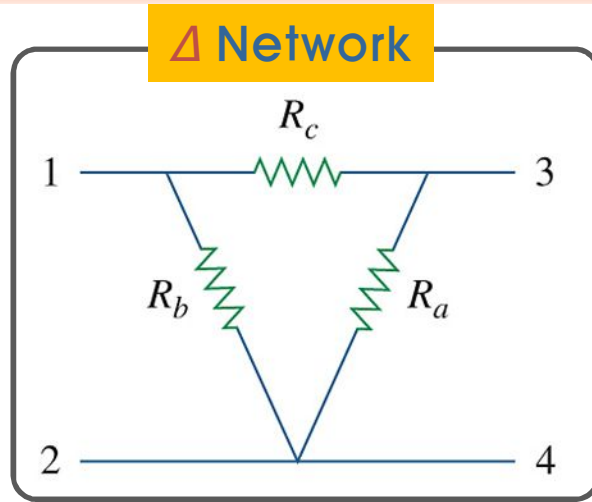


Y의 저항 =  $\frac{\text{인접하는 } \Delta \text{의 두 저항의 곱}}{\Delta \text{ 저항의 합}}$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$


## 2.7 와이-델타 변환

Y Network

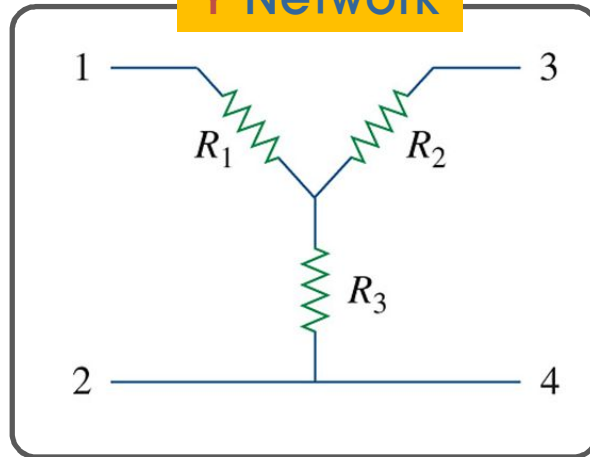


Y-Δ 변환

Δ Network

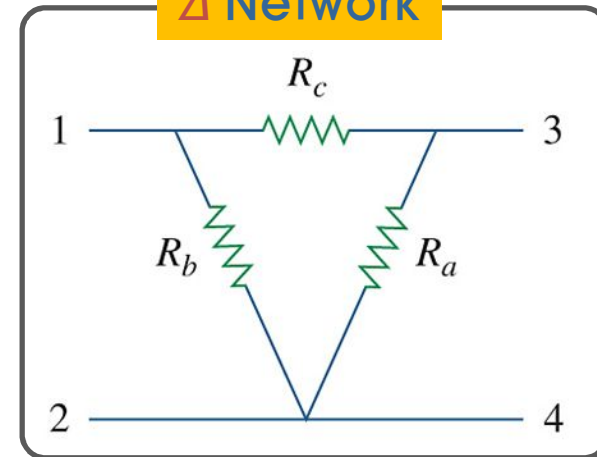

Network 중첩

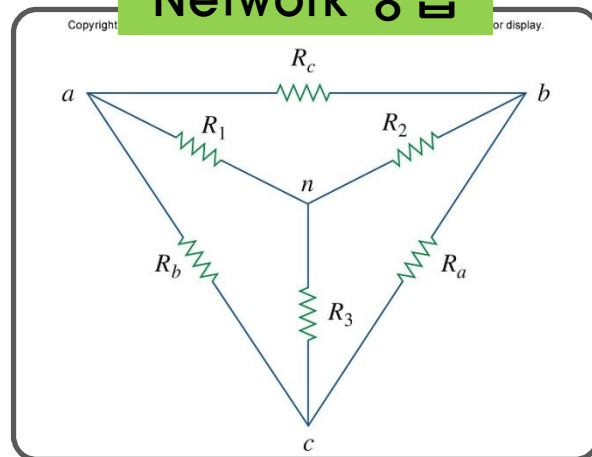

$$\Delta \text{의 저항} = \frac{\text{모든 조합으로 두 저항 곱의 합}}{\text{반대편의 Y 저항}}$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$


## 2.7 와이-델타 변환 (Summary)

Delta → Y (Star)

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{(R_a + R_b + R_c)}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{(R_a + R_b + R_c)}$$
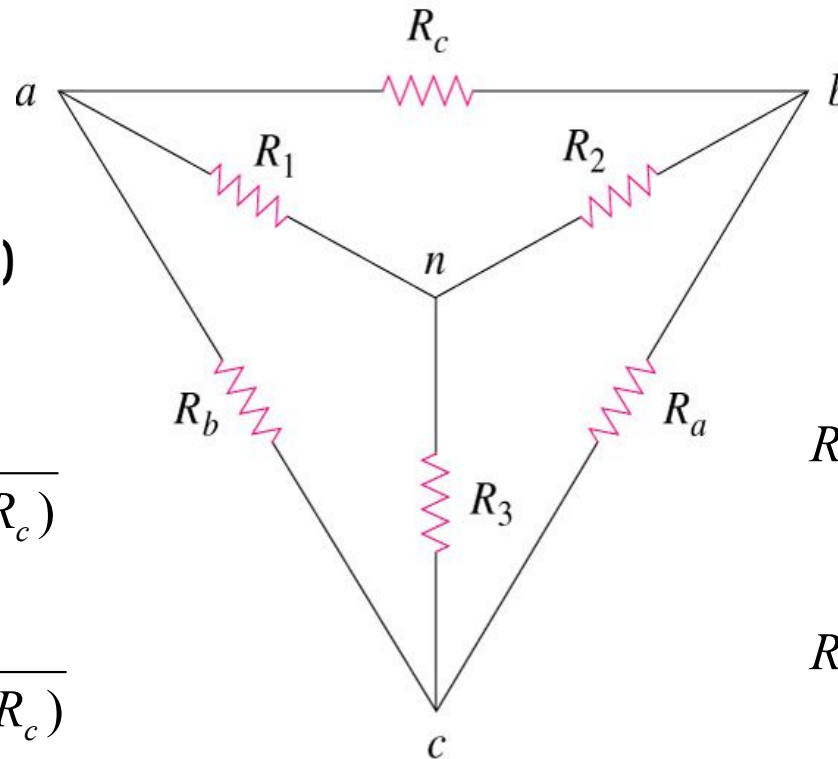
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{(R_a + R_b + R_c)}$$



Y (Star) → Delta

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$


$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$




## Example 2.15

- 와이-델타 변환 이용

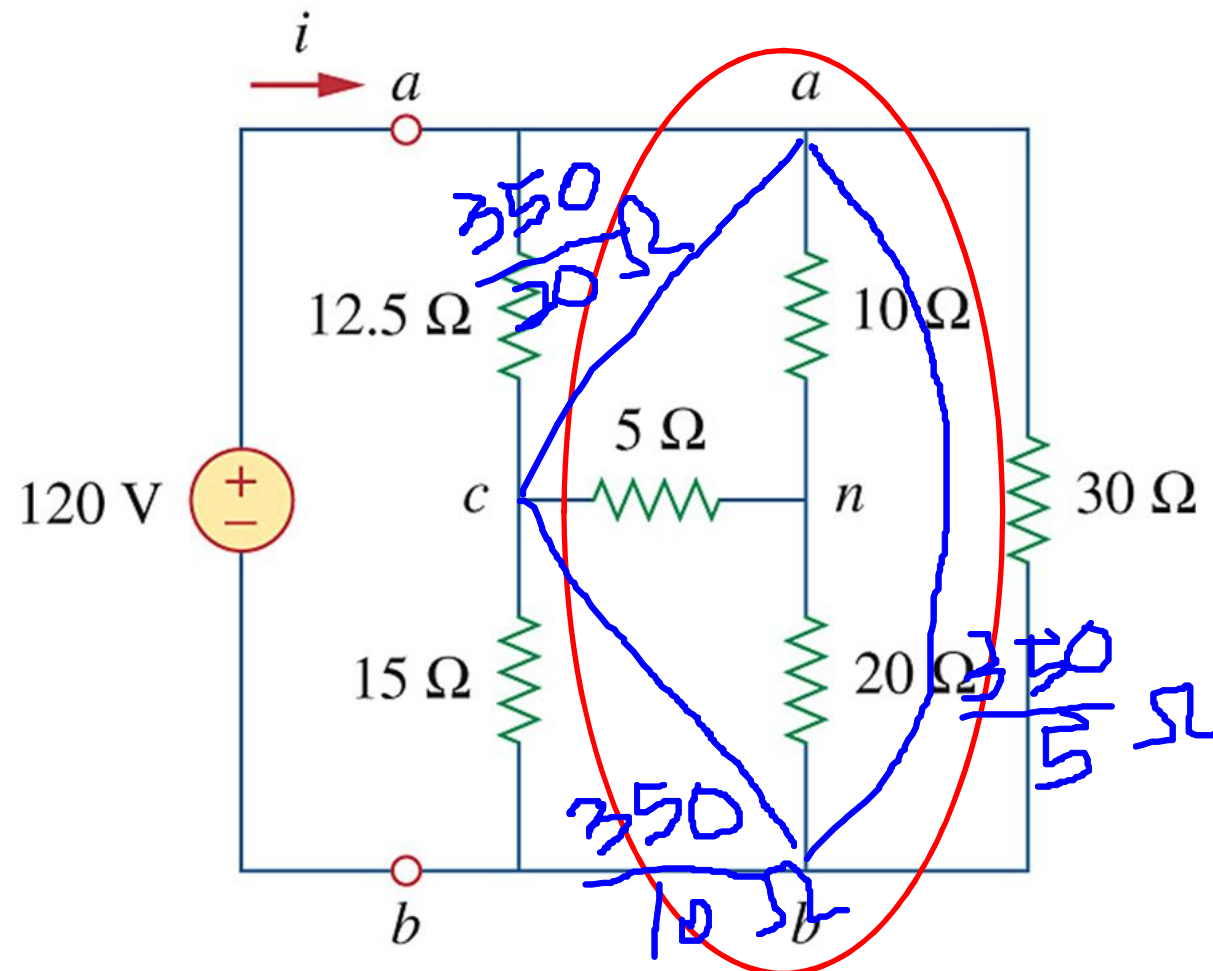


## Problem 2.16

- 다음 회로에서 전압  $V_o$ 를 구하라.

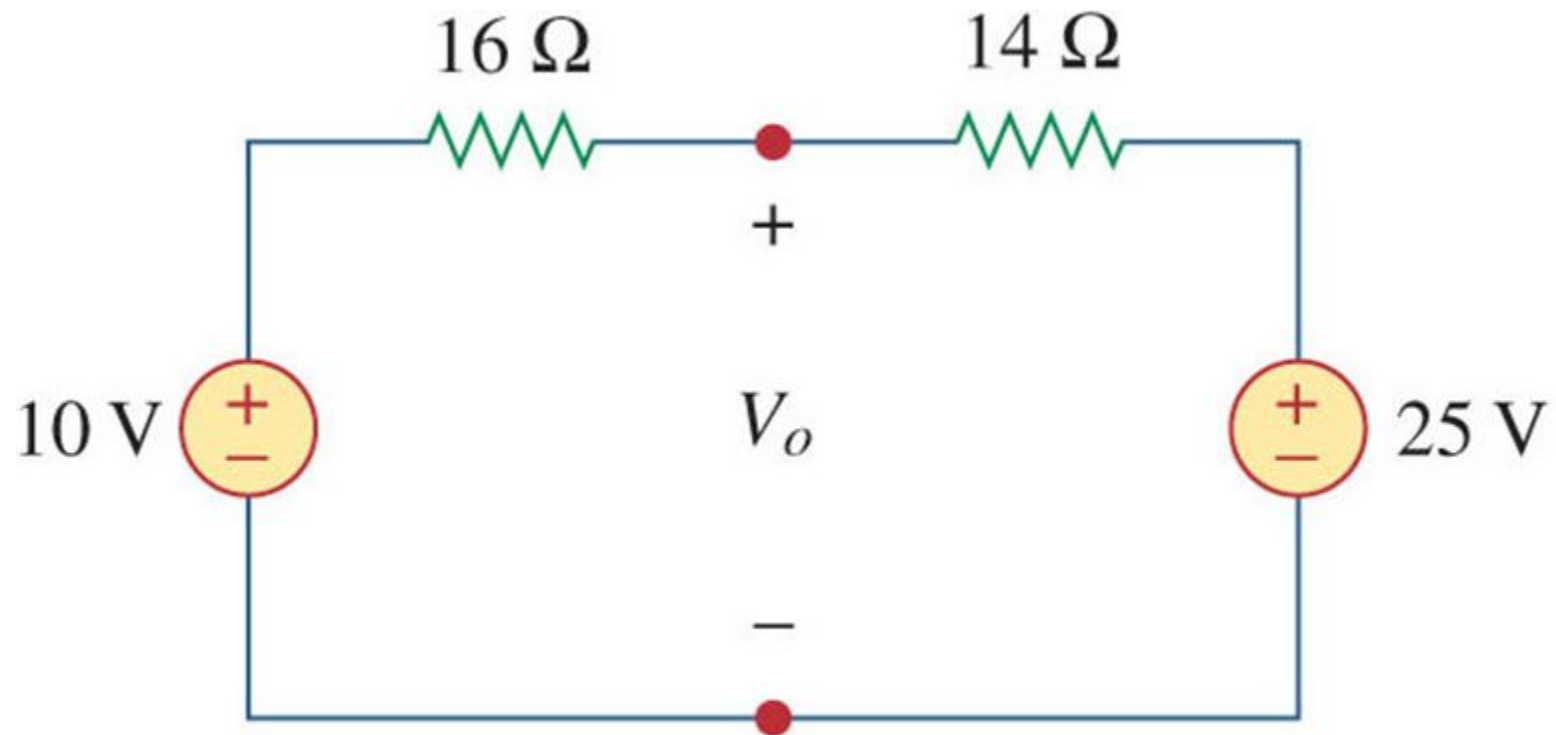

## Problem 2.20



- 다음 회로에서 전류  $i_o$ 를 구하라.

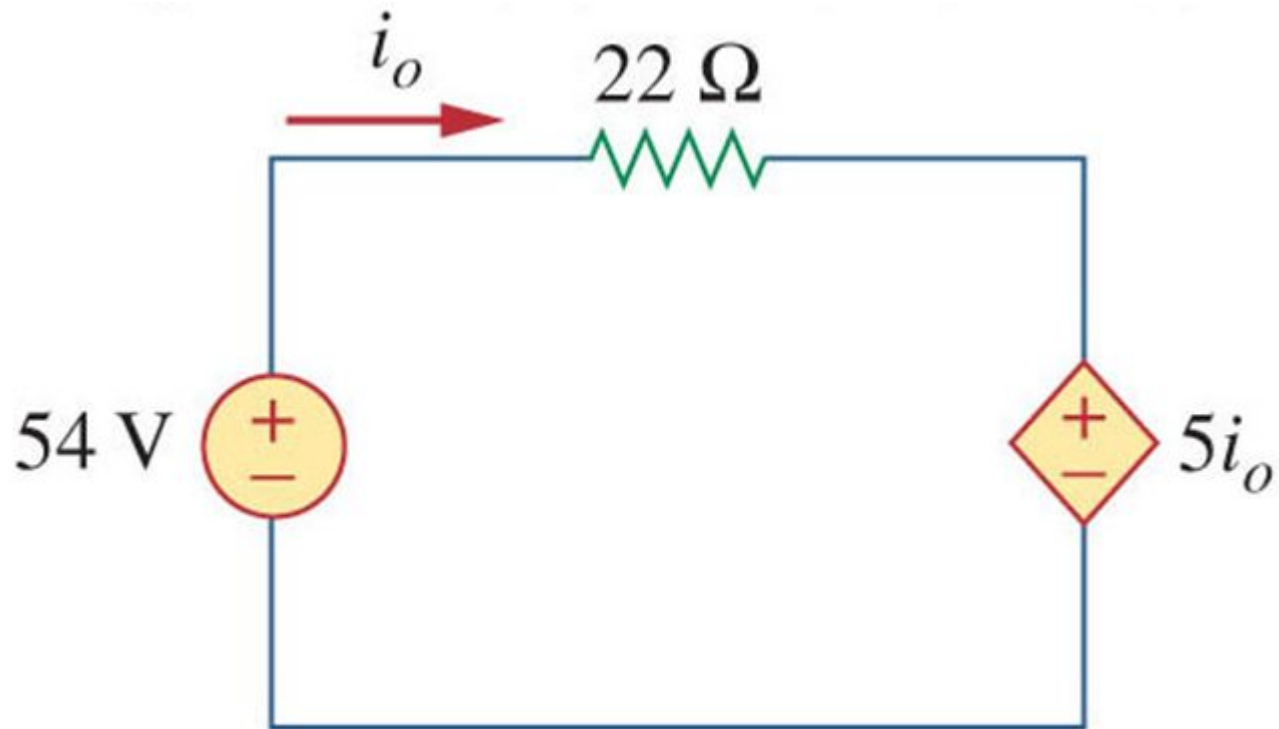

## 2.8 응용 : 조명 시스템

### Quiz


- 직렬연결이 좋은가? 아니면 병렬연결이 좋은가?

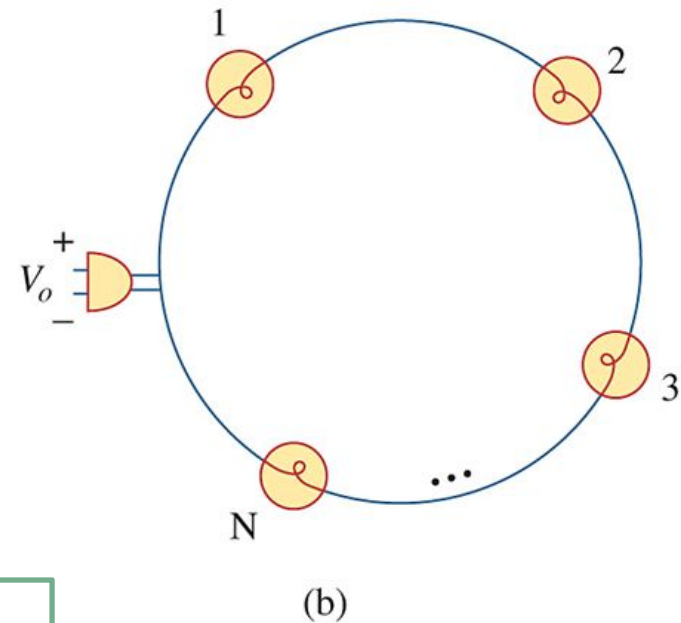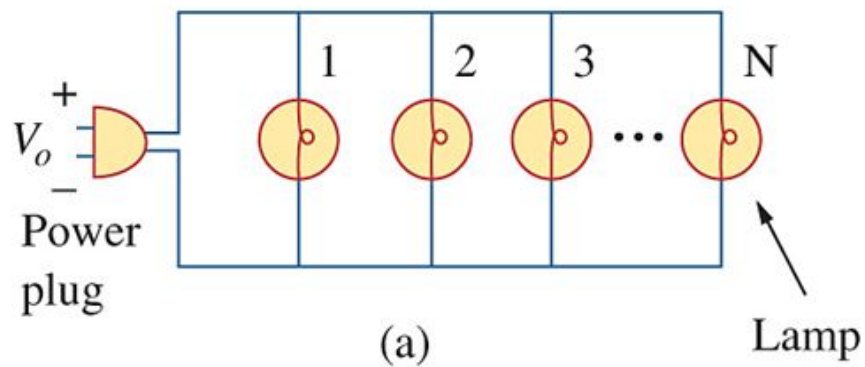

Why?

- 고장 나도 하나만 문제!
- 고장 원인 확인 쉬워!
- 물건 만들기도 쉬워!

## 2.8 응용 : 전압계와 전류계

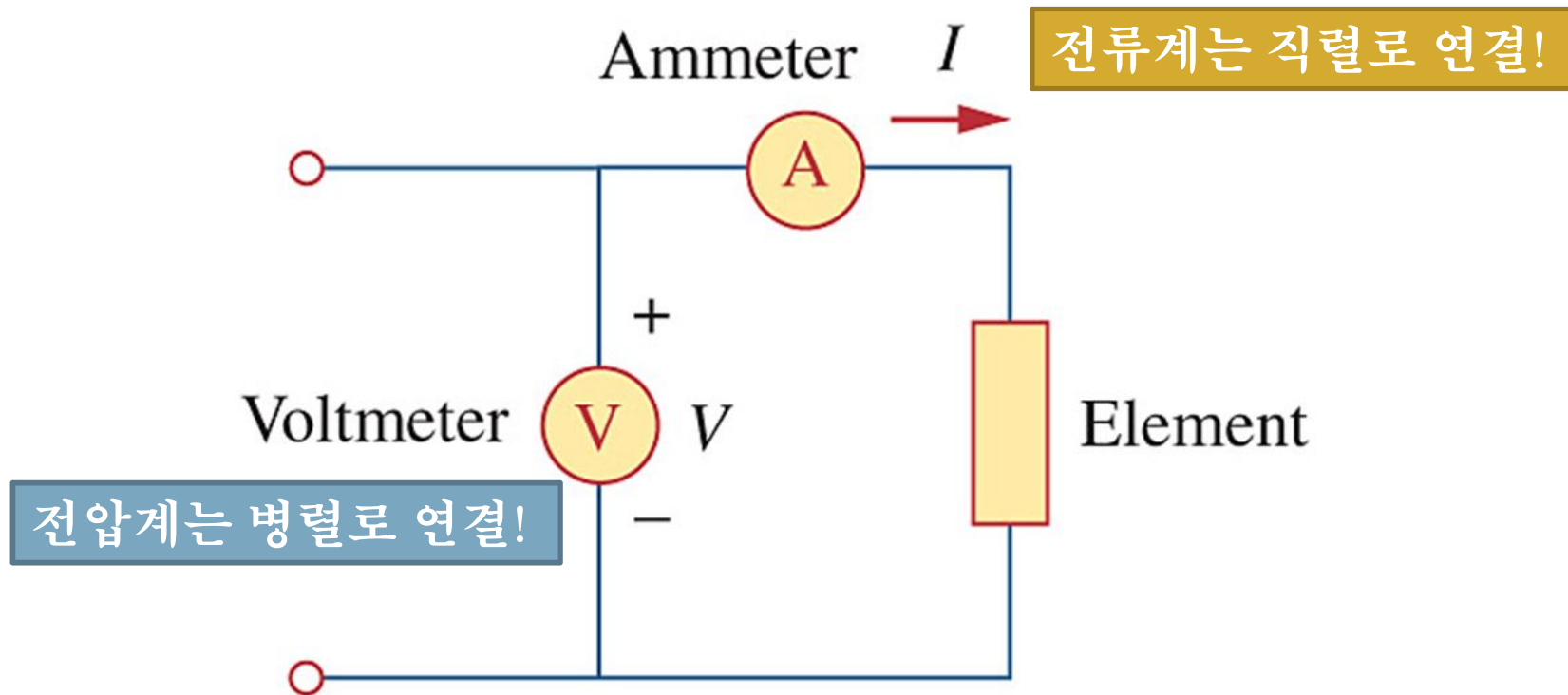

- Quiz : 전압계와 전류계의 내부저항의 이상적인 값은?

전압계 :  $\infty$   
전류계 : 0

# Homework #3

- Problem(문제) 2.15, 2.17, 2.21, 2,22
- Due : 다음 수업시간까지



## ◦ Quiz #1

- Homework #2, #3 중에서 출제
- 다음 수업시간 (10분)


# Homework #3

- Problem(문제) 2.15, 2.17, 2.21, 2,22
- Due : 다음 수업시간까지
- Quiz #1
  - Homework #2, #3 중에서 출제
  - 다음 수업시간 (10분)

## Homework #3

#1. Problem(문제) 2.15

다음 회로에서 전압  $v$ 와 전류  $i_x$ 를 구하라.

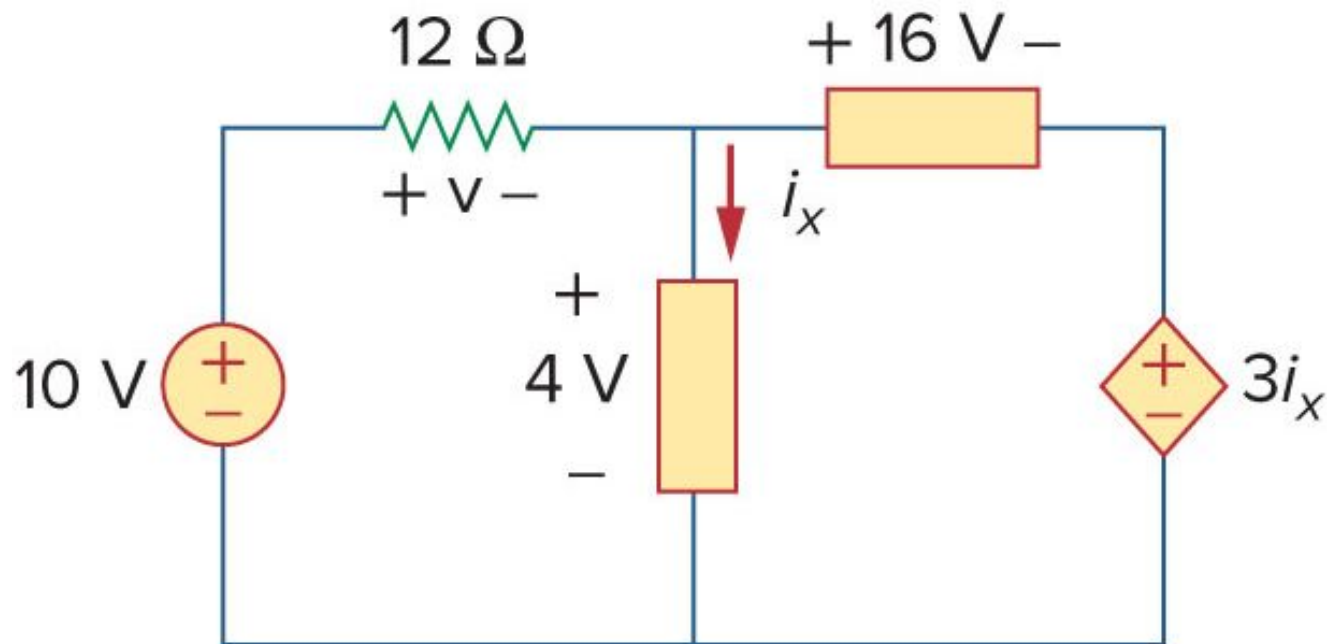




## Homework #3

#1. Problem(문제) 2.17


다음 회로에서 전압  $v_1, v_2, v_3$ 를 구하라.

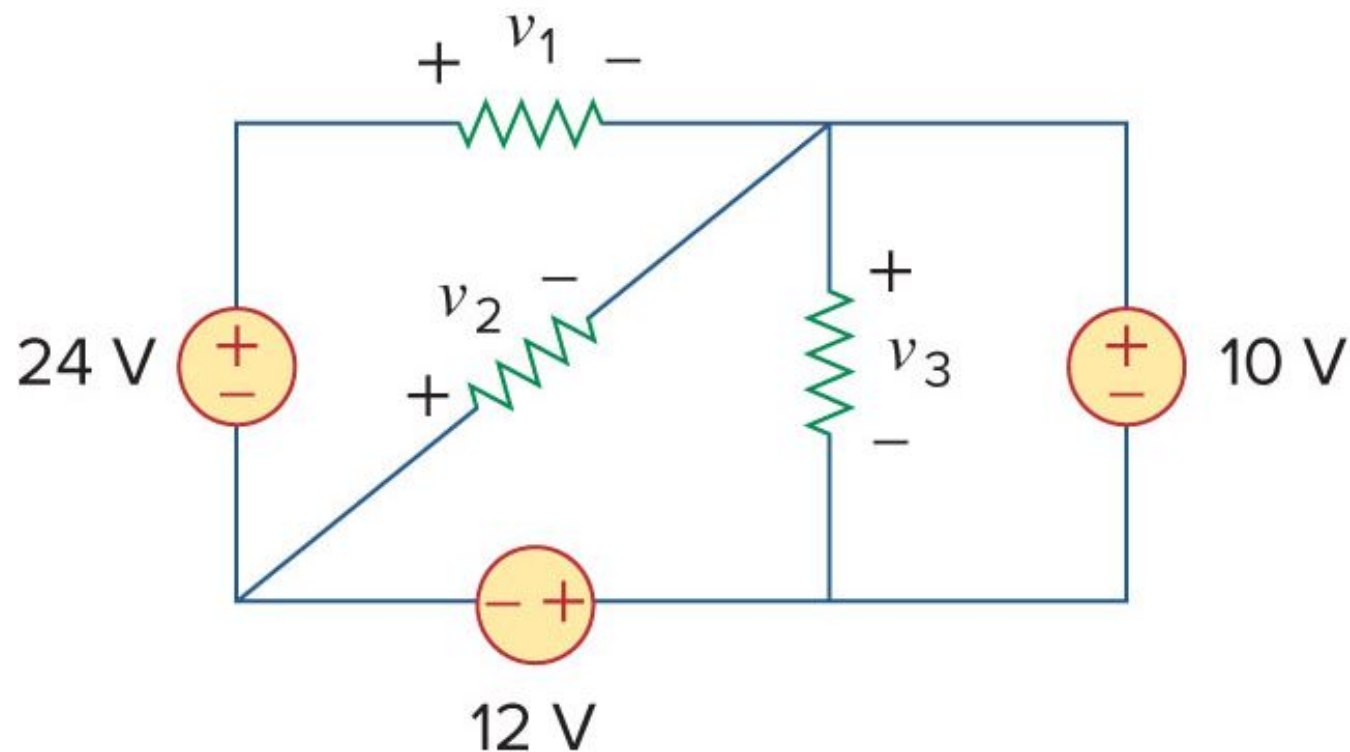

## Homework #3

### #3. Problem(문제) 2.21

다음 회로에서 전압  $V_x$ 를 구하라.

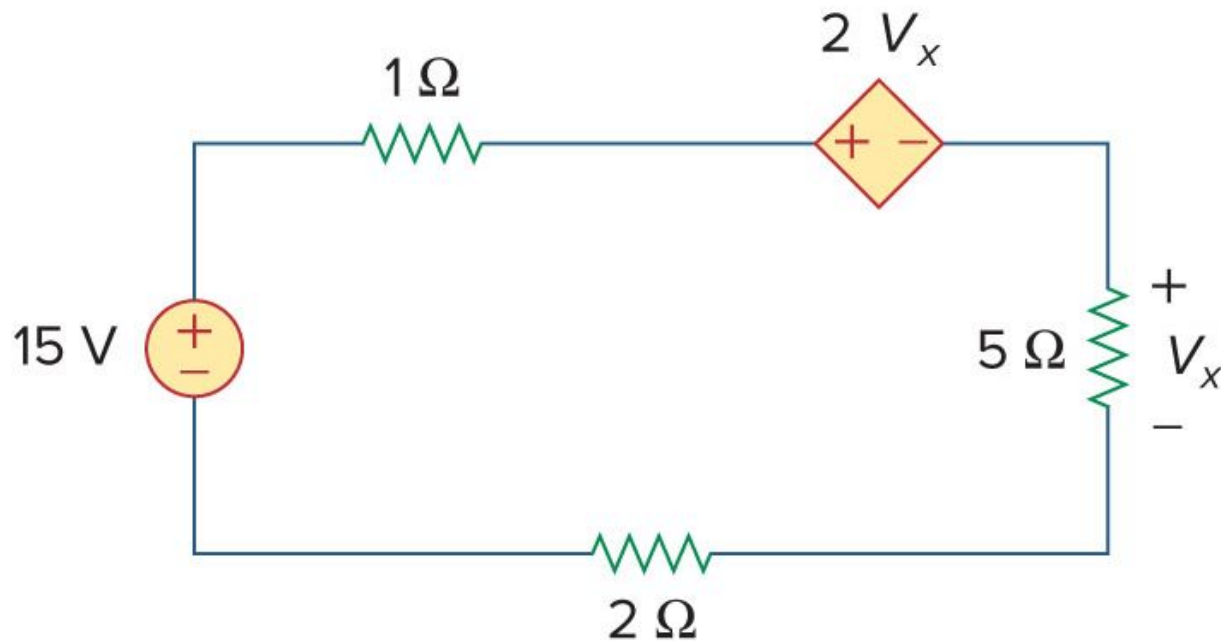

## Homework #3

### #4. Problem(문제) 2.22

다음 회로에서 전압  $V_o$ 와 종속 전원에 의해 소모되는 전력을 구하라.

